



Consignes

Travail individuel.

Compte rendu à rendre au début de la séance suivante.

CAPACITÉS

C2 : extraire les informations : exploiter cours	X	0	1	2	3
C6 : modéliser le comportement : analyser les circuits 1 2 3 4 5					
C4 : communiquer l'oral, à l'écrit					
<i>Autonomie et efficacité</i>					

OBJECTIFS

Pour chaque montage :

- Flécher les tensions et courants demandés
- Faire l'analyse des circuits proposés pour les séquences de commande attribuées
- Tracer les formes d'onde demandées.

COMPTE RENDU

Rendre le document réponse complété.