# HarmoCem Etude des perturbations des réseaux électriques

Manuel de travaux pratqiues



Merlin Gerin
Modicon
Square D
Telemecanique



# HarmoCem Etude des perturbations des réseaux électriques

Manuel de travaux pratiques

### **AVERTISSEMENTS**

Tous les exemples développés dans ce manuel sont d'ordre pédagogique, et peuvent à ce titre ne pas représenter totalement la réalité. Ils ne doivent donc en aucun cas être utilisés, même partiellement, pour des applications industrielles, ni servir de modèle pour de telles applications.

Les produits présentés dans ce manuel sont à tout moment susceptibles d'évolutions quant à leurs caractéristiques de présentation, de fonctionnement ou d'utilisation. Leur description ne peut en aucun cas revêtir un aspect contractuel.

L'Institut Schneider Formation accueillera favorablement toute demande de réutilisation, à des fins didactiques, des graphismes ou des applications contenus dans ce manuel.

© CITEF S.A. Toute reproduction de cet ouvrage est strictement interdite sans l'autorisation expresse de l'Institut Schneider Formation.

## **Consignes importantes**

Le banc d'étude des perturbations des réseaux électriques, avec l'aide de la présente notice, permet de mettre en évidence les perturbations "basse fréquence", les harmoniques et les "hautes fréquences", liées à la compatibilité électromagnétique. Il permet pour ce faire de visualiser les phénomènes harmoniques et les perturbations électromagnétiques, de les mesurer. Ce banc permet aussi de mettre en œuvre des solutions pour réduire ou éliminer ces phénomènes ou perturbations.

■ Ce banc a fait l'objet d'une certification ; il est conçu et réalisé en conformité avec les normes et principes de sécurité des personnes et des biens. Néanmoins, étant alimenté par un réseau monophasé 230 V alternatifs, sa manipulation exige un minimum de précautions pour s'affranchir des risques d'accident liés à l'utilisation de matériel sous tension.

Les travaux pratiques devront donc se faire sous la responsabilité d'un enseignant, ou de toute personne habilitée et formée aux manipulations de matériels sous tension.

■ Prendre connaissance de l'ensemble de la documentation du banc, et conserver soigneusement celle-ci.

Respecter scrupuleusement les avertissements et instructions figurant dans la documentation comme sur le banc lui-même.

Pour la mise en service du banc et ses conditions d'environnement, se conformer précisément aux instructions données au chapitre 1.

■ Symboles utilisés :

⚠

attention

븧

borne de Terre

# Sommaire général

|   |  | Page |
|---|--|------|
| 1 | <ul> <li>Introduction</li> <li>1.1 Perturbations provoquées par les harmoniques</li> <li>1.2 La CEM : généralités</li> <li>1.3 Compétences et stratégie pédagogiques</li> </ul>  | 5    |
| 2 | <ul> <li>Cours et TP «Harmoniques»</li> <li>2.1 TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage</li> <li>2.2 Harmoniques : cours de synthèse</li> <li>2.3 Évaluation harmoniques : QCM</li> <li>2.4 TD : Étude des perturbations harmoniques sur la distribution (l'éclairage)</li> <li>2.5 TP 2 : Étude des remèdes</li> <li>2.6 TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»</li> <li>2.7 TP 4 : Influence de l'impédance de source sur le taux de distorsion en tension</li> </ul> | 15   |
| 3 | <ul> <li>Cours et TP «CEM»</li> <li>3.1 Cours «CEM»</li> <li>3.2 TP 1 : Mesure du rayonnement d'un câble en sortie variateur</li> <li>3.3 TP 2 : Mesure du rayonnement d'un câble sur un écran cathodique</li> <li>3.4 TP 3 : Mesure de l'efficacité d'une armoire CEM sur le champ rayonné</li> <li>3.5 TP 4 : Mesure d'émission conduite HF réinjectée sur le réseau</li> <li>3.6 TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire</li> </ul>  | 155  |

HarmoCem



# Introduction

| Titre |  | page |
|-------|--|------|
| 1.1   | Perturbations provoquées par les harmoniques | 6    |
| 1.2   | La CEM : généralités                         | 8    |
| 1.3   | Compétences et stratégie pédagogiques        | 10   |

# 1.1 Perturbations provoquées par les harmoniques

Les tensions et courants harmoniques superposés à l'onde fondamentale conjuguent leurs effets sur les appareils et équipements utilisés.

■ Ces grandeurs harmoniques ont des effets différents selon les récepteurs rencontrés :

☐ Soit des effets instantanés,

☐ Soit des effets à terme dûs aux échauffements.

#### Effets instantanés

Sur les systèmes électroniques, les tensions harmoniques peuvent perturber les dispositifs de régulation. Elles peuvent influencer les liaisons et les équipements «courants faibles».

Les compteurs d'énergie à induction présentent des erreurs supplémentaires en présence d'harmoniques : par exemple un compteur classe 2 donnera une erreur supplémentaire de 0,3% avec un taux de 5% d'harmonique 5 sur le courant et la tension.

Les récepteurs de télécommande centralisée à fréquence musicale utilisée par les distributeurs d'énergie peuvent être perturbés par des tensions harmoniques de fréquence voisine de celle utilisée par le système. Nous évoquerons plus loin d'autres causes de perturbation de ces relais liées aux impédances harmoniques de réseau.

### □ Vibrations, bruit

Par les efforts électrodynamiques proportionnels aux courants instantanés en présence, les courants harmoniques généreront des vibrations, des bruits acoustiques, surtout dans les appareils électromagnétiques (transformateurs, inductances).

Des couples mécaniques pulsatoires, dûs aux champs tournants harmoniques, donneront des vibrations dans les machines tournantes.

☐ Perturbations induites sur les lignes à courants faibles (téléphone, contrôle-commande)

Des perturbations surviennent lorsqu'une ligne à courants faibles chemine le long d'une canalisation de distribution électrique avec courants et tensions déformés.

Les paramètres tels que : longueur du cheminement parallèle, distance entre les deux circuits, fréquence des harmoniques (le couplage augmente avec la fréquence), sont à prendre en compte.

### Effets à terme

Hormis la fatigue mécanique des matériaux due aux vibrations, l'effet à terme est l'échauffement.

#### ☐ Echauffement des condensateurs

Les pertes, causes de l'échauffement, sont dues à deux phénomènes : conduction et hystérésis dans le diélectrique.

Elles sont en première approximation proportionnelles au carré de la tension appliquée, et à la fréquence pour l'hystérésis.

Les condensateurs sont donc sensibles aux surcharges, qu'elles soient dues à une tension fondamentale trop élevée ou à la présence de courants harmoniques.

Ces échauffements peuvent conduire au claquage.

# ☐ Echauffement dû aux pertes supplémentaires des machines et des transformateurs

☐ Pertes supplémentaires dans les machines, dans leur stator (cuivre et fer), et principalement dans leurs circuits rotoriques (cages, amortisseurs, circuits magnétiques) par suite des différences importantes de vitesse entre les champs tournants inducteurs harmoniques et le rotor.

☐ Pertes supplémentaires des transformateurs dues à l'effet de peau (augmentation de la résistance du cuivre avec la fréquence), à l'hystérésis et aux courants de FOUCAULT (dans le circuit magnétique).

### ☐ Echauffement des câbles et des équipements

Les pertes des câbles, traversés par des courants harmoniques, sont majorées, d'où une élévation de température. Parmi les causes des pertes supplémentaires, on peut citer :

☐ l'élévation de la résistance apparente de l'âme avec la fréquence, phénomène dû à l'effet de peau,

☐ l'élévation des pertes diélectriques dans l'isolant avec la fréquence, si le câble est soumis à une distorsion de tension non négligeable,

des phénomènes de proximité, de gaines, d'écrans mis à la terre aux deux extrémités, etc.


### Note: Ces effets sont traités par la norme CEI 287.

D'une façon générale tous les équipements (tableaux électriques) soumis à des tensions ou traversés par des courants harmoniques, ont des pertes accentuées et devront faire l'objet de déclassements éventuels.

### 1.2 La CEM: généralités
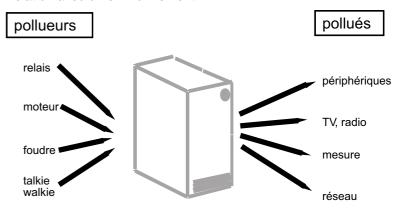
### ■ Définition de la compatibilité électromagnétique

- Compatibilité électromagnétique CEM :
- ☐ Aptitude d'un appareil ou d'un système à fonctionner dans un environnement de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables, pour tout ce qui se trouve dans cet environnement.
- Relation avec un environnement



### ■ Pourquoi la compatibilité électromagnétique ?

- ☐ Garantir la qualité et le bon fonctionnement des installations et équipements électriques et électroniques.
- ☐ Evolution de la technologie.
- ☐ Tout le monde est concerné.
- Aspects normatifs.
- Aspects financiers.

### ■ L'électronique dans un environnement perturbé


- Principales sources d'origine naturelle.
- ☐ atmosphériques, galactiques, solaires, bruit thermique terrestre.
- Principales sources d'origine artificielle.
- ☐ émetteurs intentionnels :
- émetteurs radioélectriques, talkie-walkie, télévision, radars, fours à micro-ondes.
- □ émetteurs non intentionnels.
- traction électrique, systèmes d'allumage des moteurs à explosion, moteurs électriques, ordinateurs, contacteurs, disjoncteurs, électronique de puissance (alim à découpage), appareils électro-domestiques, tubes fluorescents, systèmes d'alimentation (HT, BT).
- ☐ décharges électrostatiques.

- ... et dans le même temps
- ☐ introduction de l'électronique numérique,
- ☐ sensibilité croissante des composants,
- $\hfill \square$  cohabitation courants forts courants faibles.

# 1.3 Compétences et stratégie pédagogiques
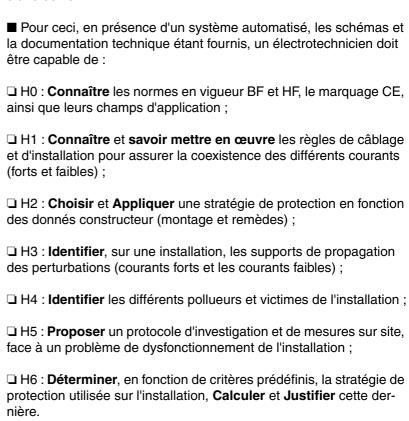
# A - Compétences du technicien dans ce domaine


L'utilisation croissante de dispositif électrique utilisant les semi-conducteurs, tant dans les installations industrielles que pour les besoins électro-domestiques, est à l'origine de perturbations harmoniques et électromagnétiques dans les installations électriques mais aussi sur réseaux de distribution et de transport. Les exigences des clients industriels et tertiaires en matière de qualité de courant électrique sont de plus en plus fortes. Aux raisons techniques (développement des automatismes et de l'informatique) s'ajoute les besoins induits par les démarches qualités, la recherche du zéro défaut, pour lesquels les utilisateurs doivent parfaitement maîtriser le fonctionnement de leur équipement. Chasser les perturbations harmoniques et électromagnétiques devient une des préoccupations majeures des responsables d'exploitation de l'énergie électrique d'une usine.




# B- Stratégie pédagogique Harmoniques/CEM

|             |  |               | H0 | H1 | H2 | Н3 | H4 | H5 | H6 |
|-------------|--|---------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Niveau 1    | Information, compréhension du sujet        | Connaissance  |    |    |    |    |    |    |    |
| Niveau 2    | Expression, maîtrise du savoir             | Compréhension |    |    |    |    |    |    |    |
| Niveau 3    | Maîtrise d'un outil, d'un<br>savoir faire  | Application   |    |    |    |    |    |    |    |
| 4           | Maîtrise méthodologique                    | Analyse       |    |    |    |    |    |    |    |
| Niveau 4    | d'un démarche                              | Synthèse      |    |    |    |    |    |    |    |
| ź           |  | Evaluation    |    |    |    |    |    |    |    |
|             |  |               |    |    |    |    |    |    |    |
|             | Etude des charges<br>d'éclairages          | TP n°1        |    |    |    |    | 0  | О  |    |
|             | Normes et réglementa-<br>tion              | Cours         | О  | О  |    |    |    |    |    |
| niques      | La distribution : effet sur les composants | TD            | О  |    |    | О  |    |    | 0  |
| Harmoniques | Etudes des remèdes                         | TP n°2        | 0  |    | О  |    | 0  | 0  | 0  |
| _           | Harmoniques et capa. de cos φ              | TP n°3        | 0  |    |    | 0  | 0  | 0  | 0  |
|             | Impédance de source                        | TP n°4        | 0  |    | 0  |    |    | 0  |    |
|             | La C.E.M.                                  | Cours 1       |    |    |    |    |    |    | 0  |
|             | Les normes et directives                   | Cours 2       | 0  |    |    |    |    | 0  |    |
|             | Les couplages                              | Cours 3       |    |    | 0  | 0  | 0  |    |    |
|             | Les règles de câblage et les SLT           | Cours 4       |    | О  |    | О  |    |    |    |
| CEM         | Rayonnement d'un câble                     | TP n°1        |    | О  | О  |    | О  | О  |    |
|             | Influence du rayonne-<br>ment d'un câble   | TP n°2        |    | О  | О  |    |    | О  |    |
|             | Efficacité d'une armoire<br>CEM            | TP n°3        |    | О  |    |    |    | О  |    |
|             | Mesure d'émission con-<br>duite            | TP n°4        | О  | О  |    |    | О  | О  |    |
|             | Corrélation Site/Labora-                   | TP n°5        | О  |    |    |    |    | О  |    |
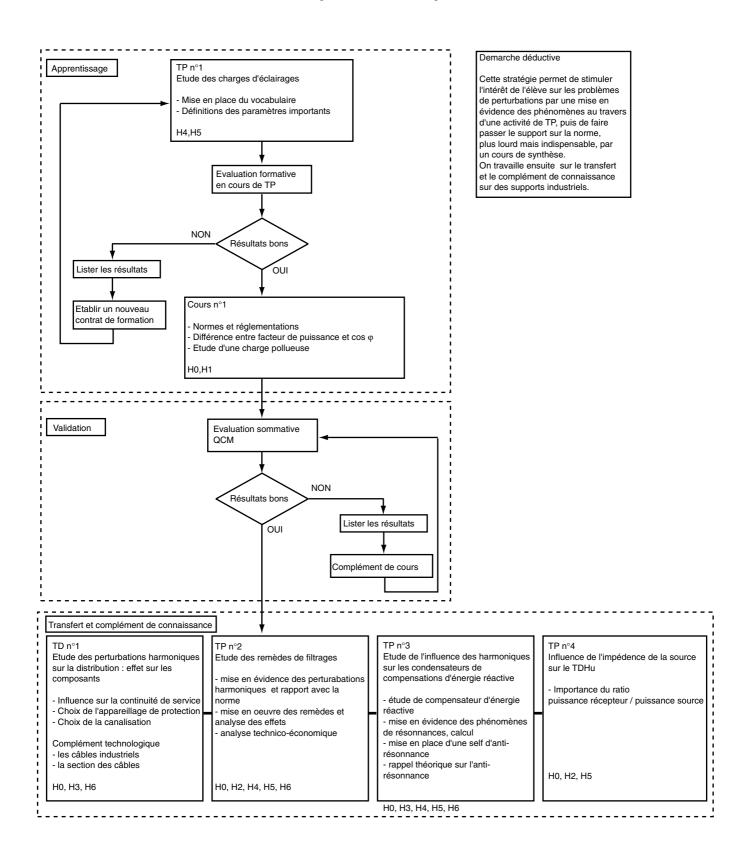
# C- Développement de la stratégie pédagogique Harmoniques


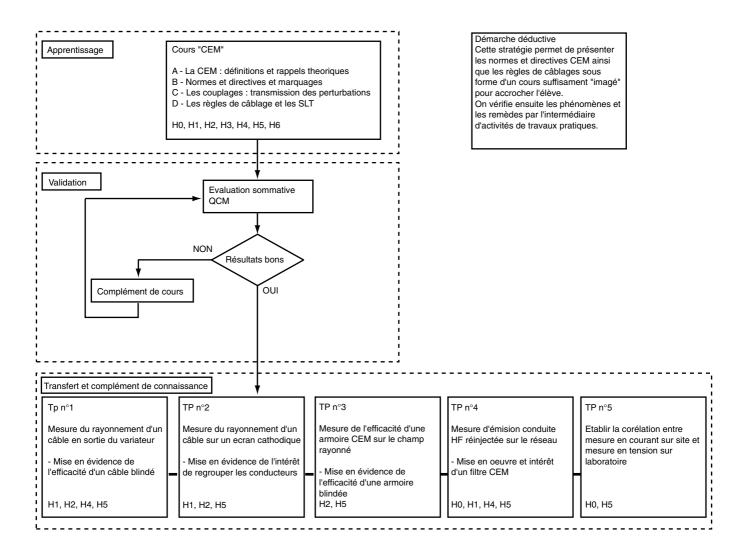
# D- Développement de la stratégie pédagogique CEM



HarmoCem



# Cours et TP «Harmoniques»

| Titre |  | page |
|-------|--|------|
| 2.1   | TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage                                | 17   |
| 2.2   | Harmoniques : cours de synthèse  | 47   |
| 2.3   | Évaluation harmoniques : QCM   | 58   |
| 2.4   | TD : Étude des perturbations harmoniques sur la distribution (l'éclairage)     | 59   |
| 2.5   | TP 2 : Étude des remèdes   | 69   |
| 2.6   | TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»                  | 129  |
| 2.7   | TP 4 : Influence de l'impédance de source sur le taux de distorsion en tension | 145  |

HarmoCem

### TP 1 : Étude de 2.1 différentes charges d'éclairage

### Étude des phénomènes harmoniques

d'activité système

Lieu Laboratoire d'essai de

Apprentissage

| Conditions  | de |
|-------------|----|
| réalisation | on |

#### ■ Sécurité

L'enseignant doit énoncer de manière explicite les consignes de sécurités.

Pour réduire au maximum les risques d'origine électrique :

- ☐ Tous les points de mesure sont accessibles sur le coté de l'armoire par bornes de sécurité.
- ☐ Le raccordement des appareils de mesure doit être réalisé exclusivement par des cordons de sécurité.

#### ■ Matériels et documents utilisés

- ☐ Le système «Banc d'étude des perturbations des réseaux électriques CEM et Harmoniques»,
- ☐ Le dossier technique du système,
- Un analyseur d'harmoniques.

### ■ Pré-requis

☐ Sensibilisation du risque électrique.

# mesure

### Conditions de **■** Configuration du système

- ☐ Raccorder le câble d'alimentation de la partie opérative sur l'armoire principale.
- ☐ Utiliser des cordons de sécurité pour raccorder l'analyseur har-
- monique aux bornes U1, permettant la mesure de la tension réseau. ☐ Remplacer un des cavaliers I1 (phase ou neutre) par le cordon
- «10 spires» fourni pour permettre la mise en place de la pince TI de l'analyseur harmonique et réaliser la mesure du courant réseau.
- ☐ Agir sur les commutateurs C1 à C4 correspondants aux différentes charges d'éclairage.

### Obiectif de l'activité

☐ Acquérir le vocabulaire, les notions et les définitions importantes liées à l'étude des phénomènes harmoniques au travers de l'étude des charges d'éclairage.

☐ H4 : Identifier les différents pollueurs et victimes de l'installation.

☐ H5 : Proposer un protocole d'investigation et de mesures sur site.

### ■ Abréviations d'écran

| Ecran d'utilisation | Nom et description   |
|---------------------|--|
| ° 💮                 | Angle de phase (en degrés)   |
| 8 RMS               | Ampérage efficace (y compris la composante continue)   |
| 8 PK                | Ampérage crête (1/2 de la valeur crête à crête)  |
| 8 DC                | Ampérage en courant continu  |
| 8 HN                | Ampérage efficace des harmoniques<br>Pour un oscillogramme en courant, A HM exprime le courant har-<br>moniques total présent.   |
| A LEAD              | Ampère précède Volts<br>Evidence d'une réactance capacitive dans le système : l'oscillo-<br>gramme de courant précède l'oscillogramme de tension   |
| R LRG               | Ampères suit les Volts<br>Evidence d'une réactance inductive dans le système, l'oscillo-<br>gramme de courant apparaît après l'oscillogramme de tension.   |
| CF                  | Facteur de crête<br>Rapport entre les valeurs crêtes et les valeurs efficaces.   |
| νPK                 | Tension de crête (1/2 de la valeur de crête à crête)   |
| NDC                 | Volts en continu   |
| νHn                 | Volts harmoniques efficaces Pour un oscillogramme en tension, exprime la tension harmoniques totale présente.  |
| VR, KVR             | Volts ampères ou kilovolts ampères<br>Puissance apparente - Valeur que le mesureur calcule en multi-<br>pliant l'intensité efficace par la tension efficace  |
| VAR, KVAR           | Volts ampères ou kilovolts ampères reactifs<br>La puissance réactive, composante de la fréquence<br>fondamentale.  |
| U, KU               | Puissance active<br>Puissance moyenne dissipée (ou puissance réelle)   |
| DPF                 | Facteur de déplacement de puissance<br>Rapport entre la puissance active (W) et la puissance apparente<br>(VA efficace) à fréquence fondamentale. Equivalent à cos φ.  |
| HZ                  | Fréquence en Hertz   |
| KF                  | Facteur K modèle 4I) Rapport de transformation pour le calcul de tolérance des Harmoniques.  |
| PF                  | Facteur de puissance<br>Rapport entre la puissance active et la puissance apparente (y<br>compris les harmoniques).  |
| % THD-F             | Distorsion harmoniques totale (en % de la fondamentale) Définit le niveau de distorsion harmoniques en % par rapport à l'oscillogramme de fréqence fondamentale.   |
| % THD-R             | Distorsion harmoniques totale (en % de la puissance efficace totale) Définit le niveau de distorsion harmoniques en % de la valeur efficace des oscillogrammes a toutes les fréquences (fondamentales et harmoniques). |
| V RMS               | Volts efficaces (incluant la composante continue)  |
| -                   |  |

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

1/28

## A-Relevé sur gradateur pleine charge

#### Les fondamentaux

☐ Notion de charge linéaire, de facteur de déformation FD et de pollution TDH.

■ Notion de valeurs efficaces.

 $\hfill \square$  Notion de facteur de puissance FP, de déphasage cos  $\phi$  et de facteur de crête.


#### Mesure

☐ Mesurer en toute sécurité, à l'aide d'un analyseur d'harmoniques, les paramètres de l'alimentation en énergie électrique du coffret aux points de mesure U1 I1.

L'analyseur nous offre de nombreuses mesures, nous nous limiterons aux valeurs suivantes :


- TDH pour le taux de distorsion de tension et de courant (THD Fund),
- le courant efficace (IRMS),
- H1 pour le fondamental,
- le Facteur de Puissance (PF),
- le Cos φ (DPF),
- le facteur de crête (CF),
- la puissance active (KW),
- la puissance apparente (KVA).
- Ainsi qu'aux allures de la tension, du courant, de la puissance et de leur spectre harmonique.
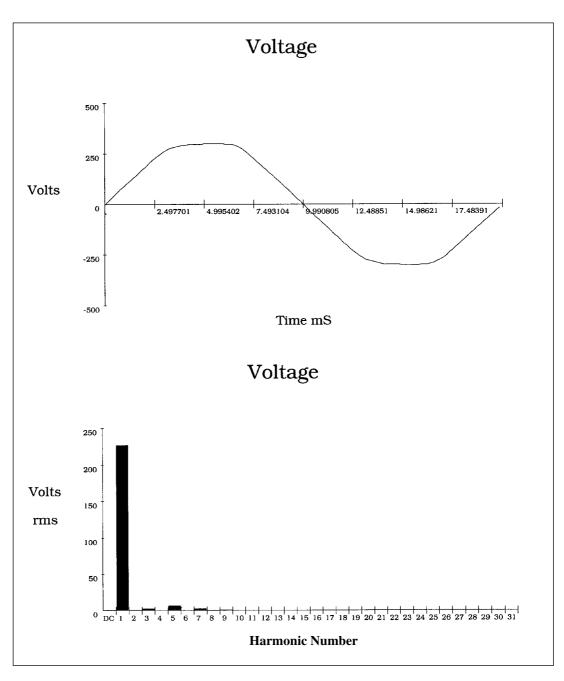
# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage



- ☐ Mesure en U1 «tension réseau».
- $\hfill \square$  On constate que la tension réseau est pratiquement parfaite.
- ☐ Son allure est sinusoïdale.
- $\hfill \square$  Son spectre se résume au fondamental.

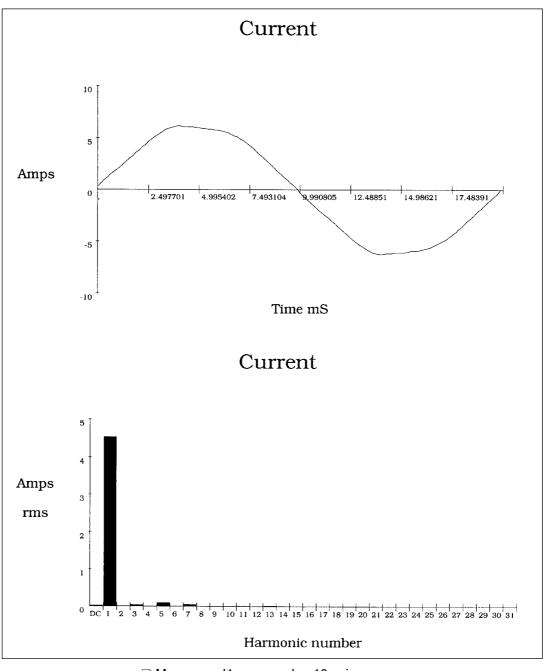
# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage



- ☐ Mesure en I1 avec cordon 10 spires.
- ☐ Charge : gradateur Halogène à pleine charge.
- ☐ Lampe halogène 100W.
- ☐ On constate que le courant appelé par cette charge est pratiquement parfait.
- ☐ Son allure est sinusoïdale.
- ☐ Son spectre se résume au fondamental.

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

|             |  |                     | Readings        | - 12/24/98 1  | 0:07:10           |            |           |         |  |  |
|-------------|--|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|---------|--|--|
| Summary In  | summary Information Record Information |                     |                 |               |                   |            |           |         |  |  |
| Frequency   | 50,0                                   | Vo<br>RMS           | itage Cu<br>227 | rrent<br>4,54 | V RMS             | Max        | Average   | Min     |  |  |
| Power       | ,                                      | Peak                | 313             | 6,34          | A RMS             |            |           |         |  |  |
| KW          | 1,03                                   | DC Offset           | 0               | -0,03         | V Peak            |            |           |         |  |  |
| KVA<br>KVAR | 1,03                                   | Crest               | 1,37            | 1,4           | A Peak            | 101        |           |         |  |  |
| Peak KW     | 0,05<br>1,99                           | THD Rms<br>THD Fund | 2,9             | 2,9           | V THD-R           |            |           |         |  |  |
| Phase       | 3° lead                                | HRMS                | 2,9<br>7        | 2,9<br>0,13   | A THD-R<br>KWatts | 170        |           |         |  |  |
| Total PF    | 1,00                                   | KFactor             | ,               | 1,0           | KVAR              |            |           |         |  |  |
| DPF         | 1,00                                   | N acioi             |                 | 1,0           | TPF               |            |           |         |  |  |
|             | 1,00                                   |                     |                 |               | DPF               |            |           |         |  |  |
|             |  |                     |                 |               | Frequenc          | су         |           |         |  |  |
|             |  |                     |                 |               |                   |            |           |         |  |  |
| Harmon      | ic Information<br>Freg.                | V Mag               | %V RMS          | Vذ            | l Mag             | %I RMS     | Iذ Powe   | er (KW) |  |  |
| DC          | 0,                                     |                     | 0,2             | 0             | 0,02              | 0,6        | 160 FOW   | 0,00    |  |  |
| 1           | 50,                                    | -                   | 100,1           | ŏ             | 4,53              | 100,5      | 3         | 1.03    |  |  |
| 2           | 100,                                   |                     | 0,4             | 28            | 0,02              | 0,3        | 30        | 0,00    |  |  |
| 3           | 150,                                   | 1 1                 | 0,3             | -133          | 0,04              | 1,0        | -76       | 0,00    |  |  |
| 4           | 200,                                   |                     | 0,2             | -24           | 0,01              | 0,2        | -28       | 0,00    |  |  |
| 5           | 250,                                   |                     | 2,6             | 158           | 0,11              | 2,4        | 152       | 0,00    |  |  |
| 6           | 300,                                   |                     | 0,1             | 39            | 0,00              | 0,1        | 55        | 0,00    |  |  |
| 7           | 350,                                   |                     | 1,0             | -9            | 0,05              | 1,2        | -6        | 0,00    |  |  |
| 8<br>9      | 400,                                   |                     | 0,1             | 94            | 0,00              | 0,1        | 106       | 0,00    |  |  |
| 9<br>10     | 450,<br>500,                           |                     | 0,2<br>0,0      | -92<br>32     | 0,01              | 0,2        | -57       | 0,00    |  |  |
| 11          | 550,<br>550.                           |                     | 0,0             | 32<br>49      | 0,00<br>0,02      | 0,0<br>0,3 | 22<br>35  | 0,00    |  |  |
| 12          | 600,                                   |                     | 0,2             | 75            | 0,02              | 0,3        | 35<br>105 | 0,00    |  |  |
| 13          | 650,                                   | -                   | 0,0             | -42           | 0,00              | 0,3        | -20       | 0,00    |  |  |
| 14          | 700,                                   |                     | 0,0             | 80            | 0,00              | 0,0        | 75        | 0.00    |  |  |
| 15          | 750,                                   |                     | 0,1             | -135          | 0,00              | 0.0        | -91       | 0,00    |  |  |
| 16          | 800,                                   |                     | 0,0             | -91           | 0,00              | 0,0        | 27        | 0,00    |  |  |
| 17          | 850,                                   |                     | 0,1             | 33            | 0,01              | 0,2        | 22        | 0,00    |  |  |
| 18          | 900,                                   |                     | 0,0             | 0             | 0,00              | 0,0        | 41        | 0,00    |  |  |
| 19          | 950,                                   |                     | 0,1             | -108          | 0,00              | 0,0        | -53       | 0,00    |  |  |
| 20          | 1000,                                  |                     | 0,0             | 170           | 0,00              | 0,0        | 161       | 0,00    |  |  |
| 21<br>22    | 1051,<br>1101,                         |                     | 0,0             | 162           | 0,00              | 0,1        | 77        | 0,00    |  |  |
| 23          | 1151,                                  |                     | 0,0<br>0.0      | -60<br>72     | 0,00<br>0,00      | 0,0        | 60<br>74  | 0,00    |  |  |
| 24          | 1201,                                  |                     | 0,0             | -157          | 0,00              | 0,1<br>0,0 | 74<br>174 | 0,00    |  |  |
| 25          | 1251,                                  |                     | 0,0             | -137<br>-117  | 0.00              | 0,0        | 63        | 0,00    |  |  |
| 26          | 1301.                                  |                     | 0,0             | 49            | 0,00              | 0,0        | 74        | 0,00    |  |  |
| 27          | 1351,                                  | -                   | 0,0             | 33            | 0,00              | 0,1        | 17        | 0.00    |  |  |
| 28          | 1401,                                  |                     | 0,0             | 95            | 0,00              | 0,0        | -167      | 0,00    |  |  |
| 29          | 1451,                                  |                     | 0,0             | -4            | 0,00              | 0,1        | 13        | 0,00    |  |  |
| 30          | 1501,                                  | _                   | 0,0             | -127          | 0,00              | 0,0        | 50        | 0,00    |  |  |
| 31          | 1551,                                  | 4 0                 | 0,0             | 180           | 0,00              | 0,1        | 94        | 0.00    |  |  |

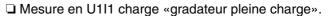


<sup>☐</sup> Utilisation du cordon 10 spires.

 $<sup>\</sup>hfill \Box$  Les valeurs de cos  $\phi$  et FP permettent de définir que la charge est résistive.

 $<sup>\</sup>hfill \Box$  On retrouve bien un rapport de  $\sqrt{2}\,$  entre valeurs efficaces et maximales.

<sup>☐</sup> La gradation pleine charge constitue une charge linéaire non pollueuse.
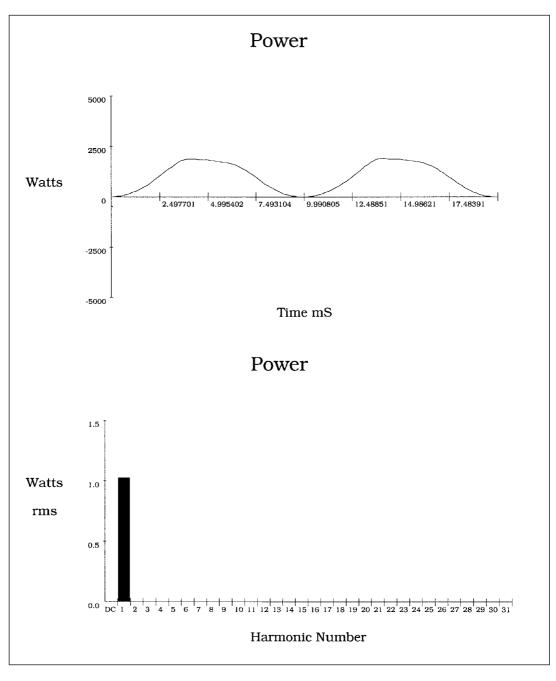
# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage




- ☐ Mesure en U1I1.
- ☐ Charge : gradateur halogène à pleine charge.
- ☐ Lampe halogène 100W.
- ☐ La charge étant résistive, la puissance est toujours positive, U/I en phase.
- ☐ Puissance fondamentale seule.

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

6/28

### Exploitation des relevés

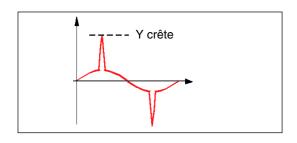

- **1** Placer sur les allures tension et courant les valeurs «max» et tracer les valeurs efficaces.
- Notion de facteurs de crête FC

Selon la définition donnée par la CEI, c'est le rapport de la valeur de crête à la valeur efficace d'une grandeur périodique.

FC = Ycrête / Yeff

**2 -** Comment s'appelle la forme de la tension et du courant ? Quel est le facteur de crête ? Se rapproche t-il d'une valeur connue ?

Allure sinusoïdale, le facteur de crête (Crest) est de 1,41 en courant soit  $\sqrt{2}$ .

■ Notion de facteurs de puissance FP et de facteur de déphasage. Selon la CEI, le facteur de puissance est le rapport de la puissance active P à la puissance apparente S : FP = P / S

Ce facteur de puissance ne doit pas être confondu avec le facteur de déphasage  $\cos \phi$  qui représente le cosinus de l'angle entre les composantes fondamentales (sinusoïdales de fréquence f) de la tension et du courant.

 ${\bf 3}\,$  - Existe t-il une différence entre le Facteur de Puissance et le Cos  $\phi$  pour cette charge ?

FP = 1;  $\cos \varphi = 1$  il n'existe pas de différence entre le facteur de puissance et le facteur de déphasage.

☐ Quel est le type de charge ? (capacitive, résistive, selfique)

Les allures sont caractéristiques d'une charges résistive.

■ Notion de facteur de déformation FD

Selon la norme CEI, il permet de définir le lien entre le facteur de puissance FP et le  $\cos \phi$  :

 $FD = FP / \cos \varphi$ 


FD traduit la déformation du signal par rapport à la sinusoïde, il donne une image du contenu harmonique.

4 - Quel est le facteur de déformation de cette charge ?

FD = 1, cette charge de déforme pas elle demande un courant sinusoidal.

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

7/28

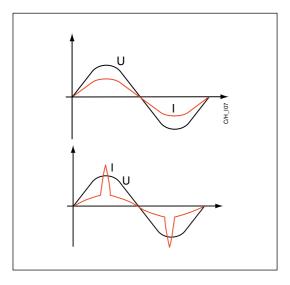

### ■ Notion de charge Linéaire

☐ Une charge est dite linéaire si le courant qu'elle absorbe est sinusoïdal lorsqu'elle est alimentée par une tension sinusoïdale.

☐ Une charge est dite non linéaire si le courant qu'elle absorbe n'est pas sinusoïdal lorsqu'elle est alimentée par une tension sinusoïdale.

5 - Cette lampe à incandescence est-elle une charge linéaire ?

Le gradateur pleine charge est une charge linéaire.

### ■ Notion de pollution

Le TDH représente la déformation en % du signal en tension ou en courant. il est significatif de la pollution d'une installation.

**6** - Apprécier les valeurs TDHu et TDHi. Cette lampe à incandescence est-elle une charge pollueuse ?

*TDHu* = 2,9 % ; *TDHi* = 2,9 %

Ces niveaux de pollution sont faibles, cette charge n'est pas pollueuse.

Ces valeurs traduisent la qualité du réseau d'alimentation.

7 - Comparer les valeurs IRMS et IH1.

IRMS = 0,454A; IH1 = 0,454A

Les deux valeurs sont égales.

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

8/28

# B - Relevés sur la lampe fluo compact ou ballast électronique

# Les nouveaux outils indispensables

☐ Notion de charge non linéaire : une charge est dite non linéaire si le courant qu'elle absorbe n'est pas sinusoïdal lorsqu'elle est alimentée par une tension sinusoïdale.

 $\ \square$  Introduction de la décomposition d'un signal «fourrier», de spectre, de taux de distorsion, de cos  $\phi$  et de facteur de déformation. Faire le lien entre distorsion de courant engendré par le récepteur, transformé par l'impédance de source en distorsion de tension.


#### Mesures

☐ Utilisation du coffret de charges :

☐ Mesurer en toute sécurité, à l'aide d'un analyseur d'harmoniques, les paramètres de l'alimentation en énergie électrique du coffret aux points de mesure U1 I1.

- TDH pour le taux de distorsion de tension et de courant par rapport au fondamental (THD Fund),
- le courant efficace (IRMS),
- H1 pour le fondamental,
- le Facteur de Puissance (PF),
- le Cos φ (DPF),
- le facteur de crête (CF),
- la puissance active (KW),
- la puissance apparente (KVA).
- Ainsi qu'aux allures de la tension, du courant, de la puissance et de leur spectre harmonique.
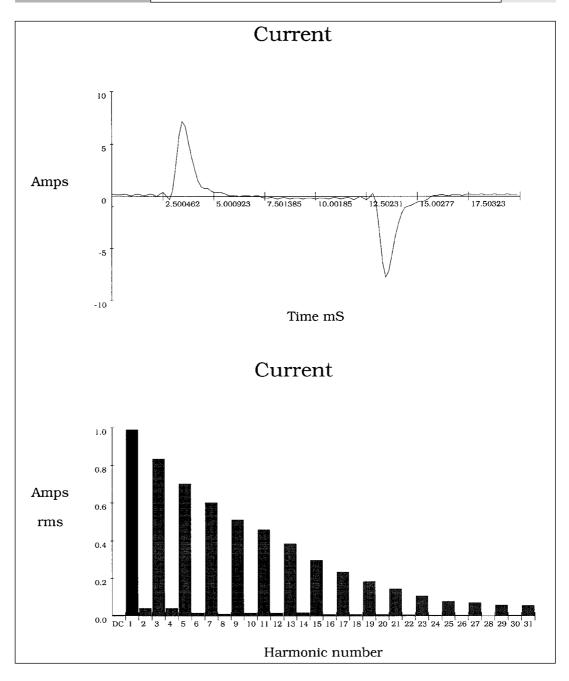
# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage



- ☐ Mesure en I1 avec un cordon 10 spires.
- ☐ Charge : lampe à ballast électronique 23W.
- ☐ On constate que le courant appelé est impulsionnel et s'éloigne fortement d'une sinusoïdale.
- ☐ Le spectre qui lui est associé est donc très riche.

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

|  |                  |  | Readings  | s - 12/24/98 0   | 9:57:26      |                 |                      |            |
|--|------------------|--|---|--|--------------|-----------------|----------------------|------------|
| Summary Ir   | nformation       |  |   |  | Record I     | Information     |                      |            |
| Frequency 50,0 Power KW 0,20 KVA 0,42 KVAR 0,11 Peak KW 2,33 Phase 30° lead Total PF 0,48 DPF 0,86 |                  | RMS Peak DC Offset Crest THD Rms THD Fund HRMS KFactor | oltage Ci<br>228<br>315<br>0<br>1,38<br>2,4<br>2,4<br>6 | rrent  1,85 V RMS 7,61 A RMS -0,01 V Peak 4,12 A Peak 84,2 V THD-R% 156,3 A THD-R% 1,55 KWatts **OL** KVAR TPF DPF Frequency |              | Max<br>9%<br>9% | Average              | Mil        |
|  |                  |  |   |  |              |                 |                      |            |
| Harmon   | ic Information   |  |   |  |              |                 |                      |            |
| DC   | Freq.            | V Mag<br>0 0   | %V RMS  | ۷ذ   | I Mag        | %I RMS          |                      | er (KV     |
| 1  | 0,<br>50,        |  | 0,0   |  | 0,01         | 0,3             | 0                    | 0,0        |
| 2  | 100,             |  | 100,0<br>0,4  | 0  | 0,99         | 53,9            | 30                   | 0,2        |
| 3  | 150,             |  | 0,4   | 39<br>-128   | 0,04         | 2,3             | 163                  | 0,0        |
| 4  | 200,             |  | 0,2   | -120   | 0,83         | 45,4            | -111                 | 0,0        |
| 5  | 250,<br>250,     |  | 0,3<br>2,1  | -31<br>161   | 0,04<br>0,70 | 2,2<br>38,2     | -11                  | 0,0        |
| 6  | 299.             |  | 0.1   | 82   | 0,70         | 0.8             | 122<br>- <b>1</b> 79 | 0,0        |
| 7  | 349,             |  | 1,1   | -19  | 0,60         | 32,7            | -179<br>-4           | 0,0        |
| 8  | 399,             |  | 0.0   | 66   | 0,00         | 0,7             | 159                  | 0,0        |
| 9  | 449,             |  | 0,2   | -91  | 0,51         | 27,8            | -127                 | 0,0        |
| 10   | 499,             |  | 0,0   | 77   | 0,02         | 0,9             | 14                   | 0,0        |
| 11   | 549,             |  | 0,2   | 39   | 0,46         | 24,9            | 110                  | 0,0        |
| 12   | 599,             |  | 0,0   | -129   | 0,02         | 0,9             | -101                 | 0,0        |
| 13   | 649,             |  | 0,2   | -72  | 0,38         | 20,9            | -17                  | 0,0        |
| 14   | 699,             | 9 0  | 0,0   | 87   | 0,02         | 1,0             | 124                  | 0,0        |
| 15   | 749,             | 9 0  | 0,1   | -160   | 0,30         | 16,2            | -138                 | 0,0        |
| 16   | 799,             | 9 0  | 0,0   | -129   | 0,01         | 0,5             | -10                  | 0,0        |
| 17   | 849,             |  | 0,1   | 10   | 0,23         | 12,8            | 104                  | 0,0        |
| 18   | 899,             |  | 0,0   | -62  | 0,01         | 0,5             | -93                  | 0,0        |
| 19   | 949,             |  | 0,1   | -120   | 0,18         | 10,0            | -15                  | 0,0        |
| 20   | 999,             |  | 0,0   | 136  | 0,01         | 0,5             | 123                  | 0,0        |
| 21   | 1049,            |  | 0,0   | 142  | 0,14         | 7,8             | -131                 | 0,0        |
| 22   | 1099,            |  | 0,0   | -77  | 0,01         | 0,4             | -25                  | 0,0        |
| 23   | 1149,8           |  | 0,0   | 31   | 0,11         | 5,8             | 115                  | 0,0        |
| 24<br>25   | 1199,8<br>1249,8 |  | 0,0   | -173   | 0,01         | 0,3             | -141                 | 0,0        |
| 25<br>26   | - /              | -  | 0,1   | -161   | 0,08         | 4,2             | 11                   | 0,0        |
| 27   | 1299,8<br>1349.8 |  | 0,0<br>0.0  | 91<br>73   | 0,01         | 0,3             | 89                   | 0,0        |
| 28   | 1399,            |  | 0,0   | 73<br>143  | 0,07<br>0,00 | 3,9             | -93                  | 0,0        |
| 29   | 1449,            |  | 0,0   | -34  | 0,00         | 0,1<br>3,3      | -37<br>159           | 0,0        |
| 30   | 1499,            |  | 0,0   | -34<br>49  | 0.00         | 0,3             | 176                  | 0,0<br>0,0 |
| 31   | 1549,            |  | 0,0   | -92  | 0,06         | 0,3<br>3,1      | 53                   | 0,0        |

<sup>☐</sup> Mesure en U1I1, charge : lampe à ballast électronique 23W.


 $<sup>\</sup>Box$  On constate que les valeurs cos  $\phi$  et FP sont très différentes et que le facteur de crête de courant est très largement supérieur à  $\sqrt{2}$ .

<sup>☐</sup> Le taux de distorsion en tension ne s'est pas dégradé, le ratio puissance charge/puissance réseau est beaucoup trop faible pour le faire évoluer.

<sup>☐</sup> La lampe à ballast électronique est une charge non linéaire pollueuse.

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

11/28

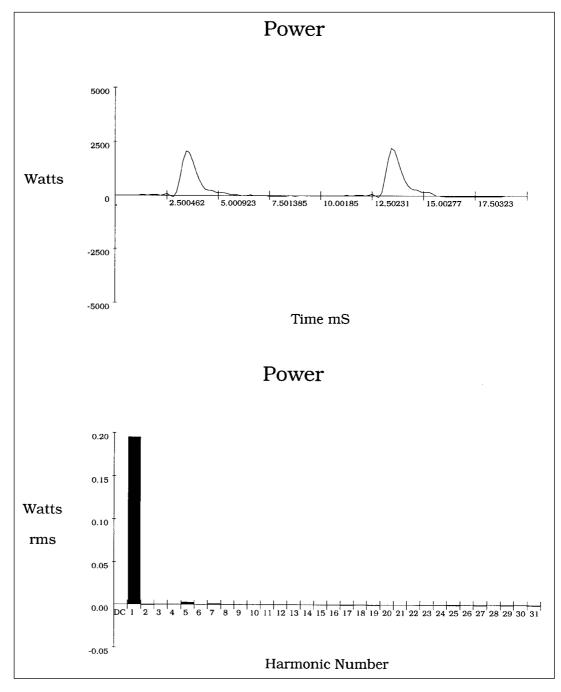

☐ Mesure en U1I1, charge : lampe à ballast électronique 23W. ☐ Malgré un spectre de courant riche, le spectre de puissance se résume au fondamental comme celui de la tension car la tension est sinusoïdale donc seule la puissance du fondamental est maintenue.

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

12/28

**1** - Le courant est–il toujours sinusoïdal ? Commenter l'évolution de FP, du Cos  $\phi$  et de FD.

Le courant n'est plus sinusoïdal, mais il reste périodique et d'allure impulsionnelle.

|       | Gradateur pleine charge | Fluo compact |
|-------|-------------------------|--------------|
| FP    | 1                       | 0,48         |
| cos φ | 1                       | 0,86         |
| FD    | 1                       | 0,56         |

- $FP \neq \cos \varphi$
- FD traduit un signal très déformé.
- 2 Cette lampe fluo-compact est-elle une charge linéaire ?


Cette charge n'est pas linéaire, le courant n'est pas sinusoïdal.

Note

Pour étudier les courants non sinusoïdaux, il est nécessaire de faire un rappel sur les grandeurs électriques en présence d'harmoniques.



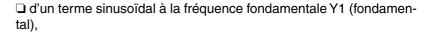Le théorème de Fourier indique que toute fonction périodique non sinusoïdale peut être représentée sous la forme d'une somme de termes (série) qui est composée :




- ☐ de termes sinusoïdaux dont les fréquences sont des multiples entiers de la fondamentale Yn (harmoniques),
- ☐ d'une éventuelle composante continue.

La formule correspondant à la décomposition harmonique d'une fonction périodique est la suivante :

$$y(t) = Y0 + \sum_{n=1}^{n=\infty} Yn\sqrt{2}\sin(n\omega t - \phi_n)$$

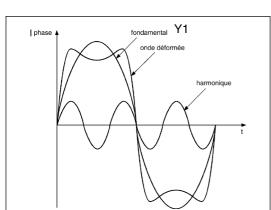- Yo : valeur de la composante continue,
- Y1 :valeur efficace du fondamental,
- Yn : valeur efficace de l'harmonique de rang n,
- $\omega$  : pulsation de la fréquence fondamentale,  $\phi_n$  : déphasage de la composante harmonique à t = 0.



# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

13/28

■ Valeur efficace d'une grandeur alternative non sinusoïdale


La valeur efficace de la grandeur déformée conditionne les échauffements, donc habituellement les grandeurs harmoniques sont exprimées en valeurs efficaces.

Pour une grandeur sinusoïdale, la valeur efficace est la valeur maximale divisée par racine de deux.

Pour une grandeur déformée et, en régime permanent, l'énergie dissipée par effet JOULE est la somme des énergies dissipées par chacune des composantes harmoniques, soit l'application de la formule générale

Yeff. = 
$$\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T y^2(t)dt}$$
 donne avec la représentation harmonique :
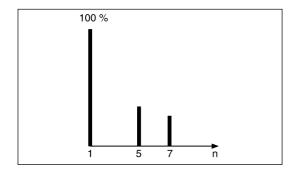
$$Yeff. = \sqrt{\sum_{n=1}^{n=\infty} Yn^2}$$



■ «Taux individuel» et spectre : Il donne une mesure de l'importance de chaque harmonique par rapport au fondamental.

Le taux individuel est le rapport de la valeur efficace de l'amplitude de l'harmonique de rang n à celle du fondamental.

Ceci permet de définir le «spectre» Harmonique du signal sous forme de barre-graphe dont l'amplitude est souvent donnée relative à celle du fondamental.

3 - Comparer les valeurs I RMS et IH1.

IRMS = 0.185A; IH1 = 0.099A.

Les deux valeurs ne sont plus égales

**4 -** Comparer la richesse des spectres de courant du gradateur pleine charge et du fluo-compact ?

Le spectre du fluo-compact est beaucoup plus riche.

**5 -** Comment calculer leff connaissant le spectre Harmonique du courant ?

$$leff = \sqrt{IH1^2 + IH2^2 + ... IHn^2} = 0, 185A$$

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

14/28

**6 -** Calculer la puissance active absorbé par la lampe fluo-compact.

 $P = Ueff.Ieff.FP = UH1.IH1.cos \varphi = 20W$ 

7 - Commenter l'allure du spectre de puissance.

La puissance active est la somme des puissances actives dues aux tensions et courants de même rang.

Dans notre cas, malgré un spectre de courant très riche, la puissance active ne transite que par le fondamental.

Ceci s'explique par la tension qui est sinusoïdale, donc uniquement composé du fondamental.

 $P = UH1.IH1.cos\phi1 + UH2.IH2.cos\phi2 + ... + UHn.IHn.cos\phin$  avec UH2 = 0 ... UHn = 0.

#### ■ Notion de Taux de distorsion

Il donne une mesure de l'influence thermique de l'ensemble des harmoniques ; c'est le rapport de la valeur efficace des harmoniques à celle de la valeur efficace du fondamental seul ou de la grandeur mesurée.

**Taux de distorsion** (selon définition donnée par le dictionnaire CEI) Ce paramètre, appelé encore distorsion harmonique ou facteur de distorsion, représente le rapport de la valeur efficace des harmoniques (n ≥2) à celle de la valeur efficace du fondamental Y1.

TDH% = 100 
$$\frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} Yn^2}}{Y_1}$$

8 - Que traduisent les valeurs de TDHFund de cette charge ?

TDHu = 2,4%, la tension n'est pas déformée.

TDHi = 156,3%, le courant est très déformé.

La lampe fluo-compact qui impose ce courant est donc une charge pollueuse.

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

15/28


## C- Relevé pour l'ensemble des charges

# Etude comparative des différentes charges

☐ Notion de puissance mise en jeu
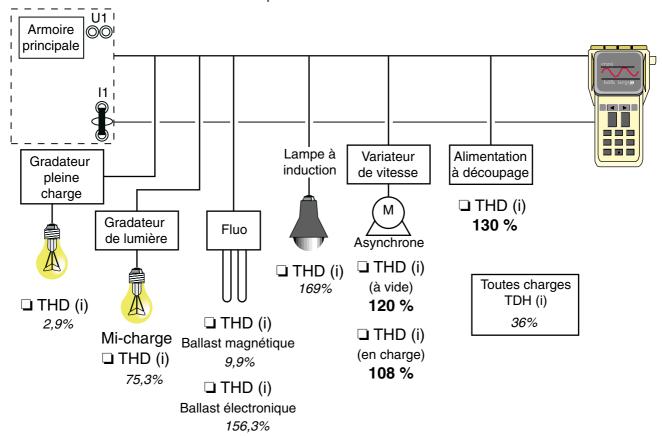
#### Mesure

- ☐ Utilisation du coffret de charges :
- ☐ Mesurer en toute sécurité, à l'aide d'un analyseur d'harmoniques, les paramètres de l'alimentation en énergie électrique du coffret aux points de mesure U1 I1.
- TDH pour le taux de distorsion de tension et de courant par rapport au fondamental (THD Fund),
- le courant efficace (IRMS), H1 pour le fondamental,
- le Facteur de Puissance (PF),
- le Cos φ (DPF),
- le facteur de crête (CF),
- la puissance active (KW),
- la puissance apparente (KVA).
- Ainsi qu'aux allures de la tension, du courant, de la puissance et de leur spectre harmonique.
- **1 -** Compléter la représentation suivante ainsi que le tableau récapitulatif.



# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

16/28

|   | TDHu(%) | TDHi(%) | leff(A) | IH1(A) | IH3(A) | FP   | Cos φ | FC   | S(VA) | P(W) |
|---|---------|---------|---------|--------|--------|------|-------|------|-------|------|
| Gradateur pleine charge<br>100W             |         | 2,9     | 0,454   | 0,453  | 0      | 1    | 1     | 1,4  | 100   | 100  |
| Lampe à ballast<br>magnétique 9W            | _       | 9,9     | 0,174   | 0,173  | 0,16   | 0,37 | 0,36  | 1,56 | 40    | 15   |
| Lampe à ballast<br>électronique 23W         | - 2.6   | 156,3   | 0,185   | 0,099  | 0,083  | 0,48 | 0,86  | 4,12 | 42    | 20   |
| Lampe à induction<br>23W                    | - 2,6   | 169     | 0,175   | 0,088  | 0,073  | 0,45 | 0,86  | 4,35 | 40    | 18   |
| Gradateur mi-charge<br>50W                  | _       | 75,3    | 0,387   | 0,277  | 0,174  | 0,65 | 0,81  | 2,39 | 79    | 51   |
| Toutes les charges<br>(gradateur mi-charge) | _       | 36,1    | 0,91    | 0,854  | 0,089  | 0,88 | 0,93  | 1,93 | 210   | 180  |

### 2 - Analyse des relevés

(cf commentaires sur les relevés effectués précédemment)

Nous constatons une déformation importante des courants sur les charges lampe à ballast électronique et lampe à induction ce qui donne d'après le théorème de Fourrier un spectre important très riche en harmoniques donc un TDHi important et un facteur de puissance FP faible. Ces charges sont très pollueuses mais leur faible puissance fait qu'elle ne perturbent pas notre installation.

Attention, bien que de faible puissance, ces appareils installés en très grand nombre et fonctionnant simultanément, ont des conséquences très importantes sur les niveaux d'harmoniques de rang 3, 5, 7, 11 et 13 qui apparaissent sur le réseau.

Les gradateurs sont des pollueurs identifiés car en général, les puissances sont de l'ordre de 0,5 à 1 kW.


Bien que le TDHi d'un gradateur est inférieur au TDHi d'une lampe à ballast électronique, ce qui importe c'est l'amplitude des courants harmoniques.

Les relevés «toutes les charges» mettent en évidence que le TDHi est de 36 % et le FP de 0,88.

Ceci met en évidence que les TDHi des différents pollueurs ne s'ajoutent pas algébriquement, et l'on obtient même une valeur bien plus faible que les trois pollueurs pris individuellement.

Pourquoi ? Les charges sont mises en parallèle par des longueurs de câble différentes, et sont toutes de natures spectrales différentes, l'addition des raies harmoniques n'est pas une somme algébrique mais vectorielle.
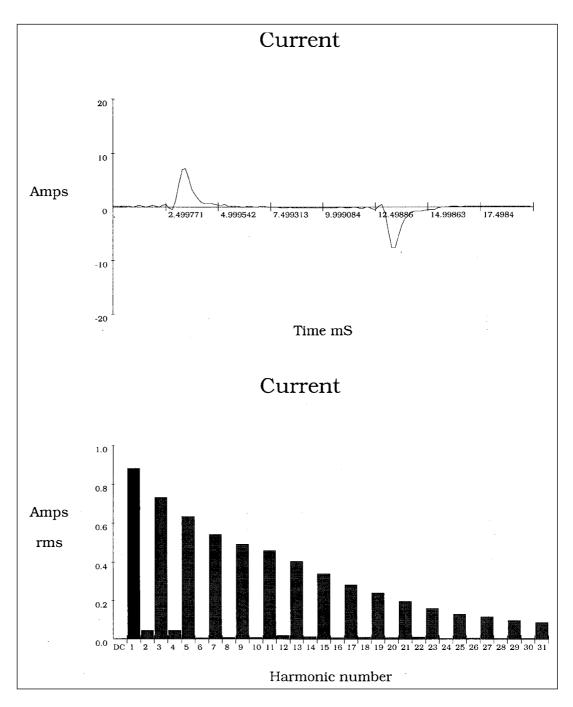
# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage



- ☐ Mesure en I1 avec cordon 10 spires.
- ☐ Charge : lampe à induction 23W.
- ☐ Spectre très riche.

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage


| Summary Ir   | nformation   |  |                                       |   | Dogord I  | nformation      |            |            |
|--|--|--|---------------------------------------|---|---|-----------------|------------|------------|
| outilinary ii  | nomation   | ,  | oltage                                | Current   | necola i  | Max             |            |            |
| Frequency Power KW KVA KVAR Peak KW Phase Total PF DPF | 50,0<br>0,18<br>0,40<br>0,10<br>2,33<br>31° lead<br>0,45<br>0,86 | RMS Peak DC Offset Crest THD Rms THD Fund HRMS KFactor | 229<br>314<br>0<br>1,37<br>2,9<br>2,9 | 1,75<br>7,60<br>0,00<br>4,35<br>86,1<br>169,0<br>1,49<br>**OL** | V RMS A RMS V Peak A Peak V THD-F A THD-F KWatts KVAR TPF DPF Frequen | <b>3%</b><br>3% | Average    | Mi         |
| Harmor   | ic Information   |  |                                       |   |   |                 |            |            |
| DC   | Freq.  | V Mag<br>0.0 (   | %V RMS                                |   | I Mag   | %I RMS          |            | er (KV     |
| 1  |  | ),0  |                                       |   | 0,00<br>88,0  | 0,2<br>50,6     | 0<br>31    | 0,0        |
| 2  | 100  |  |                                       | ,   | 0,05  | 2,6             | 165        | 0,1<br>0,0 |
| 3  | 150  |  | •                                     | ,3 -122   | 0,03  | 42.0            | -105       | 0,0        |
| 4  | 200  |  | -                                     | ,3 -34  | 0,05  | 2,7             | -16        | 0,0        |
| 5  | 250  | ),O 6  |                                       |   | 0,63  | 36,4            | 132        | 0,0        |
| 6  | 300  |  |                                       | ,1 71   | 0,01  | 0,4             | 180        | 0,0        |
| 7  | 350  |  |                                       | ,0 2  | 0,54  | 31,1            | 11         | 0,0        |
| 8  | 400  |  |                                       |   | 0,01  | 0,6             | 158        | 0,0        |
| 9  | 450  |  |                                       |   | 0,49  | 28,2            | -108       | 0,0        |
| 10<br>11   | 500  |  |                                       |   | 0,01  | 0,6             | 43         | 0,0        |
| 12   | 550<br>600   |  |                                       |   | 0,46<br>0,02  | 26,4            | 131<br>-82 | 0,0        |
| 13   | 650  |  |                                       |   | 0,02  | 1,1<br>23,1     | -82<br>10  | 0,0        |
| 14   | 700  | ,  |                                       |   | 0,40  | 0.8             | 151        | 0,0        |
| 15   | 750  | ,  |                                       |   | 0,34  | 19,5            | -110       | 0,0        |
| 16   | 800  |  |                                       |   | 0,01  | 0,6             | 65         | 0,0        |
| 17   | 850  | ),1 (  | 0,                                    | 1 25  | 0,28  | 16,2            | 133        | 0,0        |
| 18   | 900  |  |                                       |   | 0,01  | 0,6             | -66        | 0,0        |
| 19   | 950  |  |                                       |   | 0,24  | 13,8            | 17         | 0,0        |
| 20   | 1000   |  |                                       |   | 0,01  | 0,6             | 177        | 0,0        |
| 21<br>22   | 1050   |  | - ,                                   |   | 0,20  | 11,4            | -101       | 0,0        |
| 23   | 1100<br>1150   |  |                                       |   | 0,01  | 0,7             | 41         | 0,0        |
| 24   | 1200   | ,  |                                       |   | 0,16<br>0,01  | 9,2<br>0,4      | 147<br>-65 | 0,0        |
| 25   | 1250   |  |                                       |   | 0,01  | 7,6             | -65<br>37  | 0,0        |
| 26   | 1300   |  |                                       |   | 0,13  | 7,0<br>0,4      | 169        | 0,0        |
| 27   | 1350   |  |                                       |   | 0,12  | 6,8             | -72        | 0,0        |
| 28   | 1400   | ,  | - 1                                   |   | 0,01  | 0,3             | 43         | 0,0        |
| 29   | 1450   |  | 0,                                    |   | 0,10  | 5,7             | 179        | 0,0        |
| 30   | 1500   | ),1 (  |                                       | 0 117   | 0,00  | 0,3             | -105       | 0,0        |
| 31   | 1550   | ),1 (  | 0,                                    | 0 -165  | 0,09  |                 |            |            |

<sup>☐</sup> Mesure en I1 avec cordon 10 spires.

<sup>☐</sup> Charge : lampe à induction 23W.


<sup>☐</sup> Spectre très riche.
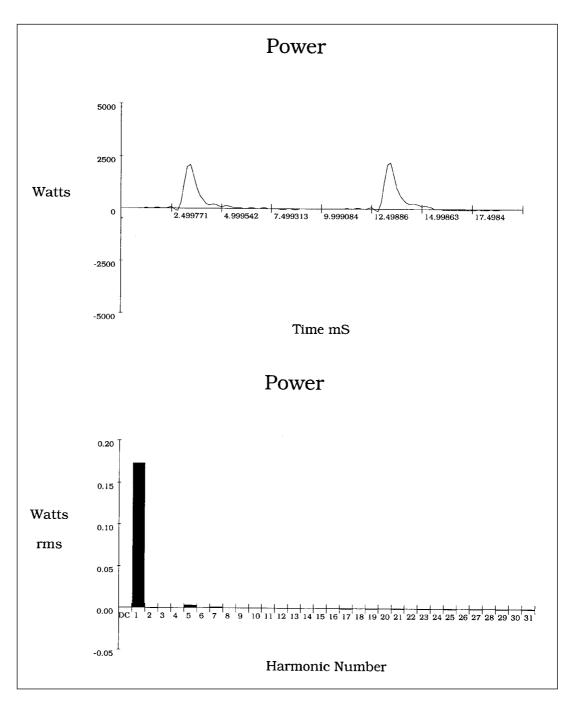
# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage



- ☐ Mesure en U1I1 avec cordon 10 spires.
- ☐ Charge : lampe à induction.
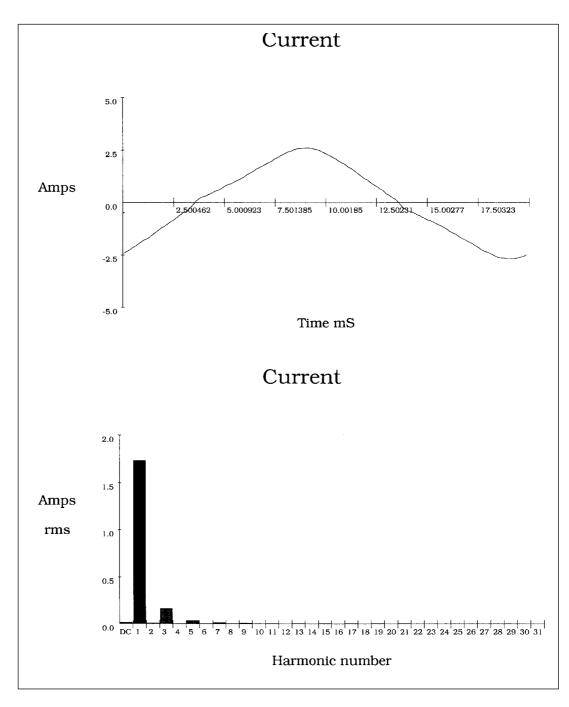
# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage



- ☐ Mesure en I1 avec cordon 10 spires.
- ☐ Charge : lampe à ballast magnétique 9W.
- ☐ Le courant est fortement déphasé par rapport à la tension, mais son allure reste proche d'une sinusoïde. Son spectre est donc très pauvre.

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage


|   |   |  | Re  | adings -  | - 12/24/98 0   | 9:54:21   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| Summary Int   | formation   |  |   |   |  | Record I  | nformation   |   |   |
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF  | 50,0<br>0,15<br>0,40<br>0,37<br>0,52<br>69° lag<br>0,37<br>0,36 | RMS Peak DC Offse Crest THD Rm THD Fun HRMS KFactor                | 3<br>t<br>1,3<br>s 2                                | Cui<br>28<br>15<br>0<br>38<br>2,7<br>2,7<br>6                                     | rrent<br>1,74<br>2,72<br>-0,02<br>1,56<br>9,8<br>9,9<br>0,17<br>1,1  | V RMS A RMS V Peak A Peak V THD-F A THD-F KWatts KVAR TPF DPF Frequence | Max<br>1%<br>1%  | Average   | Mir   |
| Harmoni   | c Informatior   | 1  |   |   |  |   |  |   |   |
| DC<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 |   | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,9<br>0,9<br>0,9<br>0,9<br>0,9<br>0,9<br>0,9 | %V 0 28 1 1 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | RMS 0,1 100,0 0,4 0,3 0,2 2,3 0,1 1,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | V ذ 0 40 40 -123 -39 161 58 -23 60 -88 76 46 22 -64 -8 -147 34 11 -25 -122 180 152 -78 -8 -116 -118 135 40 0 -46 | I Mag   | %I RMS 1,2 100,7 0,6 9,6 0,3 2,2 0,1 1,0 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 | 1 ذ Pow<br>0<br>-69<br>-45<br>-58<br>-68<br>33<br>73<br>-32<br>-58<br>144<br>180<br>30<br>20<br>-86<br>-118<br>119<br>106<br>-31<br>-13<br>-158<br>-88<br>84<br>93<br>-49<br>-22<br>-143<br>-164<br>18<br>63<br>-47 | ver (KW 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |

<sup>☐</sup> Mesure en U1I1 avec cordon 10 spires.

<sup>☐</sup> Charge : lampe à ballast magnétique 9W.


<sup>☐</sup> Les différentes valeurs traduisent que cette charge est linéaire et peu pollueuse.
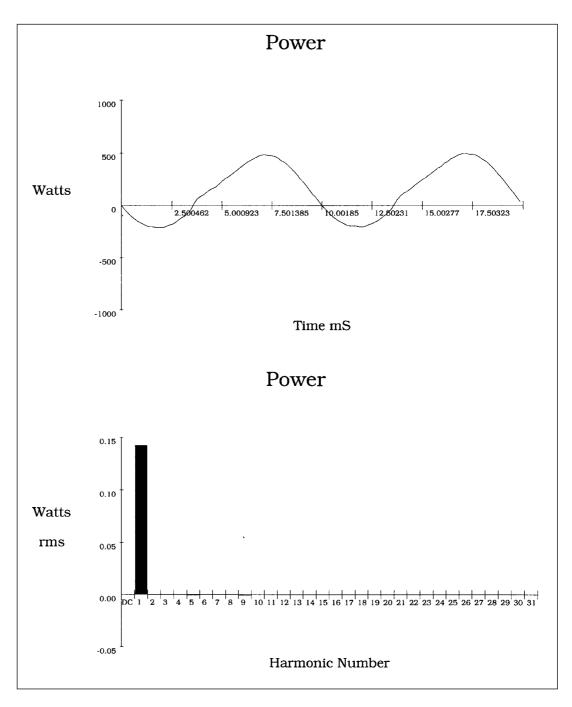
# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage



- ☐ Mesure en U1I1 avec cordon 10 spires.
- ☐ Charge : lampe à ballast magnétique 9W.
- ☐ U et l étant déphasés, apparition d'une puissance alternative.
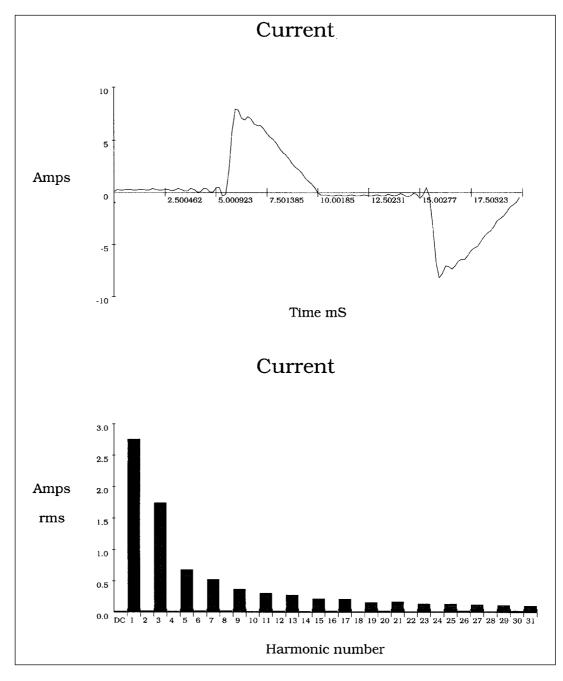
# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage



- ☐ Mesure en I1 avec cordon 10 spires.
- ☐ Charge : gradateur halogène à mi-charge.
- ☐ Lampe halogène 100W.
- ☐ Cette allure bien connu s'éloigne de la sinusoïde, d'ou un spectre harmonique riche.

# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage


|   |   |                                  |          | Readir                          | ıgs - 1    | 2/24/98 1                           | 0:04:12   |             |              |            |
|---|---|----------------------------------|----------|---------------------------------|------------|-------------------------------------|---|-------------|--------------|------------|
| Summary Inf                                 | ormation                                |                                  |          |                                 |            |                                     | Record I  | nformation  |              |            |
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA             | 50,0<br>0,51<br>0,79                    | RMS<br>Peak<br>DC Of<br>Crest    |          | tage<br>228<br>314<br>0<br>1,38 | _          | ent<br>3,47<br>8,29<br>0,02<br>2,39 | V RMS<br>A RMS<br>V Peak<br>A Peak                            | Max         | Average      | e Mir      |
| KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF | 0,37<br>2,58<br>36° lag<br>0,65<br>0,81 | THD F<br>THD F<br>HRMS<br>KFacto | und      | 2,8<br>2,8<br>6                 |            | 2,08<br>16,9                        | V THD-F<br>A THD-F<br>KWatts<br>KVAR<br>TPF<br>DPF<br>Frequen | ₹%          |              |            |
| Harmoni                                     | c Information                           |                                  |          |                                 |            |                                     |   |             |              |            |
| DC  | Freq.                                   | V N                              | lag<br>0 | %V RMS                          | _          | ٧ذ                                  | I Mag   | %I RMS      | Iذ Po        | ower (KW   |
| DC<br>1                                     |   | 0,0<br>0,0                       | 228      | 100                             | ),1        | 0                                   | 0,02<br>2,77  | 0,6<br>80,2 | -36          | 0,0<br>0,5 |
| 2   |   | 0,0<br>0,0                       | 220<br>1 |                                 | ),0<br>),4 | 39                                  | 0.03  | 0,8         | -30<br>60    | 0,0        |
| 3   |   | 0,0<br>0.0                       | 1        |                                 | ),4<br>),5 | -112                                | 1,74  | 50,5        | 65           | 0,0        |
| 4   |   | 0,0                              | Ó        |                                 | ),2        | -32                                 | 0,02  | 0,6         | -141         | 0,0        |
| 5   |   | 0,0                              | 5        |                                 | 2,4        | 158                                 | 0,68  | 19,8        | -159         | 0,0        |
| 6   |   | 9.9                              | ő        |                                 | 0,0        | 44                                  | 0.03  | 0.8         | 21           | 0.0        |
| 7   |   | 9.9                              | 3        |                                 | .1         | -22                                 | 0,53  | 15,4        | 10           | 0.0        |
| 8   |   | 9,9                              | Ō        |                                 | ),1        | 66                                  | 0,03  | 0,8         | 159          | 0,0        |
| 9   |   | 9,9                              | 1        |                                 | ),3        | -83                                 | 0,37  | 10,8        | 155          | 0,0        |
| 10  | 49                                      | 9,9                              | 0        | C                               | 0,0        | 91                                  | 0,02  | 0,6         | -37          | 0,0        |
| 11  | 54                                      | 9,9                              | 1        | C                               | ),2        | 49                                  | 0,31  | 9,0         | -38          | 0,0        |
| 12  |   | 9,9                              | 0        |                                 | ),0        | -27                                 | 0,03  | 0,7         | 118          | 0,0        |
| 13  | 64                                      |                                  | 0        |                                 | ),2        | -46                                 | 0,28  | 8,1         | 108          | 0,0        |
| 14  |   | 9,9                              | 0        |                                 | ),0        | 112                                 | 0,02  | 0,7         | -89          | 0,0        |
| 15  |   | 9,9                              | 0        |                                 | ),1        | -127                                | 0,22  | 6,4         | -90          | 0,0        |
| 16  |   | 9,9                              | 0        |                                 | ),0        | -7                                  | 0,03  | 0,8         | 75<br>00     | 0,0        |
| 17<br>18                                    |   | 9,8<br>9.8                       | 0        |                                 | ),1<br>),0 | 39<br>-106                          | 0,22<br>0,02  | 6,3         | 63<br>-132   | 0,0        |
| 19  |   | 9,6<br>9,8                       | 0        |                                 | ),0<br>),1 | -106<br>-84                         | 0,02  | 0,7<br>4,8  | -132<br>-141 | 0,0        |
| 20  |   | 9,8                              | 0        |                                 | ),0        | 104                                 | 0.03  | 0,8         | 31           | 0,0        |
| 21  | 104                                     | . , .                            | 0        |                                 | ),0<br>),0 | 146                                 | 0,03  | 4,9         | 16           | 0,0        |
| 22  | 109                                     | ,                                | 0        |                                 | ),0        | -107                                | 0,17  | 0,7         | 179          | 0,0        |
| 23  | 114                                     |                                  | ő        |                                 | ),0        | 6                                   | 0,14  | 4,1         | 168          | 0.0        |
| 24  | 119                                     | ,                                | ŏ        |                                 | 0,0        | -103                                | 0,02  | 0,7         | -24          | 0,0        |
| 25  | 124                                     | ,                                | 0        |                                 | 0,0        | -146                                | 0,14  | 4,0         | -33          | 0,0        |
| 26  | 129                                     | 9,8                              | 0        |                                 | 0,0        | 173                                 | 0,03  | 0,8         | 131          | 0,0        |
| 27  | 134                                     |                                  | 0        | C                               | 0,0        | 21                                  | 0,12  | 3,6         | 118          | 0,0        |
| 28  | 139                                     | -,-                              | 0        |                                 | 0,0        | -32                                 | 0,02  | 0,7         | -70          | 0,0        |
| 29  | 144                                     | ,                                | 0        |                                 | 0,0        | 41                                  | 0,11  | 3,3         | -82          | 0,0        |
| 30  | 149                                     |                                  | 0        |                                 | 0,0        | 143                                 | 0,03  | 0,7         | 86           | 0,0        |
| 31  | 154                                     | 9,7                              | 0        | (                               | 0,0        | -112                                | 0,11  | 3,1         | 71           | 0,0        |

<sup>☐</sup> Mesure en U1I1 avec cordon 10 spires.

<sup>☐</sup> Charge : gradateur mi-charge.


<sup>□</sup> Le taux de distorsion en courant est nettement plus faible que pour une charge à ballast électronique, mais la différence de puissance mise en jeu 100W/23W fait que il se produit des valeurs plus importante de IH. Dans nôtre cas d'étude, c'est la charge la plus pollueuse.
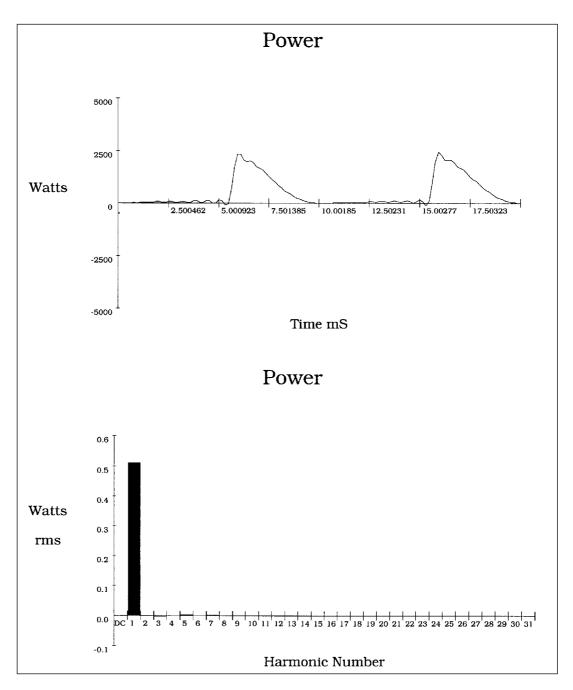
# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage



- ☐ Mesure en U1I1 avec cordon 10 spires.
- ☐ Charge : gradateur mi-charge.
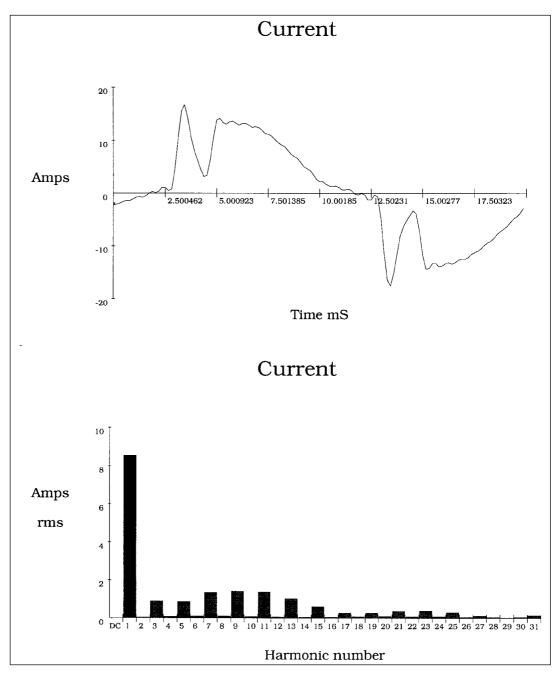
# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage



- ☐ Mesure en I1 avec cordon 10 spires.
- ☐ Charge : toutes les lampes avec gradateur halogène à mi-charge.


# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage

27/28

|            |                         |             | ricading | s - 12/24/98 1 | 0.10.51       |               |                         |        |
|------------|-------------------------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|
| Summary In | formation               |             |          |                | Record I      | nformation    |                         |        |
| _          |                         |             |          | urrent         |               | Max           | Average                 | Mi     |
| Frequency  | 50,0                    | RMS         | 227      | 9,10           | V RMS         |               |                         |        |
| Power      |                         | Peak        | 314      | 17,53          | A RMS         |               |                         |        |
| KW         | 1,8                     | DC Offset   | 0        | -0,01          | V Peak        |               |                         |        |
| KVA        | 2,1                     | Crest       | 1,38     | 1,93           | A Peak        |               |                         |        |
| KVAR       | 0,7                     | THD Rms     | 2,9      | 33,9           | V THD-F       |               |                         |        |
| Peak KW    | 5,3                     | THD Fund    | 2,9      | 36,1           | A THD-F       | २%            |                         |        |
| Phase      | 22° lag                 | HRMS        | 7        | 3,08           | KWatts        |               |                         |        |
| Total PF   | 0,88                    | KFactor     |          | 14,5           | KVAR          |               |                         |        |
| DPF        | 0,93                    |             |          |                | TPF           |               |                         |        |
|            |                         |             |          |                | DPF           |               |                         |        |
|            |                         |             |          |                | Frequen       | су            |                         |        |
|            |                         |             |          |                |               |               |                         |        |
| Harmon     | ic Informatior<br>Freq. | n<br>V Mag  | %V RMS   | V ذ            | l Moa         | O/ L DMC      | Iذ Pow                  | ~      |
| DC         |                         | 0,0 v iviag |          |                | l Mag<br>0.01 | %I RMS<br>0.2 | Pow<br>0                | er (K\ |
| 1          |                         | 0,0 227     | -,-      |                | 0,01<br>8,54  | 0,2<br>94,1   | -22                     | 0      |
| 2          | 100                     |             |          |                | 0,05          | 94,1          | -22<br>-105             | 1      |
| 3          | 150                     |             |          |                | 0,03          | 0,5<br>9,8    | 127                     |        |
| 4          | 200                     |             | -, .     |                | 0,09          | 9,8<br>1,0    | 68                      | 0      |
| 5          | 250                     | •           | -,-      |                | 0,09          | 9.5           | 154                     | 0      |
| 6          | 299                     |             |          |                | 0,87          | 1,3           | -84                     | 0      |
| 7          | 349                     |             |          |                | 1,36          | 1,3           | -04<br>40               | 0      |
| 8          | 399                     |             |          | 64             | 0,13          | 14,9          | 115                     | 0      |
| 9          | 449                     |             | -,.      |                | 1,41          | 15.5          | -98                     | 0      |
| 10         | 499                     |             | -,-      |                | 0.10          | 1,1           | - <del>9</del> 6<br>-46 | 0      |
| 11         | 549                     |             | -,-      |                | 1,38          | 15,2          | 122                     | 0      |
| 12         | 599                     | ,           |          |                | 0,08          | 0,9           | 137                     | ő      |
| 13         | 649                     |             |          |                | 1,04          | 11,4          | -11                     | ő      |
| 14         | 699                     | ,           | -,.      |                | 0.07          | 0.8           | -49                     | ő      |
| 15         | 749                     | ,           | - , -    | -113           | 0,61          | 6,7           | -143                    | ŏ      |
| 16         | 799                     |             |          |                | 0,08          | 0,9           | 129                     | Ö      |
| 17         | 849                     |             |          | 39             | 0,29          | 3,2           | 110                     | 0      |
| 18         | 899                     | .,.         |          |                | 0,10          | 1,1           | -43                     | Ö      |
| 19         | 949                     |             |          | -117           | 0,10          | 3,2           | 46                      | ő      |
| 20         | 999                     |             |          |                | 0,11          | 1,2           | 152                     | ő      |
| 21         | 1049                    | ,           | -,-      |                | 0,39          | 4,3           | -72                     | 0      |
| 22         | 1099                    |             |          |                | 0,10          | 1,1           | -13                     | 0      |
| 23         | 1149                    | - , -       |          | 14             | 0,40          | 4,4           | 154                     | Ö      |
| 24         | 1199                    |             |          |                | 0,09          | 1,0           | 174                     | ő      |
| 25         | 1249                    | ,           | -,-      | -127           | 0,31          | 3,4           | 20                      | 0      |
| 26         | 1299                    | •           | -,-      |                | 0,08          | 0,9           | -4                      | 0      |
| 27         | 1349                    |             |          |                | 0,14          | 1,5           | -115                    | 0      |
| 28         | 1399                    |             |          |                | 0.08          | 0,9           | -113                    | 0      |
| 29         | 1449                    |             |          |                | 0,03          | 0,3           | -105                    | 0      |
| 30         | 1499                    | ,           | -,-      |                | 0,08          | 0,9           | 6                       | ő      |
| 31         | 1549                    |             |          | -72            | 0,17          | 1,8           | 134                     | ő      |

☐ U1I1 toutes charges.
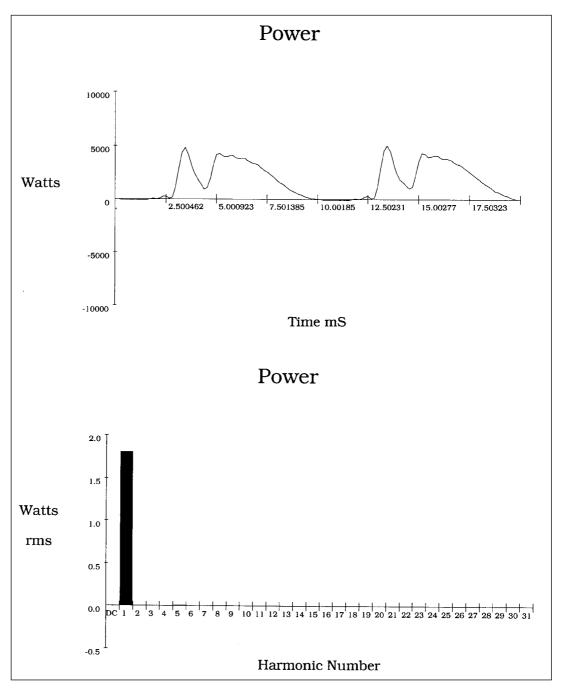
# TP 1 : Étude de différentes charges d'éclairage



☐ U1I1 toutes charges.

# 2.2 Harmoniques : cours de synthèse

Ce cours sur les Harmoniques comprend :

- Normes et réglementations
- Rappel théorique d'électrotechnique
- Etude d'une charge non linéaire (alimentation à découpage)

# Harmoniques : cours de synthèse

■ Normes et réglementations

1/7

#### **Objectif**

Connaître l'état actuel des normes, l'évolution, la tendance, le consensus.

#### **Définitions**

#### ■ Perturbations électromagnétiques :

Est considérer comme tel tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des dysfonctionnements d'un appareil ou d'un système.


## ■ Compatibilité électromagnétique :

Aptitude d'un appareil ou d'un système, à fonctionner dans un environnement de façon satisfaisante, et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement.

#### **■** Immunité :

Aptitude d'un appareil ou d'un système à fonctionner correctement en présence d'une perturbation électromagnétique.

# Différents niveaux de perturbations

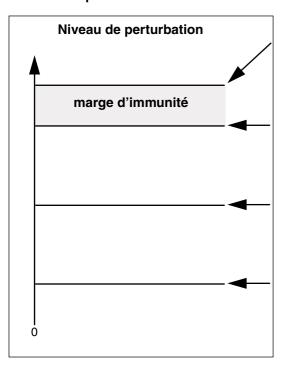

#### ■ Niveaux de susceptibilité :

Niveau de perturbation à partir duquel il y un dysfonctionnement d'un matériel ou d'un système.

#### ■ Niveau d'immunité : c

Niveau normalisé d'une perturbation supportée par un matériel ou un système.

## ■ Niveau de compatibilité électromagnétique : a

Niveau maximal spécifié de perturbations auquel on peut s'attendre dans un environnement donné, en situation normale.

#### ■ Niveau d'émision : b

niveau maximal autorisé pour un utilisateur ou pour un appareil.


Les différents niveaux de perturbations seront abordés, par la suite, de la lettre  ${\bf a}$  à  ${\bf c}$ .

# Harmoniques : cours de synthèse

■ Normes et réglementations

2/7

#### La coexistence normée

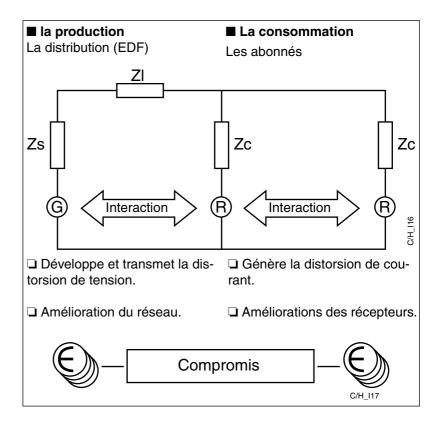

# Harmoniques : cours de synthèse

■ Normes et réglementations

3/7

a Les niveaux de compatibilité (qualité de la tension d'alimentation)

## ■ Les réseaux public

☐ Tableau d'électra CEI 61000-2-2

n = rang d'harmoniques

| n    | BT/MT (%) | HT (%) |
|------|-----------|--------|
| 2    | 2         | 1,5    |
| 3    | 5         | 2      |
| 4    | 1         | 1      |
| 5    | 6         | 2      |
| 6    | 0,5       | 0,5    |
| 7    | 5         | 2      |
| 8    | 0,5       | 0,2    |
| 9    | 1,5       | 1      |
| 10   | 0,5       | 0,2    |
| 11   | 3,5       | 1,5    |
| 12   | 0,2       | 0,2    |
| 13   | 3         | 1,5    |
| TDHu | 8 %       | 3 %    |

### **■** Les installations industrielles

☐ Tableau CEI 61000-2-4

| n    | classe 1(%)<br>appareils sen-<br>sibles | classe 2(%)<br>appareils<br>moyennement<br>sensibles | classe 3(%)<br>appareils de<br>fortes puissan-<br>ces |
|------|---|--|---|
| 2    | 2                                       | 2  | 3   |
| 3    | 3                                       | 5  | 6   |
| 4    | 1                                       | 1  | 1,5   |
| 5    | 3                                       | 6  | 8   |
| 6    | 0,5                                     | 0,5  | 1   |
| 7    | 3                                       | 5  | 7   |
| 8    | 0,5                                     | 0,5  | 1   |
| 9    | 1,5                                     | 1,5  | 2,5   |
| 10   | 0,5                                     | 0,5  | 1   |
| 11   | 3                                       | 3,5  | 5   |
| 12   | 0,2                                     | 0,2  | 1   |
| 13   | 3                                       | 3  | 4,5   |
| TDHu | 5 %                                     | 8 %  | 10 %  |

| Étude des phénomènes | Harmoniques : cours de synthèse | 4/7  |
|----------------------|---------------------------------|------|
| harmoniques          | ■ Normes et réglementations     | -1// |

## b Niveau d'émission

## ■ Sur l'appareillage BT raccordé au réseau public

#### 1 - Consommant moins de 16 A par phase :

☐ La CEI 61000-3-2 impose des limites aux appareils selon leur classification (date d'application 2001).

- classe A : appareils triphasé équilibrés, et tous les autres appareils excepté ceux des classes qui suivent.


Limite pour appareil domestique de 75W à 16A (par appareil). Limite pour appareil à usage professionnel de 75W à 1kW (par appareil).

La limite inférieur de 75W sera ramené à 50W en l'an 2000.

- classe B : outils portable.
- classe C : appareils d'éclairage incluant les gradateurs.
- classe D : appareils de P < 600W, ayant un courant de forme spéciale, de gabarit ci-dessous

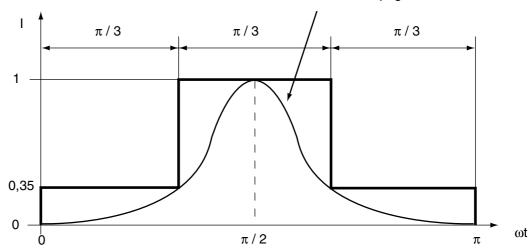exemple: alimentation à découpage (TV, micro-ordinateur)

allure de courant d'une alimentation à découpage



| Étude des<br>phénomènes | Harmoniques : cours de synthèse | 5/7 |
|-------------------------|---------------------------------|-----|
| harmoniques             | ■ Normes et réglementations     | , . |

☐ La CEI 61000-3-2 : les limites par classe

## - Classe A:

|                   | Rang de l'harmonique<br>n | Courant harmonique maxi-<br>mal admissible (en ampères) |
|-------------------|---------------------------|---|
|                   | 3                         | 2,3   |
|                   | 5                         | 1,14  |
| Harmoniques       | 7                         | 0,77  |
| impairs           | 9                         | 0,4   |
|                   | 11                        | 0,33  |
|                   | 13                        | 0,24  |
|                   | 15 ≤ n ≤ 39               | 0,15 x 15/n   |
|                   |                           |   |
|                   | 2                         |   |
| Harmoniques pairs | 4                         |   |
|                   | 6                         |   |
|                   | 8 ≤ n ≤ 40                | 0,23 x 8/n  |

## - Classe B:

les limites pour la classe B sont égales à celles de la classe A x 1,5.

## - Classe C :

| Rang de l'harmonique<br>n                  | Courant harmonique maximal admissible (en ampères) |
|--|--|
| 2  | 2  |
| 3  | 30.λ= 18% de IH1                                   |
| 5  | 10   |
| 7  | 7  |
| 9  | 5  |
| 11≤n≤39<br>(harmoniques impairs seulement) | 3  |

 $\boldsymbol{\lambda}$  est le facteur de puissance.

# Harmoniques : cours de synthèse

■ Normes et réglementations

6/7

#### - Classe D:

| Rang de l'harmonique n                 | Courant maximum autorisé par<br>Watt (mA/W) | Courant harmonique maximum autorisé en ampères (A) |
|--|---|--|
| 2                                      | 3,4   | 2,3  |
| 3                                      | 1,9   | 1,14   |
| 5                                      | 1   | 0,77   |
| 7                                      | 0,5   | 0,4  |
| 9                                      | 0,35  | 0,3  |
| 11≤n≤39<br>(harmoniques impairs seulen | 3,85 / n<br>nent)                           | voir tableau classe A                              |

 $\lambda$  est le facteur de puissance.

### 2 - Consommant plus de 16 A par phase :

Pas de norme actuellement, mais guide CEI 1300-3-4 en préparation.

## ■ En tarif vert

EDF généralise ses nouveaux contrats vert «EMERAUDE».

☐ EDF s'engage sur :

- un nombre standard de coupures brèves et longues,
- 2 coupures pour travaux inférieures à 4 h,
- des variations de tensions < ou = à 5 %.
- un niveau de déséquilibre de 2 %.

☐ L'utilisateur s'engage sur les perturbations générées, de type :

- à coup de tension  $\Rightarrow$  5 %,
- déséquilibre ⇒ 1 % (charge > 500 kVA),
- flickers selon CEI 61000-2-2,
- courant harmoniques injectés.

# ■ Limite des courants

|       | Rang    | — Hn (%)     |
|-------|---------|--------------|
| Pairs | Impairs | — IIII ( /o) |
| 2     |         | 2            |
|       | 3       | 4            |
| 4     |         | 1            |
| > 4   |         | 0,5          |
|       | 5       | 5            |
|       | 7       | 5            |
|       | 9       | 2            |
|       | 11      | 3            |
|       | 13      | 3            |
|       | > 13    | 2            |

Étude des phénomènes harmoniques : cours de synthèse Normes et réglementations

## c Immunité : niveau de TDHu acceptable

■ Les niveaux d'immunité : pas de norme officielle aujourd'hui mais des projets : 77A (sec) 99 immunité dans les installation BT.

Il est fixé à 12% pour appareils sensibles et 16% pour appareils non sensibles.

# Harmoniques : cours de synthèse

■ Rappel théorique d'électrotechnique

1/2

Différence entre facteur de puissance et  $\cos \phi$ :

## ■ Facteurs de puissance FP et de facteur de déphasage.

☐ Selon la CEI, le facteur de puissance est le rapport de la puissance active P à la puissance apparente S :

FP = P / S FP tient compte des harmoniques.


 $\cos \varphi 1 = P1/S1$  il ne tient pas compte des harmoniques.

On part de l'hypothèse que la tension est sinusoïdale (TDHu < 8 %, pas de distorsion de tension) on peut écrire la relation suivante :

$$FP \,=\, cos\phi 1 \cdot \frac{I1}{IRMS}$$

$$\frac{I1}{IRMS}$$
 = FD = facteur de déformation

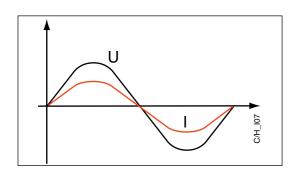
■ Présentation des différentes charges et des remèdes :



 $\Box$  Charge résistive : Cos  $\phi$  = FP = 1

Etude du remède?

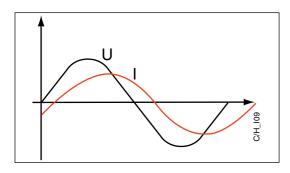Aucun car pas de déphasage et absence d'harmoniques.



 $\Box$  Charge selfique (moteur) : Cos  $\phi$  = FP < 1 On déphase sans générer d'harmoniques.

Etude du remède?

Le remède est l'utilisation de condensateurs destinés à améliorer le Cos  $\boldsymbol{\phi}.$ 


# Harmoniques : cours de synthèse

■ Rappel théorique d'électrotechnique

2/2

#### ☐ Redresseur de tension

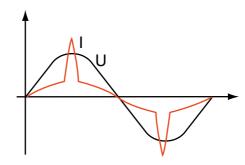
exemple : variateur de vitesse, alimentation à découpage.



en amont d'un redresseur + condensateur

☐ Redresseur de courant

exemple: onduleur

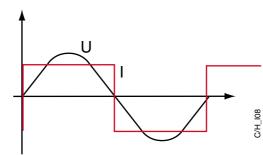

en amont d'un redresseur + self

Cos  $\phi$  = 1 car le fondamental du courant est en phase avec la tension.

FP << 1 car il y a présence importante d'harmoniques

### Etude du remède?

Le remède est l'utilisation de filtres anti-harmoniques mais surtout pas de condensateurs pour ne pas surcompenser car cos  $\phi$  = 1.

■ Conclusion :  $\cos \varphi \neq FP$  et  $FP < \cos \varphi 1$ 


# Harmoniques : cours de synthèse

■ Etude d'une charge non linéaire (alimentation à découpage)

1/1
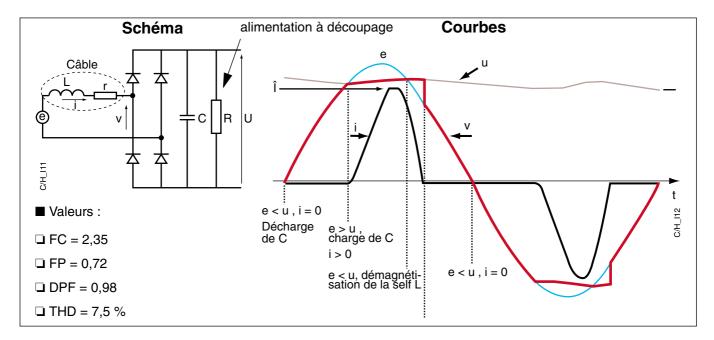
#### Redresseur de tension

Le schéma ci-dessous représente la structure d'entrée des principales sources pollueuses étudiées



- ☐ Les redresseurs de tension entraînent une déformation du courant donc sont générateurs d'harmoniques à cause de la charge du condensateur derrière un pont de diode.
- ☐ Ces charges prolifèrent autant dans le domaine industriel que domestique :
- variateur de vitesse,
- micro-ordinateur
- éclairage à ballast électronique,
- lampe à induction,
- téléviseur,
- etc...

# 2.3 Évaluation

# harmoniques: QCM

| Définition | du | courant | efficace |   |
|------------|----|---------|----------|---|
|            | uч | Courant | CITICACC | п |


|     | ı | RMS |
|-----|---|-----|
| l . |   |     |


| اط  | RMS   |
|-----|-------|
| ien | HIVIS |


# ■ Calcul du courant efficace :


# $\blacksquare$ Différence entre facteur de puissance et cos $\phi \mathbf{1}$ sur charge non linéaire :
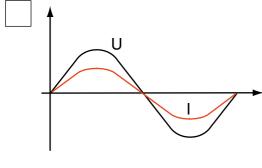
# ■ Allure de courant d'une charge non linéaire (alimentation à découpage) :



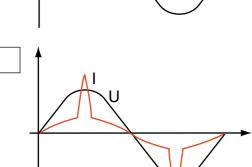

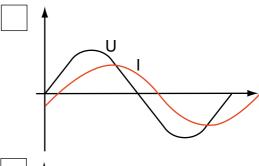

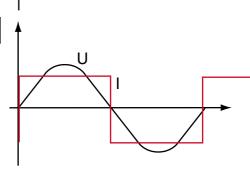

### ■ Définition du taux de distorsion en courant TDHI :

$$\frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{n=\infty} Ihn^2}}{IRMS}$$

$$\frac{\sqrt{\sum_{n=1}^{n=\infty} Ihn^2}}{IRMS}$$

$$\frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{n=\infty} Ihn^2}}{Ih1}$$

# 2.4 TD : Étude des perturbations harmoniques sur la distribution (l'éclairage)

L'objectif de ce TD est d'étudier l'incidence des harmoniques générés par l'éclairage sur une installation.

On y abordera aussi la détermination de la protection et de la section des câbles en fonction des différentes technologie d'éclairage.

Ce TD est structuré comme suit :

- A Sur une installation industrielle ne présentant pas de courant harmoniques
- B Sur une installation présentant des courants harmoniques
- C Rappels de quelques définitions pour la détermination de la section d'un câble
- D Informations sur le choix des câbles par rapport aux types de disjoncteur
- E Précautions à prendre pour l'étude d'une installation présentant des courants harmoniques (alimentations à découpage par exemple)

# TD : Étude des perturbations harmoniques sur la distribution (l'éclairage)

1/8

# A - Sur une installation industrielle ne présentant pas de courant harmoniques

## Cahier des charges

Une installation d'éclairage fluo à ballast magnétique (charge linéaire) d'un grand magasin présente les caractéristiques suivantes :


☐ IRMS = 35 A par phase,

□ câble multi-conducteurs cuivre,

☐ isolant PR, installé sur chemin de câble,

 $\Box \theta = 35^{\circ}C.$ 

#### **Travaux**

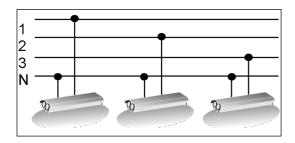

1 - Déterminer la section des conducteurs à l'aide du catalogue basse tension SCHNEIDER (pages K).

IB = 35 A, lettre E, K1 = 1, K2 = 1, K3 = 0,96, I'Z = 37 A choix de la section 4 mm<sup>2</sup> (42 A).

 $Sph = Sn \ car \ S < 16 \ mm^2$ , disjoncteur série multi9 C60N 40 A courbe C (4P+4D).

**2 -** Dans le cas ou la charge est équilibrée, quelle est la valeur du courant In passant dans le neutre ?

Aucun courant.

**3 -** On enlève une rampe d'éclairage, quelle est la valeur du courant In passant dans le neutre ?

Courant d'une phase = 35A.

**4 -** On enlève 2 rampes d'éclairage, quelle est la valeur du courant In passant dans le neutre ?

Courant d'une phase = 35A

#### **Conclusion:**

Cette installation fonctionne correctement pour ce type de disjoncteur et cette section de câble.

# TD: Étude des perturbations harmoniques sur la distribution (l'éclairage)

2/8

1130 %

020,02 %

010,00 %

010,00 %

050,00 %

060,00 %

070,00 %

1125,0 %

100,00


0045A

0004A

# B- Sur une installation présentant des courants harmoniques
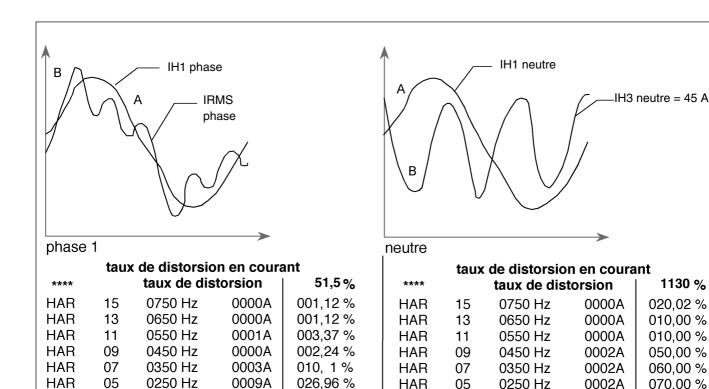
#### Cahier des charges

- On décide de remplacer l'éclairage fluo à ballast magnétique par un éclairage fluo à ballast électronique (charge non linéaire) :
- ☐ Mesure sur site les trois rampes en service :



042,46 %

100,00 %\*

\*HAR

F

03

0150 Hz

0050

HAR

F

03

0150 Hz

0050

0015A

0035A

# TD : Étude des perturbations harmoniques sur la distribution (l'éclairage)


3/8

**Travaux** 

1 - Calculer le courant IRMS par phase à l'aide du spectre de la phase 1 sachant que les 3 rampes d'éclairages fonctionnent.

$$IRMS = \sqrt{\sum_{n=1}^{n=\infty} Ihn^2} = 39A$$

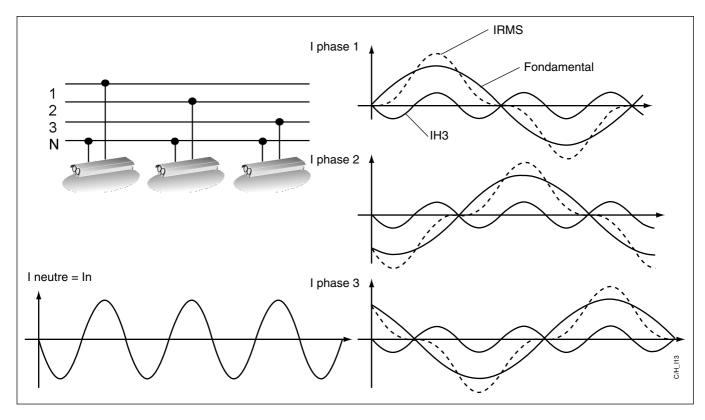☐ Analyse du courant In, on limite l'étude harmonique aux IH3.



On se rend compte que les IH3 s'ajoute dans le conducteur de neutre

**2 -** Calculer le courant In. Que se passe t-il sur notre installation ? On se limitera au courant d'harmonique 3

 $In = 3Ih3 phase = 3 \times 15A = 45A$ 

Déclenchement thermique du disjoncteur C60N40A assurant la protection des câbles mais entraînant une perte de la continuité de service de l'installation.


# TD : Étude des perturbations harmoniques sur la distribution (l'éclairage)

4/8

**3 -** On enlève une rampe d'éclairage, quelle est la valeur du courant In passant dans le neutre ? Que se passe t-il sur notre installation ?

$$\ln = \sqrt{\ln^2 + (2 \cdot \ln^3)^2} = \sqrt{35^2 + (2 \cdot 15^2)} = 46A$$

Problème identique au cas précédent

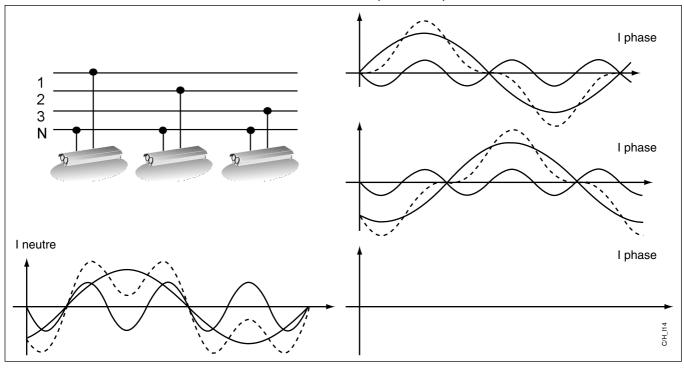

#### **Conclusion:**

Pour ces 2 derniers cas, traités précédemment, il est nécessaire d'intervenir sur notre installation, deux remèdes sont possibles pour rétablir la continuité de service :

□ atténuer les harmoniques par un filtrage, mais cette solution paraît difficile à réaliser sur une installation de ce type pour des raisons de câblage (multiplication des filtres, prix...)

□ augmenter les sections des conducteurs et le calibre du disjoncteur, ceci va dans le sens de la NF C 15-100 qui parle d'estimation des harmoniques.

**4 -** Déterminer la section des conducteurs et le calibre de la protection pour rendre cette installation utilisable.

 $\Box$  On se place dans le cas le plus défavorable pour le neutre : on enlève une rampe In = 46 A

- IB = 46 A, lettre E,
- K1 = 1;
- K2 = 1; K3 = 0.96;
- I'Z = 48A choix de la section 6 mm<sup>2</sup> (54 A)
- Sph = Sn car S < 16 mm $^2$ , disjoncteur série multi9 C60N 50 A courbe C (4P+4D)


# TD : Étude des perturbations harmoniques sur la distribution (l'éclairage)

5/8

**5** - On enlève 2 rampes d'éclairage. Quelle est la valeur du courant In passant dans le neutre ? Que se passe t-il sur notre installation ?

$$In = \sqrt{Ih1^2 + (1 \cdot Ih3)^2} = \sqrt{35^2 + 15^2} = 38A$$

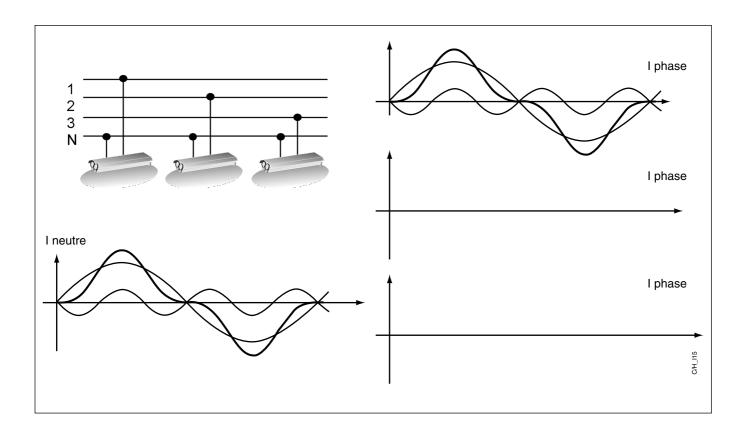L'installation fonctionne correctement avec le disjoncteur C60N 40A.



# TD : Étude des perturbations harmoniques sur la distribution (l'éclairage)

6/8

# C- Rappels de quelques définitions pour la détermination de la section d'un câble

☐ IB : courant d'emploi = courant qui passe dans le câble

☐ IN : calibre du disjoncteur

□ IZ : courant admissible par la canalisation

☐ Règle à respecter : IB < IN < IZ

☐ I'Z : courant théorique nécessaire


I'Z = IB / Kt

Méthode de calcul décrite dans les pages «K» du catalogue «Basse tension SCHNEIDER Electric».

# TD : Étude des perturbations harmoniques sur la distribution (l'éclairage)

7/8
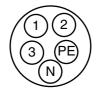
# D- Informations sur le choix des câbles par rapport aux types de disjoncteur



- Différents types de câbles multipolaire sur le marché.
- ☐ Section neutre = Section phase
- ☐ Section neutre = (Section phase) / 2

**Nota :** dans un câble multipolaire, la section du neutre ne sera pas supérieure à la section des phases.

## ■ Calibrage du câble neutre

- $\square$  Section neutre = section phase en dessous de  $16^2$ .
- $\square$  Réduction de la section du neutre entre  $16^2$  et  $50^2$  cuivre, ou  $70^2$  alu.
- ☐ Section neutre moitié au delà.

### ■ Protection possibles par disjoncteur

- ☐ Si section neutre ≥ section phase :
- disjoncteur 4P 3D en TT ou TNS
- disjoncteur 4P 4D en IT.

☐ Si section neutre moitié : disjoncteur 4P 3D + N/2 en TT, IT ou TNS.

Note:

si il y a présence de courant harmonique, il faut adapter la section du neutre en tenant compte du courant RMS dans le neutre qui pourra être supérieur au courant RMS en phase.

- Plusieurs solutions sont possibles :
- ☐ Si câble multipolaire avec neutre surchargé : rajouter un deuxième câble en parallèle.
- ☐ Si câble unipolaire : possibilité de mettre un câble neutre de section supérieure aux section de phase avec disjoncteur 4P 3D en TT et TNS.

Note:

le calibre du disjoncteur devra correspondre au courant dans le neutre de façon à protéger le pôle de coupure

 $\hfill \square$  Possibilité de mettre 4 câbles de section identique avec disjoncteur 4P 3D pour TT et TNS.

# TD : Étude des perturbations harmoniques sur la distribution (l'éclairage)

8/8

# E - Précautions à prendre pour l'étude d'une installation présentant des courants harmoniques (alimentations à découpage par exemple)

Deux cas peuvent se présenter :

Solution curative:

correspondant à du matériel déjà installé sans précautions particulières.

☐ Procédure :

- Mesure des courants harmoniques avec expertise de l'installation.
- Effectuer les modifications nécessaires sur les câbles et les appareils de protection.

Solution préventive :

cas d'une étude nouvelle (matériel non installé).

Consultation de la norme NFC 15100.

☐ Selon l'article 523-5-2

La norme demande à appliquer sur le paramètre K de calcul des sections de câble un facteur de réduction :

facteur de 0,84 aux valeurs de courants admissible IZ, pour les câbles à 3 ou 4 conducteurs, lorsque le conducteur est chargé par des courants harmoniques éventuels.

☐ Selon l'article 524-3

Le neutre ne devra pas avoir une section inférieure à celle des conducteurs de phase.

HarmoCem

#### TP 2 : Étude des 2.5 remèdes

## Étude des phénomènes harmoniques

d'activité système

Lieu Laboratoire d'essai de

Transfert et complément de connaissance

#### Conditions de réalisation

#### **■** Sécurité

L'enseignant doit énoncer de manière explicite les consignes de sécurités.

Pour réduire au maximum les risques d'origine électrique :

- ☐ Tous les points de mesure sont accessibles sur le coté de l'armoire par bornes de sécurité.
- ☐ Le raccordement des appareils de mesure doit être réalisé exclusivement par des cordons de sécurité.

#### ■ Matériels et documents utilisés

- ☐ Le système «Banc d'étude des perturbations des réseaux électriques CEM et Harmoniques»,
- ☐ Le dossier technique du système,
- ☐ Un analyseur d'harmoniques, un ampèremètre non RMS, un ampèremètre RMS.

#### ■ Pré-requis

- Sensibilisation du risque électrique.
- ☐ Connaissance des normes et définitions liées à l'études des harmoniques.
- ☐ Connaissance de base de l'électrotechnique.

# mesure

## Conditions de ■ Configuration du système

- ☐ Raccorder les deux armoires par :
- le câble d'alimentation de la partie opérative.
- le câble d'alimentation du variateur repéré (raccordé CEM).
- ☐ Utiliser des cordons de sécurité pour raccorder l'analyseur harmonique aux bornes U1, pour réaliser la mesure de la tension réseau.
- ☐ Remplacer les cavaliers I1 (phase ou neutre) et IFP par un cordon de sécurité pour permettre la mise en place de la pince TI de l'analyseur harmonique et réaliser la mesure du courant réseau.
- ☐ Agir sur les boutons poussoirs correspondant aux différents filtres mis en oeuvre.
- ☐ Remplacer un des cavaliers I<sub>M</sub> courant de sortie VV par un ampèremètre RMS pour réaliser la mesure du courant de charge réglé par le frein à poudre.

#### Objectif de l'activité

- ☐ Mise en oeuvre et analyse des différents remèdes.
- ☐ H0 : Connaître les normes en vigueur BF et HF, le marquage CE, ainsi que leurs champs d'application;
- ☐ H2 : Choisir et appliquer une stratégie de protection en fonction des données constructeur (montage et remèdes) ;
- ☐ H4 : Identifier les différents pollueurs et victimes de l'installation ;
- ☐ H5 : Proposer un protocole d'investigation et de mesures sur site ;
- ☐ H6 : Déterminer, en fonction de critères prédéfinis, la stratégie de protection utilisé sur l'installation et justifier cette dernière.

# TP 2 : Étude des remèdes

1/58

|                           | Procédure de démarrage du variateur ATV28 et de freinage du moteur par frein à poudre.  |
|---------------------------|---|
| Sur l'armoire de commande | ☐ Mise sous tension du variateur par le bouton poussoir I/O situé sur la face avant.  |
|                           | ☐ ordre de démarrage, de sens rotation et d'arrêt du moteur par le commutateur à trois positions AV, O, AR situé sur la face avant.   |
| Sur la partie opérative   | uvalidation et réglage du freinage du moteur.   |
|                           | ☐ Validation ou arrêt du freinage par action sur le commutateur C5.   |
|                           | ☐ Réglage du freinage par le potentiomètre P1.  |
|                           | Le freinage sera réglé pour ajuster le courant de sortie du variateur par exemple à ${\rm IN}=2,1{\rm A}$ grâce à un ampèremètre situé en série sur un cavalier de sortie ${\rm IM}$ .                      |
| Note:                     | Lors des manipulations, il est conseillé pour arrêter ou démarrer le moteur, de se servir du commutateur AV, O, AR et non pas du BP (I/O) de façon à éviter de solliciter trop fréquemment la protection de |

l'étage d'entrée du variateur.

# TP 2 : Étude des remèdes

2/58

# A- Mise en évidence du pollueur


■ Vous êtes concepteur de l'armoire d'alimentation d'une MAS, en BT, < 16 A donc soumis à une réglementation produit avec des restrictions par cordon (CEI 61000-3-2).

#### Analyse de l'installation

☐ Armoire sans filtre : points de mesure U1-I1.

**1 -** Mettre en évidence, grâce au schéma, la chaîne de transfert de l'énergie électrique.

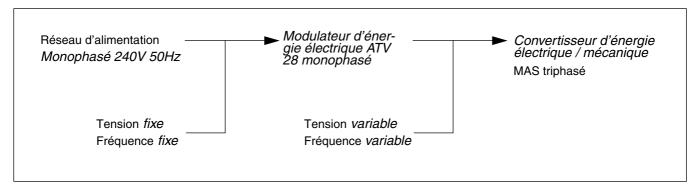☐ Utiliser un surligneur pour suivre le parcourt de l'énergie sur le schéma puis compléter la représentation suivante :



2 - Relever en toute sécurité la valeur du courant de ligne avec un appareil non RMS (i1) puis un appareil RMS (i2).

☐ Que constate t-on?

i1 ≠ i2, il est donc important de prendre le bon appareil de mesure.

**3 -** Relevez en toute sécurité l'allure du couple tension/courant sur la ligne d'alimentation.

☐ Le courant est-il sinusoïdal?


On constate que le courant est alternatif non sinusoïdal. Cette allure permet d'expliquer la différence de relevé constaté à la question 1 par la présence d'harmoniques.

**4 -** En fonction de ces informations, la charge que constitue cette armoire est-elle une charge linéaire ?


☐ Identifier l'élément pollueur de cette installation. La charge n'est pas linéaire et le pollueur est le modulateur ATV 28.

Étude des TP 2 : Étude des remèdes phénomènes 3/58 harmoniques Étude harmonique : ■ Utilisation d'un analyseur de spectre. Réaliser en toute sécurité le relevé des paramètres suivant à l'aide d'un analyseur, les paramètres de l'alimentation en énergie électrique du coffret aux points de mesure U1I1. L'analyseur nous offre de nombreuses mesures, nous nous limiterons aux valeurs suivantes : ☐ TDH pour le taux de distorsion de tension et de courant par rapport au fondamental (THD Fund), ☐ le courant efficace (IRMS), ☐ H1 pour le fondamental, ☐ le Facteur de Puissance (PF), □ le Cos φ (DPF), ☐ Le facteur de crête (CF), ☐ la puissance active (KW), ☐ la puissance apparente (KVA), ainsi qu'aux allures de la tension, du courant, de la puissance et de leur spectre harmonique. ☐ Exploitation des relevés :

| TDHu (%) | TDHi (%) | IRMS | IH1 (A) | IH3 (A) | IH5 (A) | IH7 (A) | IH9 (A) | PF   | Cos φ | P (kW) | Q (kVA) |
|----------|----------|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|--------|---------|
| 3,3      | 108,2    | 4,96 | 3,36    | 2,74    | 1,8     | 0,96    | 0,7     | 0,65 | 0,98  | 0,72   | 1,12    |

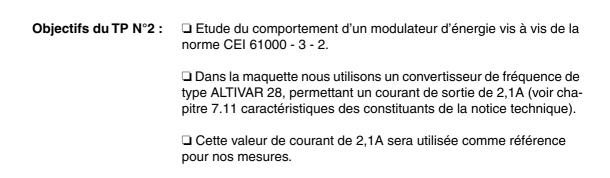


# TP 2 : Étude des remèdes

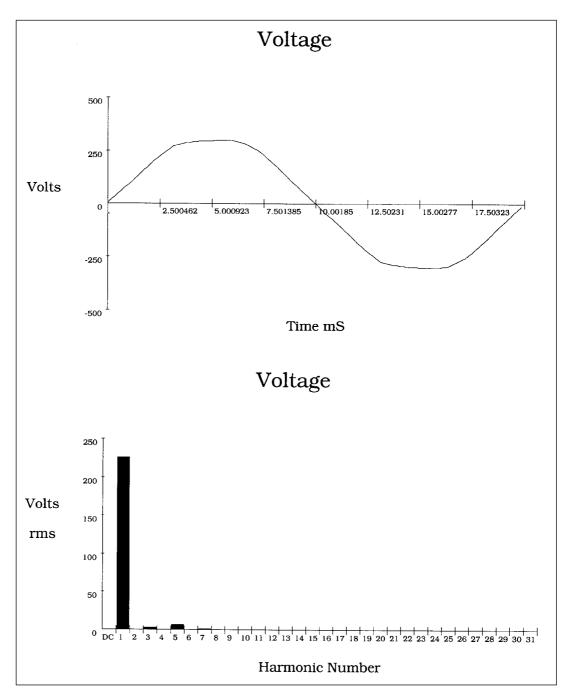

☐ Mesure de la tension en U1

# TP 2 : Étude des remèdes

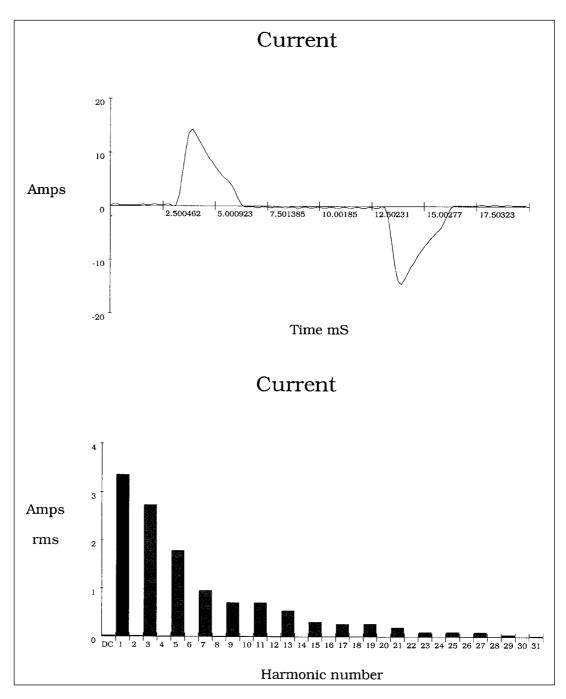


- ☐ Mesure de la tension en I1
- ☐ VV à In
- ☐ Spectre riche

# TP 2 : Étude des remèdes

| Summary In   | nformation   |             |                            |   |  | Record I   | nformation  |            |         |
|--|--|-------------|----------------------------|---|--|--|-------------|------------|---------|
| , · · ·  |  |             | Vol                        | tage Cu   | rrent  |  |             | Average    | Mi      |
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF | 50,0<br>0,72<br>1,12<br>0,17<br>4,41<br>13° lead<br>0,65<br>0,98 | Cres<br>THD | offset<br>t<br>Rms<br>Fund | tage Cu<br>226<br>307<br>0<br>1,36<br>3,3<br>3,3<br>8 | rrent<br>4,96<br>14,75<br>-0,03<br>2,98<br>73,4<br>108,2<br>3,63<br>18,7 | V RMS<br>A RMS<br>V Peak<br>A Peak<br>V THD-F<br>KWatts<br>KVAR<br>TPF<br>DPF<br>Frequence | <b>1</b> %  | Average    | Mi      |
|  |  |             |                            |   |  |  |             |            |         |
| Harmor   | nic Informatio   |             |                            |   |  |  |             |            |         |
|  | Freq.  |             |                            | %V RMS  | V ذ  | l Mag  | %I RMS      |            | ver (KV |
| DC   |  | 0,0         | 0                          | 0,0   | 0  | 0,03   | 0,6         | 0          | 0,0     |
| 1  |  | 0,0         | 226                        | 100,0   | 0  | 3,36   | 68,1        | 13         | 0,7     |
| 2  |  | 0,0         | 0                          | 0,1   | 51   | 0,02   | 0,5         | 105        | 0,0     |
| 3  |  | 0,0         | 3                          | 1,2   | 31   | 2,74   | 55,5        | -149       | -0,0    |
| 4  |  | 0,0         | 0                          | 0,0   | -3   | 0,01   | 0,2         | -71        | 0,0     |
| 5  |  | 0,0         | 7                          | 3,0   | -179   | 1,79   | 36,2        | 58         | -0,0    |
| 6  |  | 9,9         | 0                          | 0,0   | -22  | 0,00   | 0,1         | -58        | 0,0     |
| 7  |  | 9,9         | 2                          | 0,7   | 43   | 0,96   | 19,4        | -79<br>132 | 0,0     |
| 8<br>9   |  | 9,9         | 0                          | 0,0   | 98<br>-15  | 0,01   | 0,2         | 132<br>170 | 0,0     |
| 9<br>10  |  | 9,9         | 0                          | 0,2   | 123  | 0,70<br>0,01   | 14,2<br>0,2 | -29        | 0,0     |
| 11   |  | 9,9         | 0                          | 0,0<br>0,1  | -84  | 0,70   | 14,3        | 39         | 0,0     |
| 12   |  | 9,9         | 0                          | 0,1   | -129   | 0,70   | 0,2         | 174        | 0,0     |
| 13   |  | 9,9<br>9,9  | 0                          | 0,0   | -129<br>48   | 0,01   | 10,9        | -103       | 0,0     |
| 14   |  | 9,9<br>9.9  | 0                          | 0,2   | -13  | 0,00   | 0,1         | -103<br>82 | 0,0     |
| 15   |  | 9,9<br>9,9  | 0                          | 0,0   | -13<br>-49   | 0,00   | 6,3         | 130        | 0,0     |
| 16   |  | 9,9<br>9.9  | Ö                          | 0,0   | 117  | 0,01   | 0,3         | -39        | 0,0     |
| 17   |  | 9,9<br>9.8  | 0                          | 0,0   | -94  | 0,26   | 5,3         | -35<br>25  | 0,0     |
| 18   |  | 9,8         | 0                          | 0,0   | 89   | 0,20   | 0,2         | 169        | 0.0     |
| 19   |  | 9,8         | 0                          | 0,0   | 124  | 0,27   | 5,5         | -108       | 0,0     |
| 20   |  | 9,8         | 0                          | 0,0   | -137   | 0,00   | 0,1         | 22         | 0,0     |
| 21   | 104  | •           | ő                          | 0,1   | -56  | 0,20   | 4.0         | 110        | 0.0     |
| 22   | 109  | ,           | ő                          | 0.0   | 53   | 0,00   | 0,1         | -30        | 0,0     |
| 23   | 114  |             | ŏ                          | 0,0   | -139   | 0,10   | 2,0         | -8         | 0,0     |
| 24   | 119  | •           | ŏ                          | 0,0   | -146   | 0,01   | 0,1         | 168        | 0,0     |
| 25   | 124  |             | ŏ                          | 0,1   | 127  | 0,10   | 2,0         | -108       | 0.0     |
| 26   | 129  |             | ō                          | 0,0   | 136  | 0.00   | 0,1         | -5         | 0.0     |
| 27   | 134  | ,           | Ö                          | 0,1   | -13  | 0,10   | 2,0         | 112        | 0,0     |
| 28   | 139  | •           | ŏ                          | 0.0   | 129  | 0,00   | 0,0         | 146        | 0,0     |
| 29   | 144  | -,-         | ŏ                          | 0,0   | -124   | 0,05   | 1,0         | -28        | 0,0     |
| 30   | 149  |             | Ö                          | 0,0   | 90   | 0,00   | 0,0         | -160       | 0,0     |
| 31   |  | 9,7         | ŏ                          | 0,0   | 140  | 0,02   | 0,5         | -90        | 0,0     |

# TP 2 : Étude des remèdes

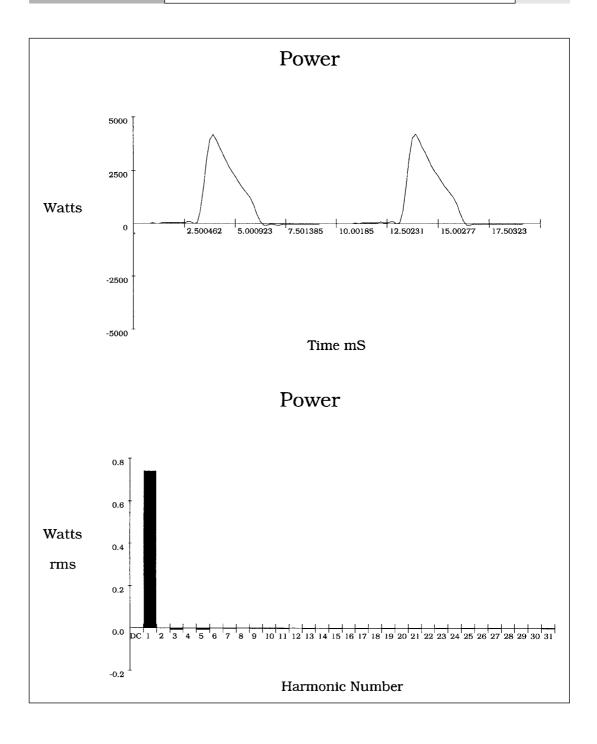

# TP 2 : Étude des remèdes

8/58

#### Travail sur les relevés :

5 - Notre installation est-elle conforme à la norme ?

☐ Quel paramètre est important ?

Notre armoire n'est pas conforme.

CEI 61000-3-2 : norme d'émission pour l'appareillage BT < 16 A :

IH3 < 2,3 A

Note : elle serait conforme en milieu industriel avec une distribution privée (grande parties des applications).

**6 -** Comparer la valeur IH1 avec le relevé du courant effectué par l'appareil non RMS (i1).

☐ Que peut-on en conclure ?

IH1 = i1, un appareil non RMS mesure le fondamental du courant

7 - Comment calculer IRMS en fonction du spectre harmonique ?

$$IRMS = \sqrt{\sum (IHn)^2}$$

8 - Rechercher les définitions de FP et de cos φ.

☐ Que traduisent ces deux valeurs?

Il n'y a pas de déphasage en amont d'un variateur de vitesse  $\cos \varphi = 1$  mais la richesse du spectre harmonique dégrade fortement le facteur de puissance PF = 0.68.

9 - Analyse des spectres :

☐ Expliquer la pauvreté du spectre de puissance et conclure sur le transport de l'énergie active.

La puissance active est la somme des puissances actives dues aux tensions et courants de même rang.

Dans notre cas, malgré un spectre de courant très riche, la puissance active ne transite que par le fondamental. Ceci s'explique par la tension qui est sinusoïdale donc uniquement composé du fondamental.


 $P = URMS.IRMS.PF = UH1.IH1. \cos\varphi + UH2.IH3. \cos\varphi 2 + UHn.IHn. \cos\varphi n + ... avec UH2 = 0 ... UHn = 0.$ 

| Étude des<br>phénomènes<br>harmoniques | TP 2 : Étude des remèdes | 9/58 |
|--|--------------------------|------|
|--|--------------------------|------|
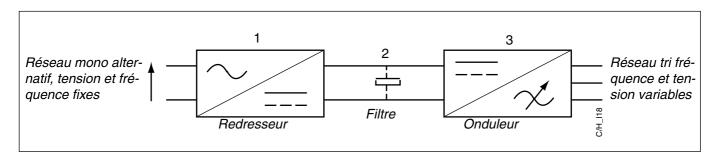
# B- Etude du pollueur

Le générateur d'harmoniques est un convertisseur de fréquence (CdF) ATV 28.

- **1 -** Expliquer son rôle en donnant le principe de variation de vitesse d'une MAS.
- 2 A l'aide des documents constructeur, compléter le synoptique interne du modulateur.



- 1 Convertisseur alternatif/continu fixe, généralement constitué par un pont de diode.
- 2 Filtre constitué par une batterie de condensateur.
- 3 Convertisseur continu/alternatif à modulation de largeur d'impulsion MLI constitué de transistors IGBT.

Ce pont onduleur a pour but de fournir au moteur un système de tension alternative triphasée d'amplitude et de fréquence variables.

#### ☐ Analyse des paramètres constructeur :

|                        | Résea     | eau Puissa<br>Courant de |           | Moteur<br>Puissance indiqué | Moteur<br>Puissance indiquée sur la plaque |   |                         |  |
|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|
| U1<br>200              | U2<br>240 |                          |           | 0.07 kW                     | O.F. U.D.                                  | Courant de sor-<br>tie permanent<br>(A) | Courant transitoire (A) | Puissance dis-<br>sipée à charge<br>nominale (W) |
| mono<br>phase<br>50/60 | é         | U1<br>4,4                | U2<br>3,9 | – 0,37 kW<br>–              | 0,5 HP                                     | 2,1                                     | 3,1                     | 23   |

# TP 2 : Étude des remèdes

10/58

**3 -** Calculer la puissance active absorbée par le variateur pour une tension réseau U2 de 240 V.

Décoder les paramètres constructeur et utiliser l'un des deux facteurs suivant : FP = 0,65 ou  $cos\phi$  =0,98.

 $Pa = Ueff.Ieff.FP = 226 \times 4.96 \times 0.65 = 728W$ 

4 - Calculer la puissance de sortie du variateur (Pu), pour un courant de sortie sinusoïdal, une tension efficace de sortie de 240 V, le facteur de puissance est lié au  $\cos \varphi$  imposé par la charge soit 0,6.

 $Pu = 240 \times 2.1 \times 0.8 \times \sqrt{3} = 698 \text{ W}$ On retrouve bien les 23W de puissance dissipé à la charge nominale dans le variateur.

**5 -** Que représente la puissance de 0,37 kW indiquée sur le variateur ?

Elle représente la puissance disponible sur l'arbre moteur en prenant un rendement de l'ordre de 0,6.

# TP 2 : Étude des remèdes

11/58

| Les remèdes industriels envisageables | ■ Solutions générales :   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | ■ abaisser les impédance des harmoniques                          |
|                                       | ■ agir sur la structure de l'installation :                       |
|                                       | □ augmentation de la puissance de court-circuit                   |
|                                       | ☐ choisir le bon schéma de liaison à la terre                     |
|                                       | ☐ utilisation de transformateurs spécifiques                      |
|                                       | ☐ confiner les charges polluantes                                 |
|                                       | ☐ déclassement des équipements                                    |
|                                       | ■ Solution de neutralisation :                                    |
|                                       | ■ protection des condensateurs de compensation d'énergie réactive |
|                                       | ☐ Installation de self anti-harmoniques (SAH)                     |
|                                       | ■ filtrage anti-harmoniques :                                     |
|                                       | ☐ lisser le courant   |
|                                       | ☐ filtrage passif shunt résonnant                                 |
|                                       | ☐ filtrage actif  |

☐ filtrage hybride

## TP 2 : Étude des remèdes

12/58

#### C-Les remèdes

Les relevés précédents mettent en évidence que le taux de distorsion en courant, à l'entrée du redresseur, est trop important.

Il est donc nécessaire de réduire les courants harmoniques. Pour ce faire, quatre méthodes sont utilisées :

☐ mettre une inductance supplémentaire à l'entrée du redresseur pour atténuer globalement l'amplitude des harmoniques ;

utiliser un Filtre Passif accordé sur une fréquence particulière, riche en harmonique ;

utiliser un Filtre Actif capable de balayer tout le spectre harmonique ;

utiliser un Filtre Hybride pour optimiser le filtrage.


Mise en place d'une inductance à l'entrée du redresseur : lissage du courant

Il est possible de limiter les courants harmoniques de certains convertisseurs en intercalant entre leur point de raccordement et leur entrée une inductance dite de lissage. Cette disposition est utilisée en particulier pour les redresseurs avec condensateurs en tête ; l'inductance pouvant même être proposée en option par les constructeurs.

**1** - Que préconise le constructeur et comment justifie t-il l'emploi d'une inductance de ligne ? (catalogue ATV28)

Réduction du taux d'harmoniques et protection contre les surtensions réseau, norme EN 50178, la valeur de la self est définie pour une chute de tension comprise entre 3 et 5 % de la tension nominale du réseau pour éviter une perte de couple du moteur.

Inductance proposée 10 mH 4A

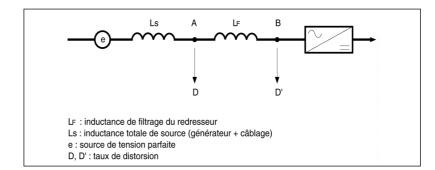

# TP 2 : Étude des remèdes

13/58

| 2 - Réaliser en toute sécurité le relevé des paramètres suivant à  |
|--|
| l'aide d'un analyseur, les paramètres de l'alimentation en énergie |
| électrique du coffret aux points de mesure U1I1. L'analyseur nous  |
| offre de nombreuses mesures, nous nous limiterons aux valeurs sui- |
| vantes :   |

| □ TDH pour le taux de distorsion de tension et de courant par rapport au fondamental (THD Fund), |
|--|
| ⊒ le courant efficace (IRMS),  |
| ⊒ H1 pour le fondamental,  |
| ⊒ le Facteur de Puissance (PF),  |
| ⊒ le cos φ (DPF),  |
| ⊒ Le facteur de crête (CF)   |
| ☐ la puissance active (KW),  |
| ☐ la puissance apparente (KVA),  |

 $\hfill \square$  ainsi qu'aux allures de la tension, du courant, de la puissance et de leur spectre harmonique.

☐ Exploitation des relevés :

| 0,89 | TDHi (%) | IRMS | IH1 (A) | IH3 (A) | IH5 (A) | IH7 (A) | IH9 (A) | PF   | Cos φ | P (kW) | Q (kVA) |
|------|----------|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|--------|---------|
| 3    | 59,8     | 3,95 | 3,38    | 1,92    | 0,5     | 0,34    | 0,14    | 0,82 | 0,95  | 0,95   | 0,72    |

#### 3 - Comment à évolué le TDHi de l'installation?

**□** Commenter l'évolution des IH, de FP et du cos φ.

La self permet de lisser le courant mais n'annule pas les harmoniques, le TDHi est pratiquement divisé par 2, on se rend bien compte que la self n'agit pas sur le fondamental mais atténue fortement les harmoniques donc permet d'améliorer le PF sans trop dégrader le  $Cos\ \varphi$ .

L'utilisation d'inductances de ligne en amont des convertisseurs de fréquence a les effets suivants :

- Réduction des harmoniques de courant et donc de la valeur efficace du courant demandé au réseau.
- Conservation de la valeur de IH1 (fondamental) pour maintenir le couple moteur.
- Augmentation du facteur de puissance FP sans introduire de déphasage cosφ reste constant.
- Diminution du facteur de crête.

# TP 2 : Étude des remèdes

14/58

- **4 -** Calculer la valeur de la self en fonction des données constructeur.
- Calcul de la valeur de self
- $\hfill\Box$  chute de tension :  $\Delta u$  total admissible pour maintenir le couple moteur  $\leq 3\%$  de 240V

 $\Delta u \le 7V$ 


$$\square \ L1 = \frac{\Delta u}{\omega \cdot Ih1} = \frac{7}{2\pi \cdot 50 \cdot 2, 4} = 10mH$$

- Calcul courant de la self L1
- ☐ leffL1 = leff du variateur = 4A
- ☐ Nota : tenir compte des éventuels courants harmoniques pré-existant sur le réseau
- ☐ Choix de L1 : n° 18175 AGECELEC ; 15 mH ; 6,5A.

**Note:** le choix volontaire d'une self plus forte a été faite à des fins pédagogiques de façon à mieux visualiser le TDHu (cf question 4),

par contre le couple moteur sera légèrement diminué.

# TP 2 : Étude des remèdes

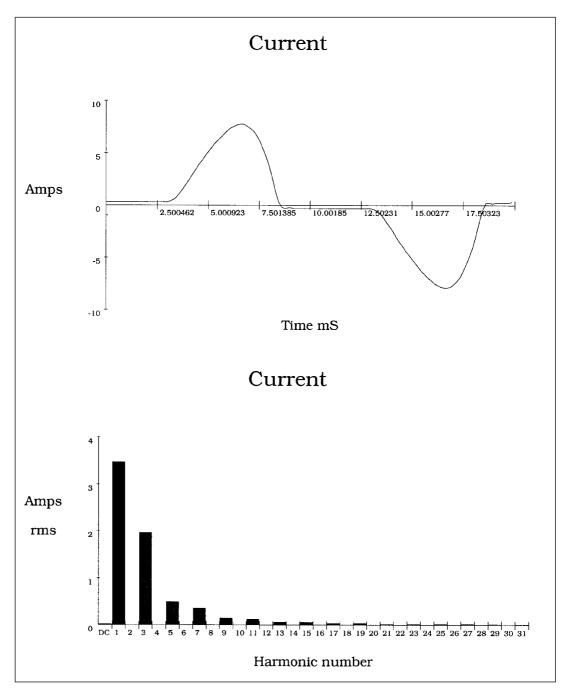


- ☐ Mesure sur réseau
- □ L1 = 15 mH
- ☐ VV à IN
- ☐ IN = courant nominal = 2,1A
- ☐ Légère atténuation de tout les spectres

# TP 2 : Étude des remèdes

| Summary In   | formation   |                            |  |  | gs - 02/02/99  |   | nformation  |            |             |
|--|---|----------------------------|--|--|--|---|-------------|------------|-------------|
| Cummary In   | TOTTHAUOH   |                            | \ / -  | ltono 1  |  | necord I  |             | A          |             |
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF | 50,0<br>0,72<br>0,89<br>0,24<br>2,27<br>18° lag<br>0,81<br>0,95 | P<br>D<br>C<br>T<br>T<br>H | MS eak C Offset crest HD Rms HD Fund IRMS Factor | oltage (<br>225<br>308<br>0<br>1,37<br>3,1<br>3,1<br>7 | Current<br>3,95<br>7,88<br>-0,02<br>2,0<br>51,3<br>59,8<br>2,02<br>4,1 | V RMS A RMS V Peak A Peak V THD-F A THD-F KWatts KVAR TPF DPF Frequen | <b>?</b> %  | Average    | Mi          |
| Harmoni  | ic Informatio   | n                          |  |  |  |   |             |            |             |
| Б0   | Freq.   |                            | V Mag  | %V RMS   | V ذ  | I Mag   | %I RMS      |            | ver (KV     |
| DC   |   | 0,0                        | 0  | 0,   |  |   | 0,5         | 0          | 0,0         |
| 1<br>2   |   | 0,0<br>0,0                 | 225<br>0   | 100,   |  | -,  | 86,2        | -18        | 0,7         |
| 3  |   | 0.0                        | 3  | 0,<br>1,   |  | 1,92  | 0,5<br>48,9 | 42<br>114  | 0,0<br>-0.0 |
| 4  |   | 0.0                        | 0  | 0,   |  | 0,01  | 0,2         | 156        | 0,0         |
| 5  |   | 0,0                        | 6  | 2,   |  |   | 12,6        | -146       | 0,0         |
| 6  |   | 9.9                        | 0  | 0,   |  |   | 0,0         | -164       | 0,0         |
| 7  |   | 9.9                        | 2  | 1,   |  | ,   | 8,7         | -101       | 0.0         |
| 8  | 39  | 9,9                        | 0  | o,   |  |   | 0,0         | -79        | 0,0         |
| 9  | 44  | 9,9                        | 1  | 0,   |  | 0,14  | 3,5         | -13        | 0,0         |
| 10   | 49  | 9,9                        | 0  | 0,   | 0 141  | 0,00  | 0,0         | -159       | 0,0         |
| 11   |   | 9,9                        | 0  | 0,   |  | ,   | 3,0         | 16         | 0,0         |
| 12   |   | 9,9                        | 0  | 0,   |  | 0,00  | 0,1         | -20        | 0,0         |
| 13   |   | 9,9                        | 1  | 0,   |  | 0,06  | 1,6         | 90         | 0,0         |
| 14   |   | 9,9                        | 0  | 0,   |  | 0,00  | 0,0         | 62         | 0,0         |
| 15   |   | 9,9                        | 0  | 0,   |  |   | 1,6         | 135        | 0,0         |
| 16<br>17   |   | 9,9<br>9.8                 | 0  | 0,<br>0,   |  |   | 0,0<br>0,9  | 99<br>-160 | 0,0         |
| 18   |   | 9,8                        | 0  | 0,   |  |   | 0,9         | 165        | 0,0         |
| 19   |   | 9.8                        | 0  | 0,   |  | 0.04  | 1,0         | -108       | 0,0         |
| 20   |   | 9,8                        | ő  | 0,   |  | 0,00  | 0,0         | -132       | 0,0         |
| 21   | 104   |                            | Ö  | 0,   |  |   | 0,5         | -51        | 0,0         |
| 22   | 109   |                            | 0  | Ō,   |  |   | 0,0         | -89        | 0,0         |
| 23   | 114   | 9,8                        | 0  | 0,   | 0 -84  | 0,02  | 0,6         | 6          | 0,0         |
| 24   | 119   | 9,8                        | 0  | 0,   | 0 36   | 0,00  | 0,0         | -167       | 0,0         |
| 25   | 124   |                            | 0  | 0,   |  |   | 0,5         | 53         | 0,0         |
| 26   | 129   | ,                          | 0  | 0,   |  | 0,00  | 0,0         | 39         | 0,0         |
| 27   | 134   | •                          | 0  | 0,   |  | -,  | 0,4         | 114        | 0,0         |
| 28   | 139   | ,                          | 0  | 0,   |  | ,   | 0,0         | 53         | 0,0         |
|  | 144   |                            | 0  | 0,<br>0,   |  | ,   | 0,3<br>0,0  | 169<br>122 | 0,0         |
| 29<br>30   | 149   | 0.7                        | 0  |  |  |   |             |            |             |

# TP 2 : Étude des remèdes

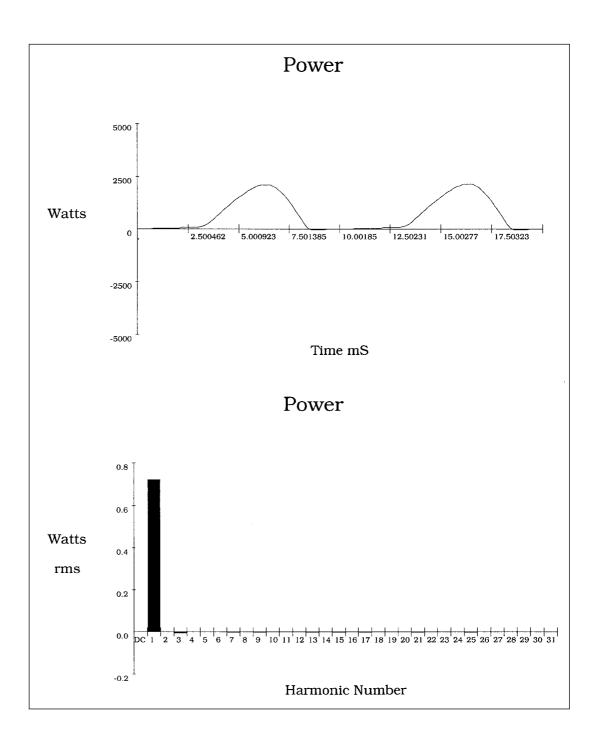

# TP 2 : Étude des remèdes

18/58

#### ■ Principe

# Utilisation de filtres passifs d'harmoniques :

Une mesure préliminaire est nécessaire pour accorder le filtre et pour vérifier que le réseau n'amène pas d'harmoniques qui pourrait saturer le filtres.

Il s'agit ici d'utiliser un condensateur en série avec une inductance de façon à obtenir l'accord sur un harmonique de fréquence donnée. Cet ensemble placé en dérivation sur l'installation présente une impédance très faible pour sa fréquence d'accord, et se comporte comme un court-circuit pour l'harmonique considéré.


Il est possible d'utiliser simultanément plusieurs ensembles accordés sur des fréquences différentes afin d'éliminer plusieurs rangs d'harmoniques.

D'apparence simple ce principe demande toutefois une étude soignée de l'installation car si le filtre se comporte bien comme un court-circuit pour la fréquence désirée, il peut présenter des risques de résonnance avec les autres inductances du réseau sur d'autres fréquences et ainsi faire augmenter des niveaux d'harmoniques.
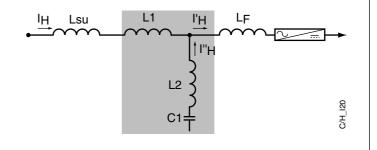
#### □ Schéma de principe :

Principe: La branche parallèle du filtre est constituée d'un circuit accordé sur l'harmonique le plus important qui présentera une impédance nulle pour ce dernier.

La branche série du filtre comporte une inductance L1 destinée à réaliser un découplage de la branche parallèle vis-à-vis de la source.



## TP 2 : Étude des remèdes


19/58

☐ En appelant Zpn et Zsn les impédances des branches parallèle et série du filtre pour l'harmonique de rang n, et si le courant généré par le redresseur pour ce rang est l'Hn, le courant fourni par la source est :

IHn = I'Hn. (Zpn / (Zpn+Zsn))

- pour l'harmonique accordé, l'impédance parallèle est nulle. Tout le courant d'harmonique traverse donc la branche parallèle du filtre et cet harmonique n'affecte plus les autres utilisations.
- pour l'harmonique supérieur, du fait de la proximité de l'accord, l'impédance parallèle est encore faible et une grande partie de cet harmonique est aussi éliminée.
- enfin, pour les harmoniques de rangs élevés, l'impédance parallèle du filtre est très proche de celle de son inductance Lp : le filtre fonctionne en diviseur de courant.

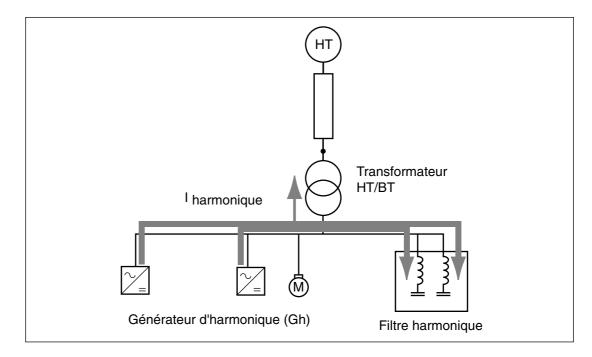Pour les harmoniques de rangs élevés : IHn = I'Hn. L2 / (L2 + L1 + Ls). Si L2 est choisi de façon à avoir : L2 = Ls + LF, alors IHn = 0.5.I'Hn



- ☐ Rang d'accord des filtres harmoniques :
- rangs 5 et 7 en triphasé
- rangs 3 et 5 en monophasé

## TP 2 : Étude des remèdes

20/58

#### **■** Mesure

1 - Mettre en service les selfs L1 et le filtre passif L2-C1 (filtre accordé sur l'harmonique de rang 3.

Réaliser en toute sécurité le relevé des paramètres suivant à l'aide d'un analyseur les paramètres de l'alimentation en énergie électrique du coffret aux points de mesure U1I1 (sur le réseau). TDH pour le taux de distorsion de tension et de courant par rapport au fondamental (THD Fund), le courant efficace (IRMS), H1 pour le fondamental, le Facteur de Puissance (PF), le cos  $\phi$  (DPF), le facteur de crête  $\cos\phi$ , la puissance active (KW), la puissance apparente (KVA).

Ainsi que l'allure de la tension, du courant, de la puissance et de leur spectre harmonique.

| TDHu (%) | TDHi (%) | IRMS | IH1 (A) | IH3 (A) | IH5 (A) | IH7 (A) | IH9 (A) | PF   | Cos φ | P (kW) | Q (kVA) |
|----------|----------|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|--------|---------|
| 3,4      | 19,6     | 3,78 | 3,7     | 0,47    | 0,48    | 0,10    | 0,22    | 0,88 | 0,89  | 0,74   | 0,85    |


- 2 Comment à évolué le TDHi de l'installation ?
- **□** Commenter l'évolution des IH, de FP et du cos φ.

Le filtre passif permet de «taper» sur un rang harmonique mais ne traite pas tout le spectre, le TDHi est pratiquement divisé par 4, on se rend bien compte que le fondamental n'est pas affecté, que le filtre est accordé sur le rang 3 (fréquence de résonance) mais agit aussi sur les rangs proches (5,7,9) le PF et le Cos j sont pratiquement unitaire. On tient largement la norme 1 A de IH3.

L'utilisation du filtre passif en amont des convertisseur de fréquence a les effets suivants :

- Réduction des harmoniques de courant et donc de la valeur efficace du courant demandé au réseau.
- Conservation de la valeur IH1 (fondamental) pour maintenir le couple moteur.
- Augmentation du facteur de puissance FP.
- Diminution du facteur de crête.

# TP 2 : Étude des remèdes

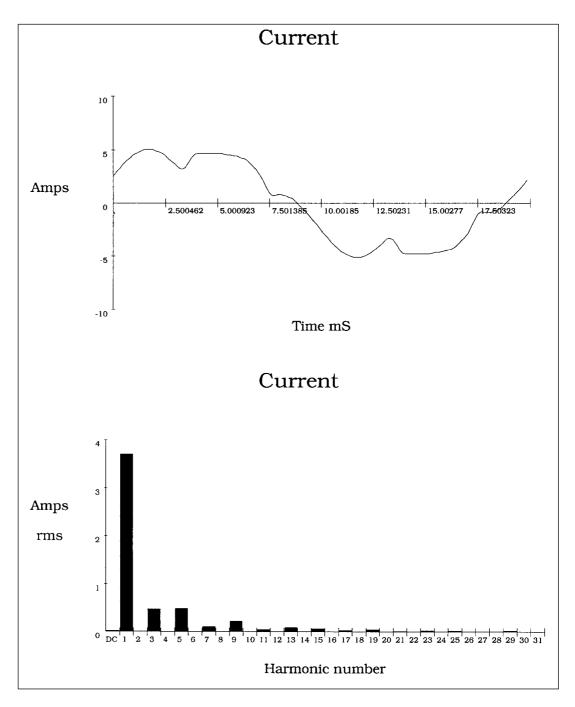


- ☐ Mesure sur réseau en l1.
- ☐ VV seul à IN.
- ☐ Filtre passif connecté avec L2 = 46mH.
- ☐ Réduction très forte du rang 3 grâce au filtre passif accordé sur ce rang.
- ☐ Le reste du spectre demeure.

# TP 2 : Étude des remèdes

| Summary Ir   | ntormation   |  |   |  | Record I   | nformation  |  |   |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF         | 50,0<br>0,74<br>0,85<br>0,37<br>1,51<br>27° lead<br>0,88<br>0,89 | RMS Peak DC Offset Crest THD Rms THD Fund HRMS KFactor | oltage Cu<br>225<br>307<br>0<br>1,36<br>3,4<br>3,4  | urrent<br>3,78<br>5,21<br>-0,02<br>1,38<br>19,3<br>19,6<br>0,73<br>2,1   | V RMS<br>A RMS<br>V Peak<br>A Peak<br>V THD-F<br>A THD-F<br>KWatts<br>KVAR<br>TPF<br>DPF<br>Frequence  | <b>3%</b>   | Average  | Mii   |
| Harmor   | nic Information  | ı  |   |  |  |   |  |   |
| DC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |  | 1,00   | 0,5<br>0,0<br>3,1<br>0,0<br>0,9<br>0,0<br>0,4<br>0,0<br>0,3<br>0,0<br>0,1<br>0,0<br>0,1<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | V ذ 0 0 51 -98 -16 171 80 -13 98 -63 162 35 -26 7 103 -122 108 55 -136 -49 32 -117 51 56 113 -74 -177 -172 112 0 -34 -72 | I Mag 0,02 3,70 0,01 0,47 0,00 0,48 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,09 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 | %I RMS 0,6 98,6 0,4 12,6 0,0 12,7 0,1 2,8 0,0 1,3 0,0 2,5 0,0 1,6 0,0 0,7 0,1 1,2 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 | 1 ذ Pov<br>0<br>27<br>65<br>74<br>110<br>-32<br>-123<br>-45<br>-15<br>124<br>-90<br>-75<br>0<br>-93<br>13<br>70<br>68<br>26<br>141<br>-153<br>121<br>25<br>163<br>-2<br>-134<br>153<br>-77<br>152<br>-37<br>-75<br>-75 | ver (KW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |


# TP 2 : Étude des remèdes

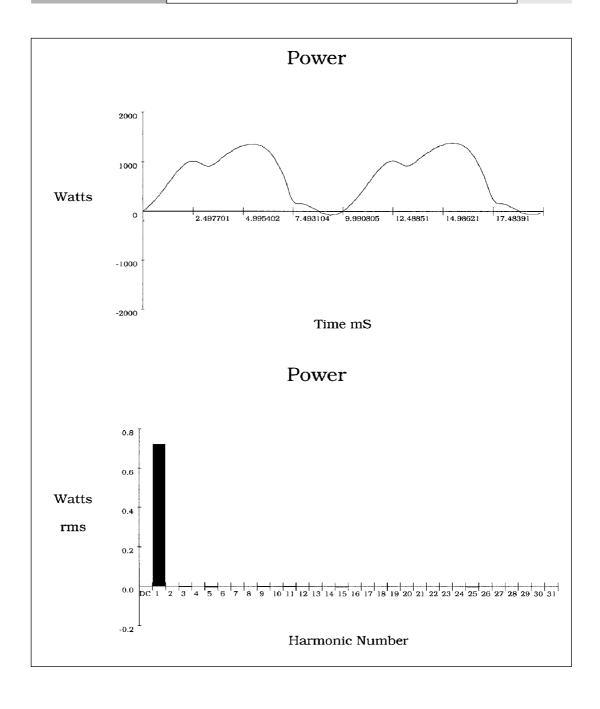
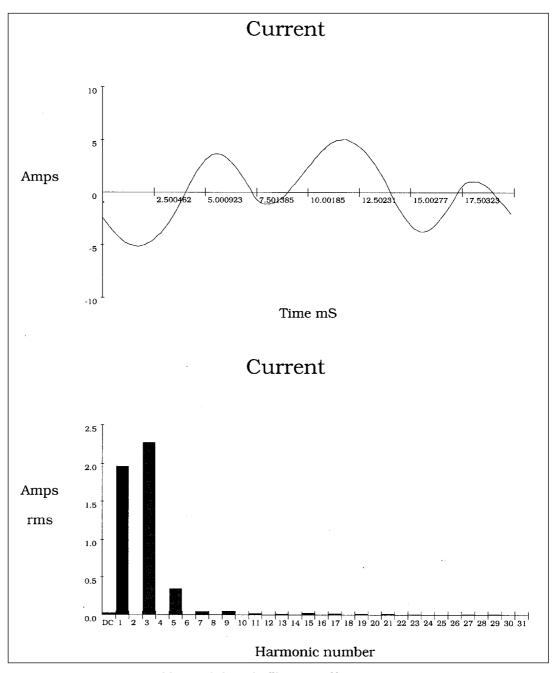
# TP 2 : Étude des remèdes

24/58

3 - Mesurer en toute sécurité, à l'aide d'un analyseur d'harmoniques, les paramètres du filtre passif aux points de mesure U1 IFP



- ☐ Mesure I dans le filtre passif.
- ☐ VV à IN
- ☐ avec L1 = 15 mH et L2 = 46 mH
- ☐ Ih3 élevé dans le filtre passif


# TP 2 : Étude des remèdes

| Summary In   | formation  |  |   |  | Record I  | nformation |            |            |
|--|--|--|---|--|---|------------|------------|------------|
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF | 50,0<br>-0,03<br>0,68<br>0,44<br>1,17<br>94° lag<br>-0,04<br>-0,07 | RMS Peak DC Offset Crest THD Rms THD Fund HRMS KFactor | Voltage C<br>225<br>308<br>0<br>1,37<br>3,0<br>3,0<br>7 | 3,02<br>5,22<br>-0,03<br>1,73<br>76,1<br>117,1<br>2,30<br>**OL** | V RMS<br>A RMS<br>V Peak<br>A Peak<br>V THD-F<br>A THD-F<br>KWatts<br>KVAR<br>TPF<br>DPF<br>Frequence | 1%         | Average    | Mir        |
| Harmoni  | c Information  | 1  |   |  |   |            |            |            |
|  | Freq.  | V Mag  | %V RMS  | Vذ   | l Mag   | %I RMS     | Iذ Pow     | er (KW     |
| DC   |  | ),0 (  | , .   |  | ŏ,03  | 0,9        | 0          | 0,0        |
| 1  |  | ),0 225  | , .   |  | 1,96  | 65,4       | -94        | -0,0       |
| 2  | 100  |  | 0,1   |  | 0,00  | 0,1        | -81        | 0,0        |
| 3  | 150  |  |   |  | 2,27  | 75,7       | 169        | 0,0        |
| 4<br>5   | 200  | •  |   |  | 0,00  | 0,2        | 125        | 0,0        |
| 5<br>6   | 250  |  |   |  | 0,35  | 11,6       | -61        | 0,0        |
| 7  | 299<br>349   | •  | -,-   |  | 0,00  | 0,1        | -70        | 0,0        |
| 8  | 399  |  |   |  | 0,05<br>0,00  | 1,6<br>0,0 | 50<br>-132 | 0,0        |
| 9  | 449  |  |   |  | 0,00  | 1,8        | *132<br>86 | 0,0<br>0,0 |
| 10   | 499  |  |   |  | 0,00  | 0,0        | -39        | 0,0        |
| 11   | 549  |  |   |  | 0,02  | 0,5        | -137       | 0,0        |
| 12   | 599  |  |   |  | 0,00  | 0,0        | 136        | 0.0        |
| 13   | 649  | •  |   |  | 0,01  | 0,5        | -81        | 0,0        |
| 14   | 699  | ,9 (   |   |  | 0,00  | 0,0        | -105       | 0,0        |
| 15   | 749  | ,9 (   | 0,1   | -98  | 0,02  | 0,8        | 38         | 0,0        |
| 16   | 799  |  |   | -84  | 0,00  | 0,0        | 72         | 0,0        |
| 17   | 849  |  | . ,   |  | 0,02  | 0,6        | 130        | 0,0        |
| 18   | 899  |  | - , -   |  | 0,00  | 0,0        | -87        | 0,0        |
| 19   | 949  | ,-   |   |  | 0,01  | 0,4        | -171       | 0,0        |
| 20   | 999  |  | -,-   |  | 0,00  | 0,0        | 106        | 0,0        |
| 21<br>22   | 1049   |  | -,-   |  | 0,01  | 0,4        | -77        | 0,0        |
| 23   | 1099<br>1149   | ,  | -,-   |  | 0,00  | 0,0        | -44<br>-77 | 0,0        |
| 23<br>24   | 1148   |  |   |  | 0,01<br>0,00  | 0,2        | 77<br>52   | 0,0        |
| 25   | 1249   | ,  |   |  | 0,00  | 0,0<br>0,0 | 53<br>93   | 0,0        |
| 26   | 1299   |  |   |  | 0,00  | 0,0        | 93<br>75   | 0,0        |
| 27   | 1349   |  |   |  | 0,00  | 0,0        | -114       | 0,0        |
| 28   | 1399   |  |   |  | 0,00  | 0,0        | -172       | 0,0        |
| 29   | 1449   |  |   |  | 0,01  | 0,3        | -8         | 0,0        |
| 00   | 1499   |  |   |  | 0,00  | 0,0        | -115       | 0.00       |
| 30<br>31   |  | ','  | , 0.0   |  | 0,00  |            |            |            |

# TP 2 : Étude des remèdes

26/58

# r fréquence fr

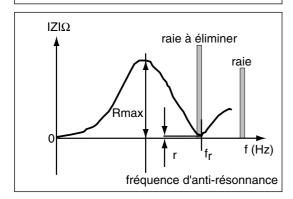

#### ■ Calcul du filtre passif

#### ☐ Introduction:

La branche parallèle du filtre constituée d'un condensateur Cp en série avec une inductance Lp à une impédance complexe Zp = r + j (L $\omega$  - 1/C $\omega$ )

Où r est la résistance de l'inductance Lp.

L'étude de cette impédance en fonction de la fréquence présente :

- une valeur minimale résistive à la fréquence de résonance fr ;
- une impédance capacitive pour les fréquences inférieures à fr ;
- une impédance inductive pour les fréquences supérieures à fr ;

L'objectif est d'accorder ce filtre sur le rang le plus riche en harmoniques, ainsi ce courant produit par la charge se dirige vers le filtre et non vers le réseau. Le filtre est donc un absorbeur de courants harmoniques.

L'ensemble de l'installation présente une impédance A dont le comportement représenté sur le graphe suivant : ou l'on met en évidence une fréquence d'anti-résonnance ou Z a une impédance maximale. Il est important de bien connaître le spectre harmonique pour caler correctement notre filtre. Dans notre cas celui-ci est déterminer pour une éliminer les IH3 donc accordé sur 150 Hz.

#### II faut:

- bien vérifier que l'anti-résonance n'est pas sur un rang riche en harmoniques ;
- tenir compte des harmoniques préexistantes sur le réseau qui pourraient entraîner un échauffement supplémentaire des condensateurs ;

## TP 2 : Étude des remèdes

27/58

#### ■ Spectre Harmonique de l'ATV28 (370W)

| IRMS ligne | = 4A   |
|------------|--------|
| IH1        | = 2,4A |
| IH3        | = 2,3A |
| IH5        | = 2A   |
| IH7        | = 1,8A |
| IH9        | = 2,3A |
|            |        |

Sans self de ligne à Un = 240V

#### ☐ Calcul

- 1 Calcul de la puissance apparente SN (d'entrée) de l'ATV28.
- ☐ Sans la self de ligne L1 :

S(KVA) = Ueff.leff = 240 X 4 = 960VA.

☐ Avec la self de ligne L1 :

Cette self limite le spectre harmonique par conséquent la puissance apparente va être réduite. Cette self doit être obligatoirement associée au filtre passif de façon à s'affranchir par «découplage impédant» des variations de courants harmoniques pré-éxistants sur le réseau.

Le filtre passif sera ainsi dimensionner que pour les seuls harmoniques générés par la charge à dépolluer.

☐ Calcul de SN:

La valeur du condensateur de filtre étant déterminée sur le fondamental :

SN = U1.I1 = 240. 2,4 = 570 VA

- 2 Calcul de QC.
- Hypothèse de travail :
- ☐ Si présence de condensateur de compensation d'énergie réactive sur l'installation :

(QC / SN) < 15% avec QC filtre passif et SN puissance du transformateur d'alimentation.

☐ Si absence de condensateur :

(QC / SN) < 30% avec QC filtre passif et SN puissance du transformateur d'alimentation.

**Note :** si la puissance de la charge est très inférieure de celle du transformateur d'alimentation pour calculer QC, on choisira le SN de la

charge. Ce sera le cas dans notre application.

$$\frac{QC}{570}$$
 < 30 % donc QC = 170 VAR

# TP 2 : Étude des remèdes

28/58

3 - Calcul de C1

$$Q = U^2.C\omega$$

$$C = \frac{Q}{U^2 \cdot \omega} = \frac{170}{270^2 \cdot 2\pi \cdot 50} = 7,4 \mu F$$

4 - Calcul de la tension de dimensionnement Ud du condensateur
 C1

Ud = U(50Hz) 
$$\cdot \frac{n^2}{n^2 - 1} + \sum_{n=2}^{n=\infty} Uhn^2$$

Ud = U(50Hz) 
$$\cdot \frac{n^2}{n^2 - 1} + Uh3 + Uh5$$

Le terme  $\frac{n^2}{n^2-1}$  permet de tenir compte de la surtension de la self sur la circulation des courants harmoniques.

Dans notre cas on prendra n = 3 car filtre de rang 3 donc

$$\frac{n^2}{n^2 - 1} = 1,125$$

□ Calcul de Uh3 = 
$$\frac{Ih3}{C\omega} = \frac{2,3}{7,4\cdot10^{-6}\cdot2\pi\cdot150} = 330V$$

☐ Calcul de Uh5:

Par hypothèse nous fixerons une valeur de 30% de circulation de lh5 dans le filtre.

Uh5 = 
$$\frac{Ih5 \cdot 0, 3}{C\omega}$$
 =  $\frac{2 \cdot 0, 3}{7.4 \cdot 10^{-6} \cdot 2\pi \cdot 250}$  = 51V

☐ Calcul de Ud

$$Ud = (240 \times 1,125) + 330 + 51 = 651V$$

**Note :** l'addition est faite algébriquement de façon à prendre une marge de sécurité.

Cette tension est très élevée pour cette faible valeur de condensateur et ne correspond pas à un produit standard. Nous opterons pour une valeur standard de condensateur de 24,8µF. Cette donnée technologique modifie les hypothèses de départ et permettra d'abaisser la tension de dimensionnement Ud.

## TP 2 : Étude des remèdes

29/58

#### ☐ Nouveau calcul de Ud

Uh3 = 
$$\frac{Ih3}{C\omega}$$
 =  $\frac{2,3}{24,8 \cdot 10^{-6} \cdot 2\pi \cdot 150}$  = 98V

Uh5 = 
$$\frac{Ih5 \cdot 0, 3}{C\omega}$$
 =  $\frac{2 \cdot 0, 3}{24.8 \cdot 10^{-6} \cdot 2\pi \cdot 250}$  = 15V

$$Ud = 240 \cdot \frac{9}{9-1} + 98 + 15 = 385V$$

#### 5 - Calcul de dimensionnement en courant de la capacité C1

leff = 
$$\sqrt{IcH1^2 + IcH3^2 + IcH5^2}$$
 (dans la capa)

IcH1 = U1C
$$\omega_1$$
 = 240. 24,8. 2 $\pi$ . 50 = 1,8A

IcH3 = 
$$U3C\omega_3$$
 = 98. 24,8.  $2\pi$ . 150 = 2,3A

$$IcH5 = U1C\omega_5 = 2.0,3 = 0,6A$$

leff = 
$$\sqrt{1.8^2 + 2.3^2 + 0.6^2}$$
 = 3A

#### ☐ Choix du condensateur C1 :

RECTIPHASE : référence D12A 3,3A ; 600V ; 50Hz ; 24,8μF

Ce condensateur standard est adapté à la nouvelle tension de dimensionnement Ud.

#### 6 - Calcul de la self L2

 $LC\omega^2 = 1$  à l'accord au rang 3 = 150 hz.

$$L = \frac{1}{C\omega^2} = \frac{1}{24.8 \cdot 10^{-6} \cdot (2\pi \cdot 150)^2} = 46 \text{mH}$$

☐ Nota : on peut tenir compte de la dérive de la valeur du condensateur dans le temps en accordant le filtre à une valeur légèrement inférieur au rang 3 (par exemple 2,95).


#### ☐ Choix de la self L2 :

AGECELEC n°181120; 46mH; 3,5A

## TP 2 : Étude des remèdes

30/58

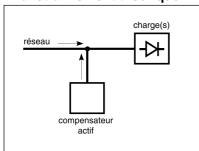
# Le compensateur actif : explication du fonctionnement théorique.


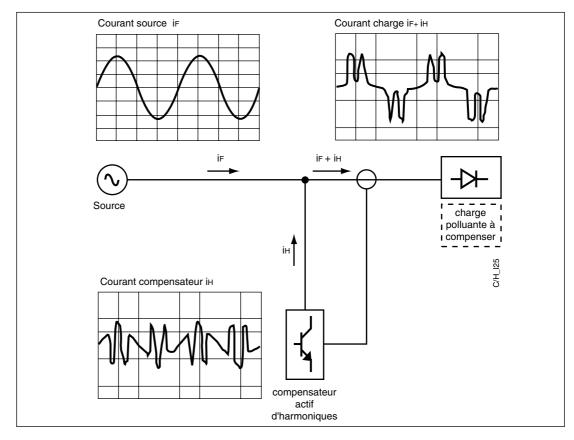
#### ■ Présentation du compensateur actif

- L'objectif est de minimiser sinon d'annuler au point de raccordement les harmoniques du courant (ou de la tension), par injection d'un courant (ou d'une tension) «complémentaire».
- Sous réserve que le dispositif soit apte à injecter à tout instant un courant dont chaque composante harmonique est de même amplitude que celle du courant dans la charge, et de phase opposée, alors la loi de sommation des courants en A garantit que le courant fourni par la source est purement sinusoïdal.

L'association «charges perturbatrices + compensateur actif» constitue une charge linéaire.



■ Ce type de dispositif est particulièrement bien adapté à la dépollution des réseaux BT, et ce quel que soit le point de raccordement choisi et le type de charge (car ce dispositif est auto-adaptatif). Le compensateur actif «shunt» constitue une source de courant indépendante de l'impédance réseau, et qui présente les caractéristiques intrinsèques suivantes :

# TP 2 : Étude des remèdes


31/58

☐ sa bande passante est suffisante pour garantir la suppression des composantes harmoniques majoritaires (en termes statistiques) du courant de la charge. Typiquement, nous considérons que la plage H 2 - H 23 est satisfaisante ; car plus le rang est élevé, plus le niveau de l'harmonique est faible.

☐ son temps de réponse est tel que la compensation harmonique soit effective non seulement en régime établi, mais encore en régime transitoire «lent» (quelques dizaines de ms),


□ sa puissance permet d'atteindre les objectifs de dépollution fixés, ce qui ne signifie pas nécessairement la compensation totale et permanente des harmoniques générés par la (ou les) charge(s). Sous réserve que ces trois objectifs soient simultanément atteints, alors le compensateur actif «shunt» constitue un excellent dépollueur, car auto-adaptatif, et ne présentant aucun risque d'interaction avec l'impédance réseau.

#### Schémas de principe

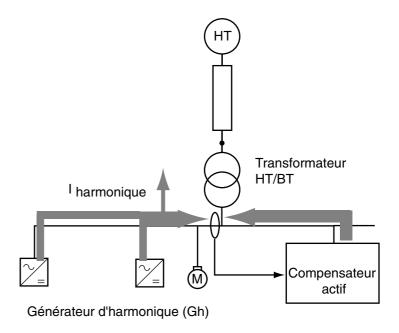


# TP 2 : Étude des remèdes

32/58

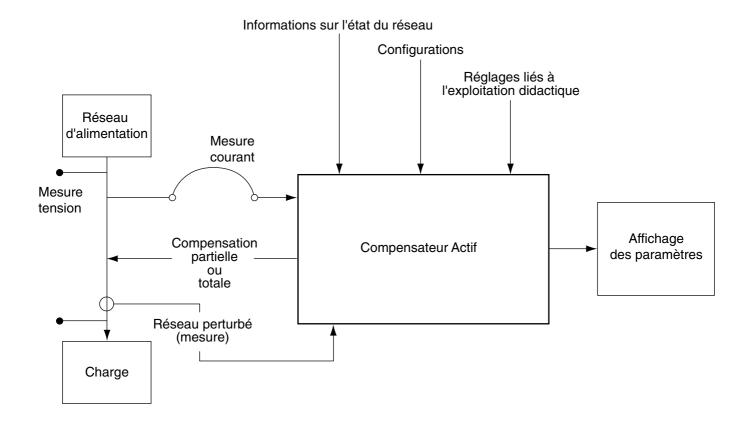

# Schéma de principe unifilaire

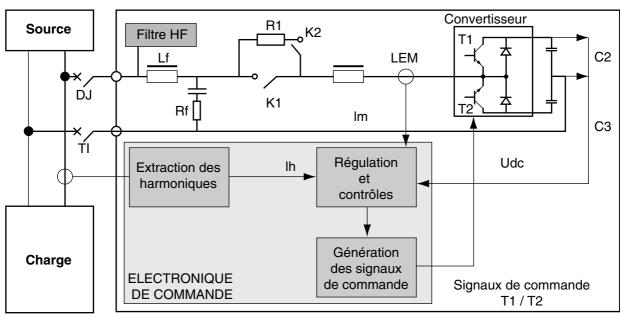


# TP 2 : Étude des remèdes

33/58

■ Schéma de principe du pupitre de commande

## commande


# puissance

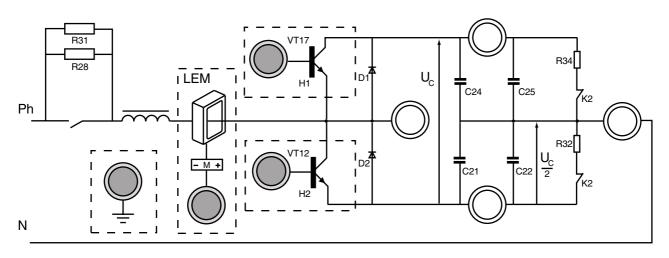


#### ---

## ■ Caractéristiques du pupitre

## Contrôle de phase

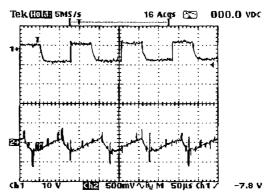

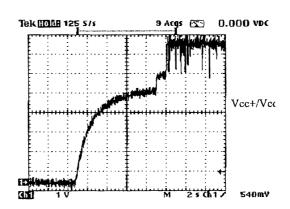
# Précharge et régulation des condensateurs




# TP 2 : Étude des remèdes

34/58


#### ■ Partie puissance

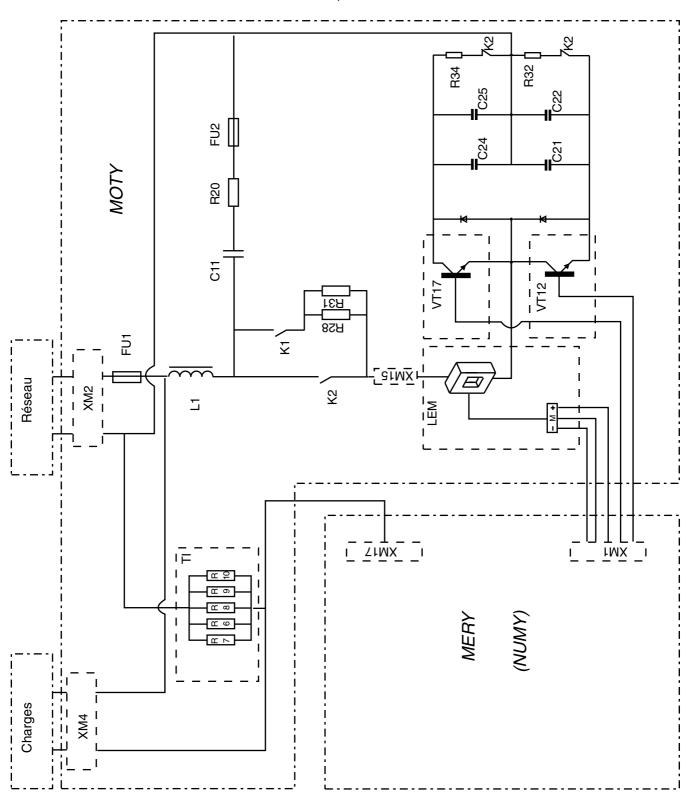

Étude des

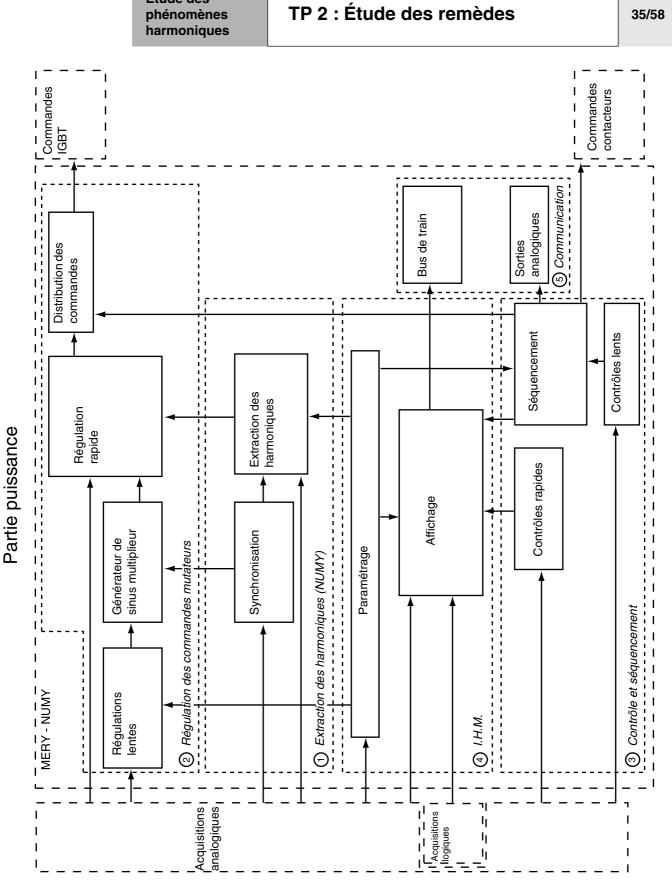

TP 2 : Étude des remèdes

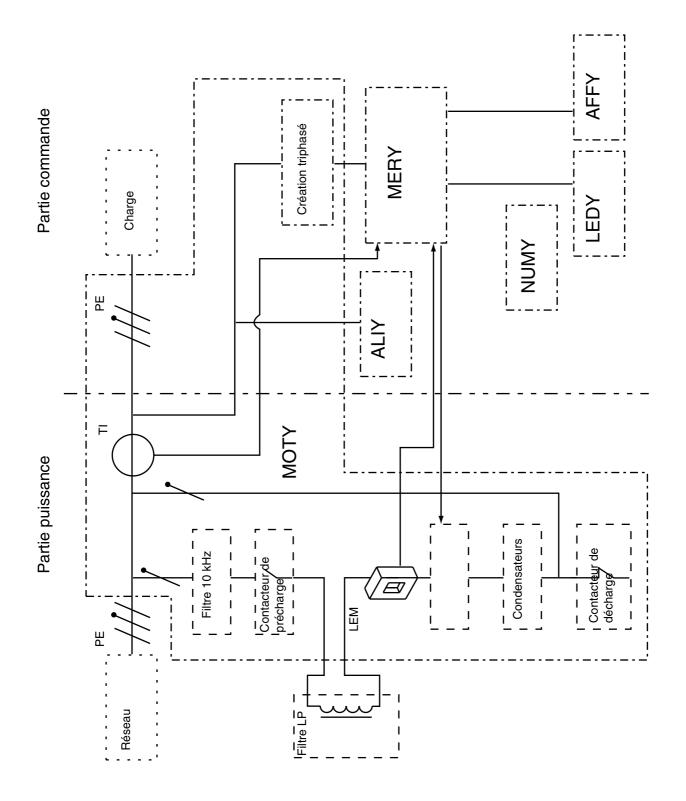

## TP 2 : Étude des remèdes

37/58

#### **■** Descriptif


Technologie du filtre actif

Transistor de type IGBT (Insolated Gate Bipolar Transistor)

Mixage des technologies MOS et bi-polaire permettant de réunir l'avantage du bi-polaire (bonne capacité de sortie en courant) et MOS (Rapidité, faible consommation de courant de commande)



### TP 2 : Étude des remèdes

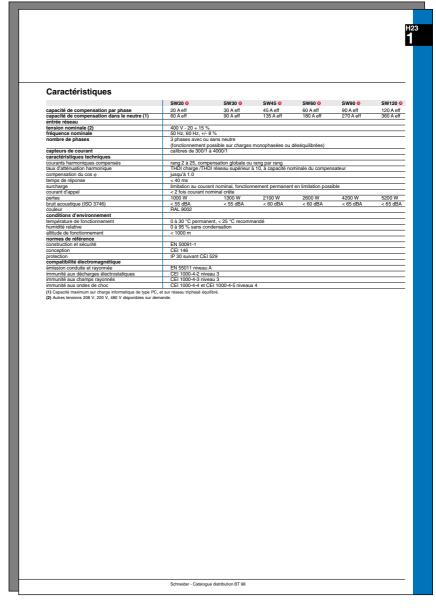

### TP 2 : Étude des remèdes

39/58

#### Note d'exploitation et paramètrage du filtre actif

- Programmation du compensateur actif
- Mise sous tension par l'interrupteur face AR
- Mise en service de l'appareil



- ☐ Mise en marche : Touches RUN
- ☐ Mise à l'arrêt : Touches STOP + ENT
- Paramètrages des rangs d'harmoniques : modification de la programmation
- ☐ Déplacement dans le menu général avec les touches jusqu'à **CONFIGURATION**
- □ Validation par la touche ENTER
- ☐ Entrer le mot de passe : taper 5555 au clavier + ENT
- ☐ Dans le nouveau menu de configuration, rechercher le paramètre

CHOIX DES HARMONIQUES avec les touches + ENT



☐ Sélectionner les rangs d'harmoniques désirés avec les touches

$$\boxed{F2} = OUI$$
;  $\boxed{F3} = NON$ ; +  $\boxed{ENT}$  en fin de programmation

☐ Confirmation de la mémorisation (MEM) de cette programmation :



FIN DE PROGRAMMATION

- Nota:
- ☐ Programmer H2 à H25 = NON ; Filtre Actif Seul

Programmer H2 / H3 = NON; H4 à H25 = OUI; Filtrage Hybride Passif + Actif

| Étude des<br>phénomènes<br>harmoniques | TP 2 : Étude des remèdes   | 40/58                |
|--|--|----------------------|
|  |  |                      |
|  | - Procédure de Marche / Arrêt du filtre actif :  |                      |
|  | ☐ Mise sous tension de l'appareil par l'interrupteur face AR   | i                    |
|  | LED Allumée (présence tension)   |                      |
|  | Nota : la charge est alimentée par le réseau EDF   |                      |
|  | ☐ Mise en marche par les touches RUN + ENT ; LED ☐ mée (filtre actif en service)                                 | <b>∨</b> allu-       |
|  | ☐ Mise à l'arrêt par les touches STOP + ENT ; LED  | allumée              |
|  | Nota : la charge est alimentée par le réseau EDF   |                      |
|  | ☐ Fonctionnement en surcharge : LED contrôle ☐ allum que l'appareil centrale dépasse sa capacité de dépollution, | née lors-<br>environ |

2A de courant harmonique

### TP 2 : Étude des remèdes

41/58

#### Mesure

☐ Mettre en service le filtre actif et paramétrer celui-ci pour balayer l'ensemble du spectre.

☐ Mesurer en toute sécurité, à l'aide d'un analyseur d'harmoniques, les paramètres de l'alimentation en énergie électrique aux points de mesure U «tension», I «réseau» et I «filtre» situés sur le compensateur actif et non plus sur les points test U1I1 de l'armoire de commande.


Choix des harmoniques : OUI sur tous les rangs

☐ Réaliser pour les trois situations suivants :

- Faiblement chargé
- Filtre actif en limite de surcharge
- A In moteur

☐ Relevé et analyse : à In Variateur, le filtre est en surcharge donc ne dépollue pas complètement notre installation.

### TP 2 : Étude des remèdes

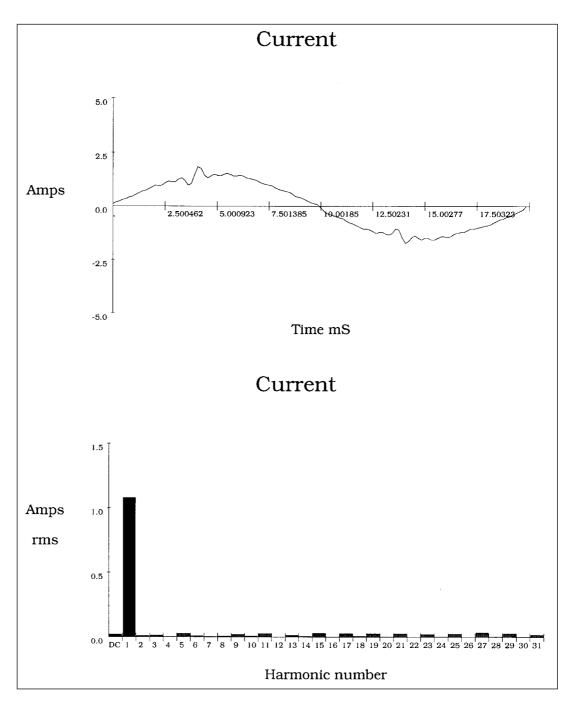


- ☐ Mesure sur I Réseau (sur compensateur actif)
- □ VV seul faiblement chargé
- ☐ Filtre actif seul programmé des rangs H2 à H25
- ☐ Dépollution totale du spectre

## TP 2 : Étude des remèdes

| Summary In  | formation   |  |  |  | Record Inf  | ormation   |  |  |
|---|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF  | 50,0<br>0,24<br>0,25<br>0,01<br>0,58<br>3° lead<br>0,99<br>1,00   | RMS Peak DC Offset Crest THD Rms THD Fund HRMS KFactor | oltage Cu<br>226<br>310<br>0<br>1,37<br>2,6<br>2,6<br>6  | rrent<br>1,09<br>1,81<br>-0,02<br>1,66<br>8,8<br>8,9<br>0,10<br>4,0  | V RMS<br>A RMS<br>V Peak<br>A Peak<br>V THD-R%<br>A THD-R%<br>KWatts<br>KVAR<br>TPF<br>DPF<br>Frequency | ,  | Average  | Mir  |
| Harmon  | ic Information  |  |  |  |   |  |  |  |
| DC<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>31<br>31 | Freq. 0 50 100 150 200 250 299 349 399 449 599 649 699 749 999 1049 1099 1149 1299 1349 1399 1449 1499 1549 | 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,               | %V RMS 0,1 100,1 100,1 0,4 0,1 0,1 2,3 0,1 1,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | V ذ 0 0 -146 -49 155 174 113 -8 -61 82 -55 50 131 -29 -158 -88 -18 38 137 -87 128 -139 124 43 -33 -138 89 33 10 12 72 -164 | I Mag 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   | 6I RMS 2,1 5 1,1 101,5 1,1 4 0,4 6 2,2 0,9 8 0,5 2,2 0,8 8 0,5 0,5 0,5 4 2,6 2 0,9 0 2,3 1 0,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 6 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 | I ذ Pow 0 3 -110 41 73 -18 67 149 -136 82 79 -22 50 174 122 40 0 -96 165 108 73 -29 -120 -174 128 54 23 -76 169 122 170 -8 | er (KW 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |

### TP 2 : Étude des remèdes

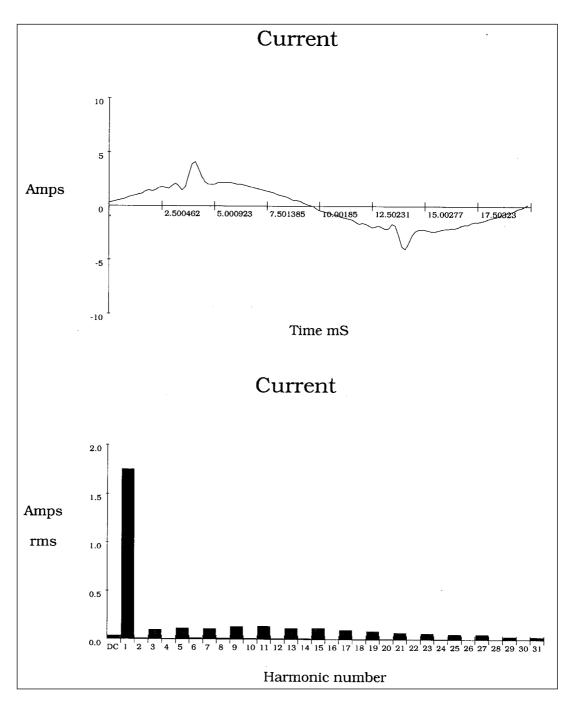


- ☐ Mesure sur I Réseau
- VV seul
- $\hfill \Box$  Filtre actif en limite de surcharge (1,7A RMS) programmé des rangs H2 à H25

## TP 2 : Étude des remèdes

| Summary In  | formation   |  |  |   | Record I  | nformation  |  |  |
|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF  | 50,0<br>0,39<br>0,40<br>0,05<br>1,29<br>7° lead<br>0,97<br>0,99                                 | RMS Peak DC Offset Crest THD Rms THD Fund HRMS KFactor | oltage Cu<br>224<br>307<br>0<br>1,37<br>2,5<br>2,5<br>6          | rrent<br>1,79<br>4,16<br>-0,04<br>2,32<br>20,3<br>20,8<br>0,36<br>9,0   | V RMS<br>A RMS<br>V Peak<br>A Peak<br>V THD-F<br>A THD-F<br>KWatts<br>KVAR<br>TPF<br>DPF<br>Frequence                                   | ₹%  | Average  | Min  |
| Harmon  | ic Information  |  |  |   |   |   |  |  |
| DC<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 | Freq. 0 50 100 150 200 250 299 349 449 599 649 749 1099 1149 1299 1349 1499 1549 1549 1549 1549 | 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,               | %V RMS 0,1 100,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 | V ذ  0 0 -147 -6 170 178 142 -8 -59 45 -64 63 169 -18 180 -103 -83 63 102 -46 -143 -160 -51 -55 -91 -114 -36 -141 -62 -65 -49 -75 | I Mag 0,04 1,75 0,01 0,09 0,00 0,11 0,01 0,13 0,01 0,14 0,01 0,12 0,01 0,01 0,09 0,01 0,07 0,01 0,07 0,01 0,06 0,00 0,05 0,00 0,03 0,03 | %I RMS 2,0 99,7 0,6 5,4 0,3 6,4 1,0 6,3 0,9 7,5 7,7 0,6 6,6 0,6 6,8 0,2 5,6 0,4 5,0 0,4 4,1 0,4 3,5 0,3 3,0 0,1 3,1 0,2 1,9 0,2 1,7 | I ذ Pov<br>0<br>7<br>-115<br>-134<br>151<br>78<br>58<br>-60<br>-125<br>146<br>104<br>6<br>-79<br>-144<br>148<br>72<br>21<br>-75<br>-123<br>141<br>117<br>5<br>-70<br>-139<br>-179<br>85<br>-169<br>-23<br>-162<br>-150<br>91 | ver (KW) 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

### TP 2 : Étude des remèdes

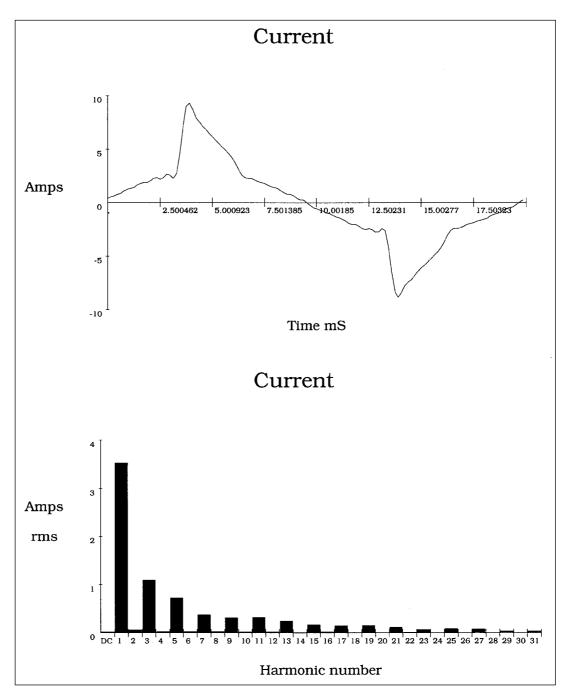


- ☐ Mesure sur I Réseau
- ☐ VV seul à In
- ☐ Filtre actif seul programmé des rangs H2 à H25
- ☐ Conclusion : on constate une dégradation des paramètres. En effet le filtre se limitant par protection électronique à son courant nominal, il ne peut ainsi plus atteindre les objectifs de dépollution
- ☐ Le filtre actif est en surcharge


## TP 2 : Étude des remèdes

| Summary In   | tormation                               |   |   |   | Record I  | nformation  | _           |     |
|--|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-----|
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF | 0,78<br>0,86<br>0,11<br>2,84<br>8° lead | Vo<br>RMS<br>Peak<br>DC Offset<br>Crest<br>THD Rms<br>THD Fund<br>HRMS<br>KFactor | oltage Cu<br>224<br>306<br>0<br>1,36<br>2,8<br>2,8<br>6 | rrent<br>3,84<br>9,29<br>-0,02<br>2,42<br>39,0<br>42,4<br>1,50<br>8,0 | V RMS<br>A RMS<br>V Peak<br>A Peak<br>V THD-R<br>A THD-R<br>KWatts<br>KVAR<br>TPF<br>DPF<br>Frequence | <b>1%</b>   | Average     |     |
| Harmon   | ic Information                          |   |   |   |   |             |             |     |
| 50   | Freq.                                   | V Mag   | %V RMS  | ٧ذ  | l Mag   | %I RMS      | Iذ Pow      | /er |
| DC<br>1  | 0,0<br>50,0                             |   | 0,1<br>100,0  | 0   | 0,02<br>3,54  | 0,6<br>92,6 | 0<br>8      |     |
| 2  | 100,0                                   |   | 0,4   | -152  | 0.06  | 1,7         | -72         |     |
| 3  | 150,0                                   |   | 0,5   | 27  | 1,10  | 28,7        | -153        |     |
| 4  | 200,0                                   |   | 0,2   | 176   | 0,03  | 0,9         | 150         |     |
| 5  | 250,0                                   |   | 2,4   | -172  | 0,72  | 18,8        | 51          |     |
| 6<br>7   | 299,9<br>349,9                          |   | 0,0<br>1,1  | 170<br>-6   | 0,03<br>0,38  | 0,8<br>9,9  | 38<br>-84   |     |
| 8  | 399,9                                   |   |   | -58   | 0,03  | 0,8         | -91         |     |
| 9  | 449,9                                   |   |   | 49  | 0,31  | . 8,2       | 162         |     |
| 10   | 499,9                                   |   | . ,   | -65   | 0,02  | 0,6         | 147         |     |
| 11   | 549,9                                   |   | -,-   | 68  | 0,33  | 8,6         | 30          |     |
| 12<br>13   | 599,9<br>649.9                          |   | 0,0<br>0,2  | 78<br>-5  | 0,02<br>0,24  | 0,5<br>6.4  | 12<br>-112  |     |
| 14   | 699.9                                   |   | 0,0   | -167  | 0.02  | 0,4         | -105        |     |
| 15   | 749,9                                   | 0   | 0,1   | -65   | 0,17  | 4,5         | 121         |     |
| 16   | 799,9                                   |   |   | -13   | 0,02  | 0,5         | 115         |     |
| 17   | 849,8                                   |   |   | -75   | 0,15  | 4,0         | -38         |     |
| 18<br>19   | 899,8<br>949,8                          |   |   | 180<br>63   | 0,01<br>0,15  | 0,3<br>4,0  | -38<br>-131 |     |
| 20   | 999.8                                   |   |   | 136   | 0.00  | 0,1         | -135        |     |
| 21   | 1049,8                                  |   |   | -96   | 0,11  | 3,0         | 94          |     |
| 22   | 1099,8                                  |   |   | 132   | 0,01  | 0,2         | 112         |     |
| 23   | 1149,8                                  |   |   | 139   | 0,08  | 2,0         | -25         |     |
| 24<br>25   | 1199,8<br>1249,8                        |   |   | 134<br>108  | 0,01<br>0,09  | 0,2<br>2,3  | -35<br>-154 |     |
| 26   | 1299,8                                  |   |   | 79  | 0,00  | 0,1         | -101        |     |
| 27   | 1349,8                                  |   |   | -86   | 0,08  | 2,1         | 78          |     |
| 28   | 1399,7                                  | 0   | 0,0   | 15  | 0,01  | 0,2         | 135         |     |
| 29   | 1449,7                                  |   |   | 139   | 0,03  | 0,9         | -46         |     |
| 30<br>31   | 1499,7<br>1549,7                        |   |   | 142<br>93   | 0,01<br>0,04  | 0,2<br>1,0  | -17<br>-132 |     |
|  |   |   |   |   |   |             |             |     |
|  |   |   |   |   |   |             |             |     |

## TP 2 : Étude des remèdes

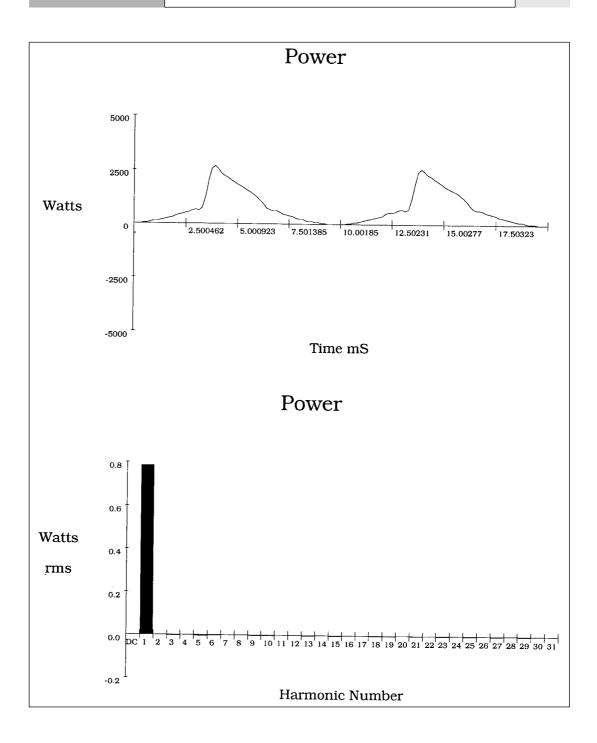

### TP 2 : Étude des remèdes

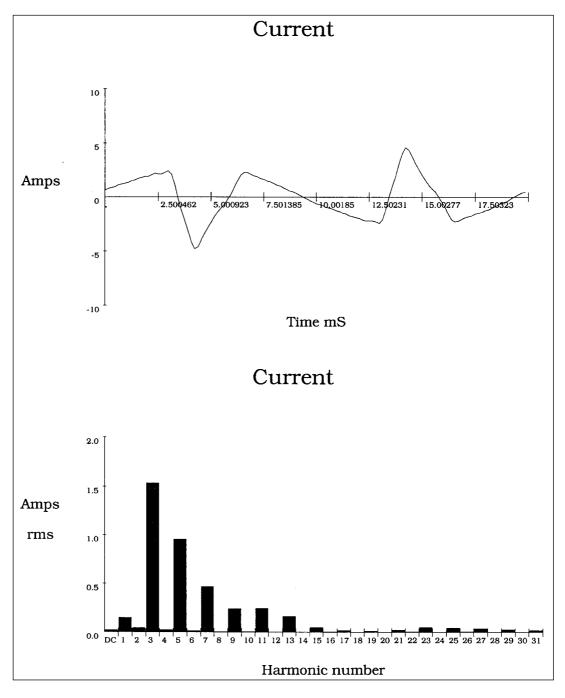

- ☐ Mesure du courant absorbé dans le filtre actif
- ☐ VV seul à In donc filtre actif en surcharge
- ☐ Filtre actif seul programmé des rangs H2 à H25
- ☐ Conclusion : Absence de fondamental ; présence du spectre harmonique dans le filtre actif (dans sa limite de dépollution) de lh3 à lh25

## TP 2 : Étude des remèdes

| Summary Ir         |                          |             |             | rrent                  |                | nformation<br>Max | Average    | ı          |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|
| Frequency<br>Power | 50,0                     | RMS<br>Peak | 224<br>305  | 1,92                   | V RMS<br>A RMS |                   |            |            |
| KW                 | 0.03                     | DC Offset   | 305<br>0    | 4,78<br>-0.02          | V Peak         |                   |            |            |
| KVA                | 0,43                     | Crest       | 1,36        | 2,49                   | A Peak         |                   |            |            |
| KVAR               | 0,43                     | THD Rms     | 2.8         | 99.7                   | V THD-R        | %                 |            |            |
| Peak KW            | -1,48                    | THD Fund    | 2,8         | **OL**                 | A THD-R        |                   |            |            |
| Phase              | 48° lead                 | HRMS        | -,6         | 1,91                   | KWatts         | . 70              |            |            |
| Total PF           | 0,07                     | KFactor     |             | **OL**                 | KVAR           |                   |            |            |
| DPF                | 0,67                     |             |             |                        | TPF            |                   |            |            |
|                    |                          |             |             |                        | DPF            |                   |            |            |
|                    |                          |             |             |                        | Frequenc       | У                 |            |            |
| 11.                |                          |             |             |                        |                |                   |            |            |
| Harmor             | nic Information<br>Freq. | V Mag       | %V RMS      | V ذ                    | l Mag          | %I RMS            | Iذ Pow     | .a. /l/    |
| DC                 | гтец.<br>0.              |             | 7,0 N NIVIS | 0                      | 0,02           | 761 HIVIS         | 16 Pow     | er (K<br>0 |
| 1                  | 50.                      |             | 100.1       | 0                      | 0,02           | 7,8               | 48         | ő          |
| 2                  | 100,                     |             | 0,4         | -149                   | 0,04           | 2,3               | 101        | ő          |
| 3                  | 150,                     |             | 0,5         | 36                     | 1,53           | 81,1              | 25         | Õ          |
| 4                  | 200,                     |             | 0,1         | 174                    | 0,02           | 1,2               | -89        | 0          |
| 5                  | 250,                     |             | 2,4         | -170                   | 0,95           | 50,5              | -139       | 0          |
| 6                  | 299,                     |             | 0,0         | -175                   | 0,02           | 0,9               | 69         | 0,         |
| 7<br>8             | 349,                     |             | 1,2         | -6                     | 0,47           | 24,6              | 76         | 0          |
| 9                  | 399,<br>449.             |             | 0,1<br>0,3  | -65<br>58              | 0,01<br>0,24   | 0,4<br>12,6       | 176<br>-38 | 0          |
| 10                 | 499.                     |             | 0,3         | -69                    | 0,24           | 0,4               | -82        | 0          |
| 11                 | 549.                     |             | 0,0         | 60                     | 0,24           | 12,9              | -173       | Ŏ.         |
| 12                 | 599,                     | 9 0         | 0,0         | -115                   | 0,00           | 0,2               | -68        | 0          |
| 13                 | 649,                     |             | 0,2         | -12                    | 0,16           | 8,5               | 31         | 0          |
| 14                 | 699,                     |             | 0,0         | -125                   | 0,00           | 0,2               | 147        | 0          |
| 15                 | 749,                     |             | 0,1         | -54                    | 0,05           | 2,6               | -148       | 0,         |
| 16<br>17           | 799,                     |             | 0,0         | -37                    | 0,01           | 0,4               | -61        | 0,         |
| 18                 | 849,<br>899.             |             | 0,0<br>0,0  | -21<br>-134            | 0,02<br>0,00   | 1,0<br>0,0        | -97<br>-34 | 0          |
| 19                 | 949.                     |             | 0,0         | -13 <del>4</del><br>48 | 0,00           | 0,0               | 113        | 0          |
| 20                 | 999,                     |             | 0,0         | -111                   | 0,00           | 0,3               | 105        | Ö.         |
| 21                 | 1049,                    |             | 0,1         | -106                   | 0,02           | 1,2               | 77         | 0.         |
| 22                 | 1099,                    | 8 0         | 0,0         | -27                    | 0,01           | 0,3               | -10        | 0          |
| 23                 | 1149,                    |             | 0,0         | 173                    | 0,05           | 2,7               | -77        | 0          |
| 24                 | 1199,                    |             | 0,0         | 151                    | 0,00           | 0,1               | 180        | 0          |
| 25                 | 1249,                    |             | 0,0         | 82                     | 0,04           | 2,3               | 142        | 0,         |
| 26<br>27           | 1299,                    |             | 0,0         | 37                     | 0,01           | 0,3               | 60         | 0          |
| 28                 | 1349,<br>1399,           |             | 0,1<br>0,0  | -71<br>46              | 0,04<br>0,00   | 2,0               | 31<br>-27  | 0          |
| 29                 | 1449,                    |             | 0,0         | -124                   | 0,00           | 0,1<br>1,6        | -27<br>-96 | 0          |
| 30                 | 1499,                    |             | 0,0         | 112                    | 0,00           | 0,1               | -90<br>174 | 0          |
| 31                 | 1549,                    |             | 0,0         | 101                    | 0,02           | 1,1               | 119        | ŏ          |
|                    |                          |             | -,-         |                        | -,             | -,-               |            | -          |

## TP 2 : Étude des remèdes

51/58

Calcul du dimensionnement d'un filtre actif

■ Mesure du courant efficace absorbé par la charge déformante :

$$leff = \sqrt{\sum_{n=1}^{n=\infty} lhn^2}$$

■ Dimensionnement du filtre passif :


$$leff = \sqrt{\sum_{n=2}^{n=\infty} lhn^2}$$

■ Nota : les filtres actifs industriels travaillent jusqu'au rang 25 environ.

### TP 2 : Étude des remèdes


52/58

#### Filtrage hybride

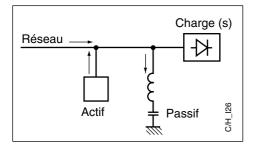
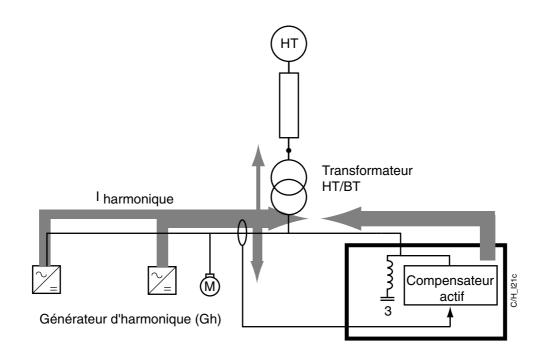
#### ■ Intérêt de cette méthode.

- ☐ Parmi les nombreuses variantes dites «hybrides», nous nous intéresserons plus particulièrement au type dit «série/parallèle» associant compensateurs actif(s) et passif(s) qui présente un intérêt certain pour la dépollution au plus près de convertisseurs de grosses puissances.
- ☐ Le passif «tape» sur les rangs faibles de forte amplitudes et évite la saturation de l'actif qui peut se consacrer au rang élevés de plus faible amplitudes.



## TP 2 : Étude des remèdes

53/58


Mesure avec filtre hybride

☐ Mettre en service le filtre passif, la self L1 et le filtre actif paramétré pour balayer le spectre lors du rang 4 à 25.

Note: le rang 3 sera abordé par le filtre passif

☐ Mesurer en toute sécurité, à l'aide d'un analyseur d'harmoniques, les paramètres de l'alimentation en énergie électrique du coffret aux points de mesure U tension ; I réseau et I filtre situé sur le compensateur actif.

### TP 2 : Étude des remèdes

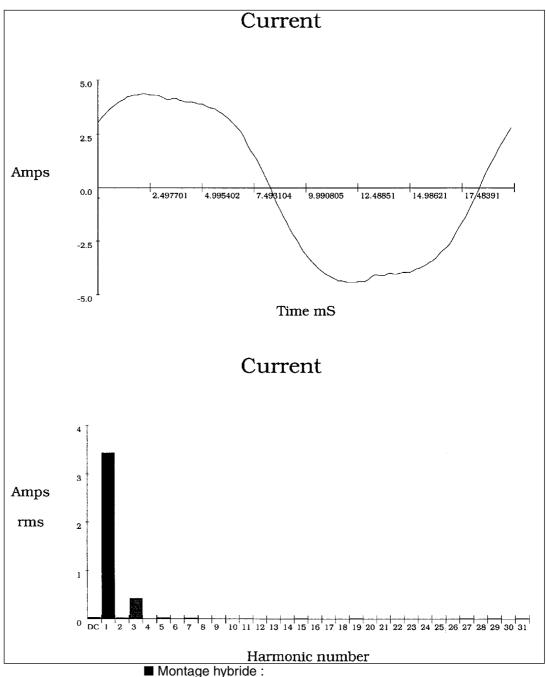


- ☐ Mesure sur réseau
- ☐ VV seul à In
- ☐ Filtre actif programmé des rangs H4 à H25
- ☐ Self de ligne L1 et filtre passif (rang 3) connectés
- ☐ Conclusion : le filtre actif n'étant plus en surcharge (grâce à la contribution du filtre passif), la dépollution est totale
- ☐ Ceci permet de sous-dimensionner le compensateur actif
- ☐ Nota : Le résidu de lh3 correspond au facteur de qualité du filtre passif

## TP 2 : Étude des remèdes

| Summary Ir   | Homation   | ,  |  |  | necolu i  | nformation  | Α.           |            |
|--|--|--|--|--|---|-------------|--------------|------------|
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF | 50,0<br>0,67<br>0,81<br>0,43<br>1,30<br>32° lead<br>0,84<br>0,84 | RMS Peak DC Offset Crest THD Rms THD Fund HRMS KFactor | /oltage<br>232<br>313<br>0<br>1,35<br>8,4<br>8,4 | Current<br>3,47<br>4,49<br>-0,03<br>1,3<br>12,4<br>12,5<br>0,43<br>1,2 | V RMS A RMS V Peak A Peak V THD-F A THD-F KWatts KVAR TPF DPF Frequence | 1%          | Average      | Mir        |
| Harmor   | nic Information  |  |  |  |   |             |              |            |
|  | Freq.  | V Mag  | %V RM  |  | l Mag   | %I RMS      |              | er (KW     |
| DC   |  | ,-   |  | 0,2 0  | 0,03  | 0,8         | 0<br>32      | 0,0        |
| 1<br>2   | 100  | ),0 23   |  | 9,8 0<br>0,2 -124  | 3,43<br>0,02  | 99,9<br>0,5 | -64          | 0,6<br>0.0 |
| 3  | 150  |  |  | 3,5 -124<br>3,5 -25  | 0,02  | 12,5        | -04<br>79    | 0.0        |
| 4  | 200  |  |  | 0,1 -173   | 0,00  | 0,1         | 105          | 0,0        |
| 5  | 250  |  |  | 6,5 -141   | 0,03  | 0,8         | -152         | 0,0        |
| 6  | 300  | ,3   | 0 (  | 0,0 134  | 0,00  | 0,1         | 68           | 0,0        |
| 7  | 350  |  |  | 1,6 -7   | 0,02  | 0,5         | -166         | 0,0        |
| 8  | 400  |  |  | 0,0 -54  | 0,01  | 0,2         | -77          | 0,0        |
| 9  | 450  |  |  | 2,3 53   | 0,00  | 0,1         | 46           | 0,0        |
| 10   | 500  |  |  | 0,0 8  | 0,00  | 0,1         | 97           | 0,0        |
| . 11   | 550  |  |  | 1,4 -179   | 0,01  | 0,3         | -58          | 0,0        |
| 12   | 600  |  |  | 0,0 82   | 0,00  | 0,1         | 100          | 0,0        |
| 13<br>14   | 650<br>700   |  |  | 1,0 -99<br>0,0 -172  | 0,00<br>0,00  | 0,1<br>0,1  | -10<br>-106  | 0,0<br>0,0 |
| 15   | 700<br>750   |  |  | 1,3  | 0,00  | 0,1         | -106<br>77   | 0,0        |
| 16   | 800  |  |  | 0,0 -59  | 0,00  | 0,3         | -95          | 0,0        |
| 17   | 850  |  |  | 0,7 100  | 0,00  | 0,1         | 103          | 0,0        |
| 18   | 900  |  |  | 0,0 61   | 0,00  | 0,1         | 118          | 0,0        |
| 19   | 950  | ,9   | 2 (  | 0,9 -154   | 0,01  | 0,3         | -124         | 0,0        |
| 20   | 1000   |  |  | 0,0 139  | 0,00  | 0,0         | -77          | 0,0        |
| 21   | 1051   |  |  | 0,6 -50  | 0,01  | 0,2         | 57           | 0,0        |
| 22   | 1101   |  |  | 0,0 -146   | 0,00  | 0,1         | -88          | 0,0        |
| 23   | 1151   |  |  | 0,7 37   | 0,00  | 0,1         | 17           | 0,0        |
| 24<br>25   | 1201   | ,  |  | 0,0 -86  | 0,00  | 0,0         | -175<br>-106 | 0,0        |
| 25<br>26   | 1251<br>1301   | •  |  | 0,5 148<br>0,0 0   | 0,01<br>0,00  | 0,2<br>0,0  | -136<br>83   | 0,0<br>0,0 |
| 20<br>27   | 1351   |  |  | 0,0 0<br>0,5 -127  | 0,00  | 0,0         | 80           | 0,0        |
| 28   | 1401   |  |  | 0,0 -43  | 0,00  | 0,1         | -56          | 0,0        |
| 29   | 1451   |  |  | 0,5 -17  |   | 0,3         | 46           | 0,0        |
|  | 1501   |  |  | 0,0 -143   |   | 0,0         | -35          | 0,0        |
| 30<br>31   |  |  | 1  | 0,4 75   |   |             |              |            |

### TP 2 : Étude des remèdes

56/58

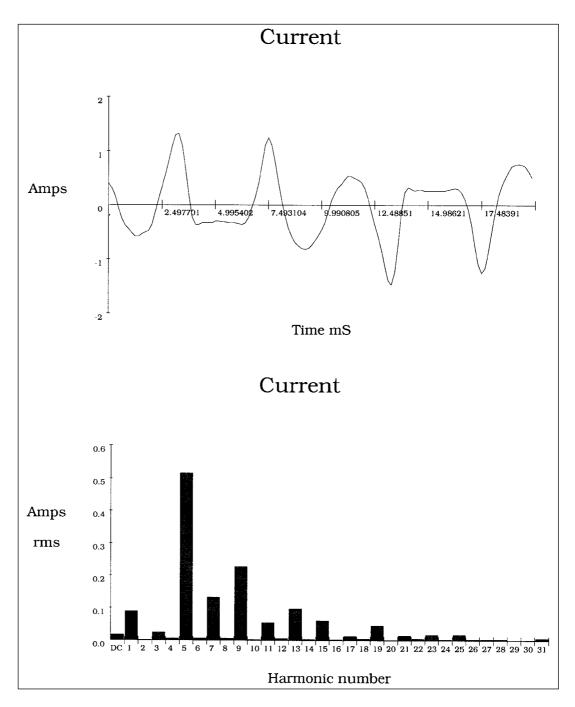

#### ■ Montage hybride :

- ☐ Mesure sur de courant absorbé dans le filtre actif
- ☐ Filtre actif programmé des rangs H4 à H25
- ☐ Self de ligne L1 et filtre passif (rang 3) connectés
- ☐ Conclusion : absence de fondamental ; présence du spectre harmonique de lh5 à lh25 dans le filtre (le rang lh3 étant absorbé par le filtre passif)

## TP 2 : Étude des remèdes

| Max Average M V RMS A RMS V Peak A Peak V THD-R% A THD-R% Watts Volt * Amps TPF | A RMS<br>V Peak<br>A Peak<br>V THD-F | rrent<br>0,61<br>1,43<br>-0,02<br>2,35 | 226<br>308                   | vc<br>RMS<br>Peak  | ,                                  | Frequency  |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| DPF<br>Frequency  | Volt * An<br>TPF<br>DPF              | 98,9<br>658,5<br>0,60<br>**OL**        | 0<br>1,36<br>3,4<br>3,4<br>8 | DC Offset<br>Crest<br>FHD Rms<br>FHD Fund<br>HRMS<br>(Factor | 13<br>136<br>18<br>432<br>63° lead | Power<br>Watts<br>VA<br>Vars<br>Peak W<br>Phase<br>Total PF<br>DPF |
|   |                                      |  |                              |  | ic Information                     | Harmon   |
| I Mag %I RMS I ذ Power (W<br>0,02 2,9 0   |                                      | V ذ<br>0                               | %V RMS<br>0,1                | V Mag<br>0   | Freq.<br>0,0                       | DC   |
| 0,02 2,9 0  |                                      | 0                                      | 100,0                        | 226  | 50,0                               | 1  |
| 0,00 0,3 142  | 0,00                                 | -15                                    | 0,1                          | 0  | 100,1                              | 2  |
| 0,02 4,2 0  |                                      | -101<br><b>1</b> 4                     | 0,4<br>0,1                   | 1<br>0   | 150,1<br>200,2                     | 3<br>4   |
| 0,01 1,2 -8<br>0,51 87,4 154  |                                      | 170                                    | 3,3                          | 7  | 250,2<br>250,2                     | 5  |
| 0,01 1,3 70   |                                      | 51                                     | 0,0                          | 0  | 300,3                              | 6  |
| 0,13 22,6 139   | , .                                  | -3                                     | 0,7                          | 2  | 350,3                              | 7  |
| 0,01 1,3 161<br>0,23 38,6 -53   | ,                                    | 138<br>-106                            | 0,1<br>0,1                   | 0  | 400,4<br>450,4                     | 8<br>9   |
| 0,00 0,6 -27  |                                      | 99                                     | 0,0                          | 0  | 500,5                              | 10   |
| 0,05 9,3 118  | 0,05                                 | 61                                     | 0,3                          | 1  | 550,5                              | 11   |
| 0,01 1,3 -15  |                                      | 32<br>-8                               | 0,0                          | 0<br>1   | 600,6<br>650,6                     | 12<br>13   |
| 0,10 16,6 93<br>0,00 0,8 167  |                                      | -8<br>-110                             | 0,3<br>0,0                   | 0  | 700,6                              | 14   |
| 0,06 10,5 -101  |                                      | -115                                   | 0,1                          | 0  | 750,7                              | 15   |
| 0,00 0,6 28   |                                      | -112                                   | 0,0                          | 0  | 800,7                              | 16<br>17   |
| 0,01 2,2 176<br>0,01 1,0 -60  |                                      | 44<br>-15                              | 0,1<br>0,0                   | 0  | 850,8<br>900,8                     | 17   |
| 0,05 7,7 30   |                                      | -60                                    | 0,1                          | 0  | 950,9                              | 19   |
| 0,00 0,3 169  |                                      | 152                                    | 0,0                          | 0  | 1000,9                             | 20<br>21   |
| 0,01 2,4 -122<br>0,01 1,0 -7  |                                      | -108<br>-108                           | 0,1<br>0,0                   | 0<br>0   | 1051,0<br>1101,0                   | 22   |
| 0,02 3,0 152  |                                      | 26                                     | 0,1                          | ő  | 1151,1                             | 23   |
| 0,00 0,5 -85  |                                      | 129                                    | 0,0                          | 0  | 1201,1                             | 24   |
| 0,02 3,0 -6<br>0,00 0,7 179   |                                      | -92<br>-172                            | 0,0<br>0,0                   | 0  | 1251,2<br>1301,2                   | 25<br>26   |
| 0,00 0,7 179<br>0,00 0,7 10   |                                      | -172<br>-69                            | 0,0                          | 0  | 1351,2                             | 27   |
| 0,00 0,7 -56  | 0,00                                 | -144                                   | 0,0                          | 0  | 1401,3                             | 28   |
| 0,00 0,4 -5   |                                      | 32                                     | 0,0                          | 0  | 1451,3                             | 29<br>30   |
| -, -  | ,                                    |  |                              | 0  | ,                                  | 31   |
| 0,00 0,4 -79<br>0,01 1,2 -82  | ,                                    | -100<br>-102                           | 0,0<br>0,0                   | 0  | 1501,4<br>1551,4                   |  |

## TP 2 : Étude des remèdes

58/58

#### **■** Conclusion

Suite à cette étude des remèdes, il convient de faire une synthèse sur le bien fondé de leur application respective. Pour cela nous proposons un argumentaire technico-économique progressif en commençant par la solution de base.

| Remèdes   | Efficacité de filtrage  | Incidence économique sur<br>l'installation   | Coût du remède<br>(ordre d'idée<br>varie avec la<br>puissance) * |
|---|---|--|--|
| Inductance de ligne seule.                                    | Affaiblissement de tout spectre car self non accordée, aucune suppression de rang harmonique. | En fonction de leur efficacité les incidences sur l'installation sont les réductions suivantes :       | A  |
| Filtre passif, shunt accordé,                                 | Accord de la branche série self + condensateur sur un rang                                    | <ul> <li>- réduction du IRMS dans les<br/>câbles et dans l'installation.</li> </ul>                    | В  |
| cellule avec protection.                                      | riche en harmonique, suppression totale du rang d'accord.                                     | <ul> <li>réduction des sections de<br/>câble ph + neutre,</li> </ul>                                   |  |
|   |   | <ul> <li>réduction du calibre des pro-<br/>tections et des contacteurs,</li> </ul>                     |  |
|   |   | <ul> <li>réduction du rayonnement magnétique des câbles,</li> </ul>                                    |  |
|   |   | - réduction du TDHU  |  |
|   |   | - réduction du coût de l'installation.   |  |
| Compensateur actif<br>dimensionné pour la<br>puissance totale | Suppression de tout un spectre d'harmonique (2 à 23 environ).                                 | - Donc amélioration globale du<br>bon fonctionnement de l'installa-<br>tion (continuité des services). | D  |
| Filtrage hybride, association filtre pas-                     | Solution très efficace, suppression de tout les spectres :                                    | - Respect des normes (surtout le spectre).   | С  |
| sif compensateur actif.                                       | - rangs bas = filtrage passif,  | <ul> <li>Solution bien adaptée à un fil-<br/>trage réseau.</li> </ul>                                  |  |
|   | - rangs élevés = filtrage actif.  | - Compensation d'énergie reac-   |  |
|   | Le système permet d'optimiser la puissance du filtre actif                                    | tive.  |  |

(\*) A:-cher...D:+cher

HarmoCem

#### TP 3 : Étude 2.6 «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

#### Étude des phénomènes harmoniques

d'activité système

Lieu Laboratoire d'essai de

Transfert et complément de connaissance

#### Conditions de réalisation

#### **■** Sécurité

L'enseignant doit énoncer de manière explicite les consignes de sécurités.

Pour réduire au maximum les risques d'origine électrique :

- ☐ Tous les points de mesure sont accessibles sur le coté de l'armoire par bornes de sécurité.
- ☐ Le raccordement des appareils de mesure doit être réalisé exclusivement par des cordons de sécurité.

#### ■ Matériels et documents utilisés

- ☐ Le système «Banc d'étude des perturbations des réseaux électriques CEM et Harmoniques»,
- ☐ Le dossier technique du système,
- Un analyseur d'harmoniques.

#### ■ Pré-requis

- Sensibilisation du risque électrique.
- ☐ Connaissance des normes et définitions liées à l'études des harmoniques.
- Connaissance de base de l'électrotechnique.

#### Conditions de mesure

#### ■ Configuration du système

- ☐ Raccorder les deux armoires par :
- le câble d'alimentation de la partie opérative.
- le câble d'alimentation du variateur repéré (raccordé CEM).
- ☐ Utiliser des cordons de sécurité pour raccorder l'analyseur harmonique aux bornes U1, pour réaliser la mesure de la tension réseau,
- ☐ Remplacer les cavaliers IAR et I1 par un cordon de sécurité pour permettre la mise en place de la pince TI de l'analyseur harmonique et réaliser la mesure du courant réseau.
- ☐ Agir sur les boutons poussoirs correspondant aux différents filtres mis en oeuvre.
- ☐ Remplacer un des cavaliers I<sub>M</sub> courant de sortie VV par un ampèremètre RMS pour réaliser la mesure du courant de charge réglé par le frein à poudre.
- ☐ Eviter de mettre hors tension le variateur entre les différentes manipulations pour éviter de surcharger la résistance de pré-charge du condensateur d'entrée du variateur. Pour cela utiliser le commutateur à 3 positions pour arrêter et démarrer le moteur.

#### Obiectif de l'activité

- Mise en évidence et calcul des phénomènes de résonance, mise en oeuvre d'un remède.
- Mise en évidence de la compensation d'énergie réactive.
- ☐ H0 : Connaître les normes en vigueur BF et HF, le marquage CE, ainsi que leurs champs d'application;
- ☐ H3: Identifier sur une installation, les supports de propagation des perturbations (courants forts et faibles);
- ☐ H4 : Identifier les différents pollueurs et victimes de l'installation ;
- ☐ H5 : Proposer un protocole d'investigation et de mesures sur site ;
- ☐ H6 : Déterminer, en fonction de critères prédéfinis, la stratégie de protection utilisé sur l'installation et justifier cette dernière.

## TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

1/14

■ La maquette permet (bien que ce ne soit pas son objectif principal) de visualiser le procédé de compensation d'énergie réactive grâce au condensateur C2 intégré.

☐ Méthode de détermination de la compensation :

Formule utilisée : QC = Pa(tg  $\varphi$ 1 - tg  $\varphi$ 2)

Pa : Puissance absorbée par les récepteurs tg  $\phi 2$  à obtenir = 0,4 équivalent à  $\cos \phi$  = 0,93.

 $\Box$  Exemple : un moteur absorbe une puissance de 100 kW avec un cos  $\phi$  de 0,75 (tg  $\phi$  = 0,88).

Pour passer à un cos  $\phi$  de 0,93 donc tg  $\phi$  = 0,4 il faudra installer une batterie de condensateur :

QC = 100 (0.88 - 0.4) = 48 kVAR.

#### Note:

Dans notre maquette, C2 représente une compensation de 2,8 kVAR. Pour plus d'information, consulter le guide BT RECTIPHASE proposé ART 73190.

- Vérification de l'efficacité de la compensation d'énergie réactive du condensateur C2 :
- Raccorder par exemple une puissance nominal d'environ 1000W de gradateur halogène sur la prise de courant disponible de l'armoire de commande.
- Dégrader le  $\cos \phi$  à 0,8 environ avec le gradateur par décalage de l'angle de phase.

#### Note:

Le variateur de vitesse est inutilisable pour cette manipulation car son  $\cos \phi$  amont est d'environ 1 quelle que soit sa puissance.


- Connecter C2 (L3 déconnectée), vérifier l'amélioration de  $\cos \phi = 0.9$ .

# TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»


2/14
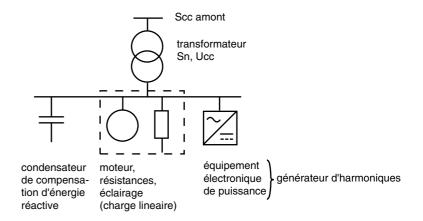
### A-Rappel de l'anti-résonance

- Construction d'un modèle de réseau
- Modèle du réseau à 50Hz




#### ■ Son modèle harmonique

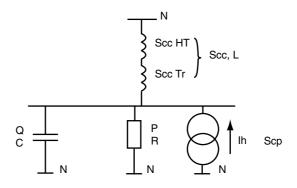

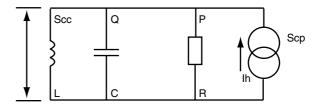
# TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

3/14

■ En l'absence de courant harmonique pré-existant sur le réseau, le schéma peut se représenter de la manière suivante :



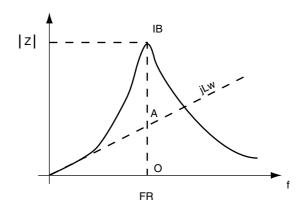■ Mise en évidence d'un circuit RLC parallèle, dont la réponse de l'impédance en fréquence est représentative de la courbe suivante (maximum d'impédance):




■ Signification du facteur d'amplification F<sub>A</sub>

$$F_A = OB / OA$$

# TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

4/14


#### ■ Que se passe-t-il à la résonnance

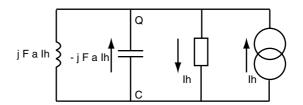

#### ■ à la résonnance on a :

- ☐ Ih dans la charge
- □ F<sub>A</sub> X Ih dans les condensateurs
- Conclusion : les courants harmoniques injectés par les pollueurs de l'installation sont amplifiés par le circuit LC
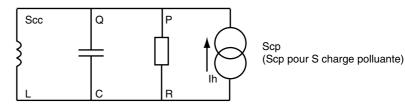
#### ■ Caractéristique du circuit bouchon



 $\Box$  Pulsation de résonnance :  $\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 

 $\label{eq:Factor} \ensuremath{\square} \mbox{ Factour d'amplification : } \mbox{$\mathsf{F}_{\mathsf{A}}$ = $\mathsf{R}$} \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$ 

 $\Box$  Autre formulation :  $h_R = \sqrt{\frac{Scc}{Q}}$ ;  $F_A = \frac{\sqrt{Scc \cdot Q}}{P}$ 

h<sub>R</sub>: rang d'anti-résonnance

F<sub>A</sub>: facteur d'amplification

## TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

5/14

#### **■** Les applications numériques

■ Calcul du rang de résonnance

Scc jdB = 20 MVA

Q jdB = 400 kVAR

jdB = jeu de barre

$$h_{R} = \sqrt{\frac{Scc}{Q}} = \sqrt{50} = 7, 1$$

■ Calcul du facteur d'amplification

Scc jdB = 20 MVA

Q jdB = 400 kVAR

P jdB = 500 kW

$$F_A = \frac{\sqrt{Scc \cdot Q}}{P} = \frac{\sqrt{20 \cdot 10^6 \cdot 400 \cdot 10^3}}{500 \cdot 10^3} = 5, 6$$

Conclusion : ce circuit amplifie le rang 7 d'un facteur de 5,6. Ceci entraîne la surcharge du condensateur en courant.

L'anti résonnance génère également des surtensions sur le circuit.


## TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

6/14

#### ■ Remède contre les phénomènes d'anti-résonnance

- But : réaliser l'accord du circuit LaH à une fréquence pauvre en harmonique pour supprimer les risques de forts courants harmoniques dans les condensateurs.
- Moyen : montage en série avec le condensateur d'une self dite anti-harmonique.
- Fréquence typique d'accord f<sub>R</sub> :
- □ 135 Hz rang 2,7 si 1er rang significatif est 3.
- □ 190 Hz rang 3,8 (BT) si 1er rang significatif ≤ 5 en BT.
- □ 225 Hz rang 4,5 si 1er rang significatif ≥ 5 en MT.
- La fréquence d'accord du circuit bouchon est appelée fréquence d'anti-résonnance (maxi d'impédance équivalente).
- La fréquence d'accord de la branche self anti-harmonique, condensateur est appelée fréquence de résonance.


#### ■ Principe

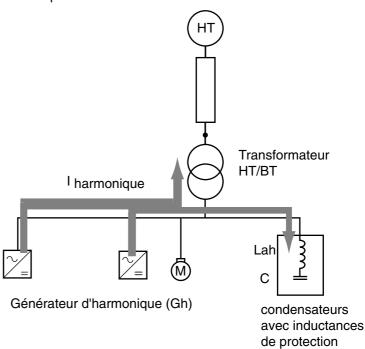


# TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

7/14

#### ■ Circuit bouchon équivalent

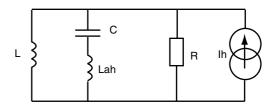

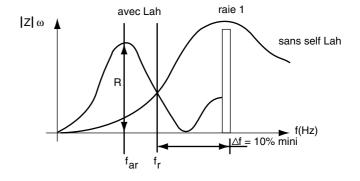■ FR = 135 Hz si raie 1 = Ih3 et 190 Hz si raie 1 = Ih5



## TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

8/14

C2 représente une capacité de relèvement  $\cos \phi$ , nous allons étudier l'influence des courants harmoniques sur le condensateur C2.

#### B - Etude de l'anti-résonnance


1 - Mise en évidence du phénomène d'antirésonnance

Mesurer en toute sécurité, à laide d'un analyseur de spectre, le courant dans le condensateur C2 ainsi que la tension et le courant réseau.

#### Condition de mesure :

- Mettre L1 en service, elle simule la self réseau.
- Connecter C2, pour simuler l'antirésonnance.
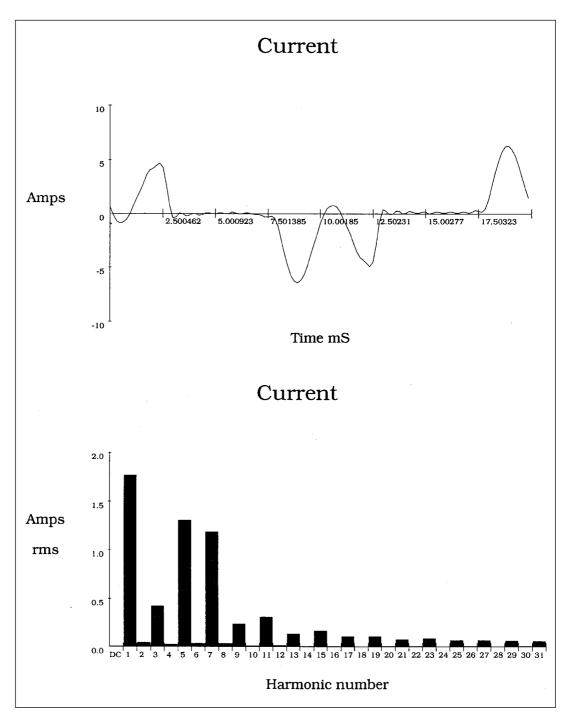
# TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»



- ☐ Mesure du courant IAR dans C2 avec VV à In
- ☐ L1 et L2 connectés
- ☐ Conclusion : apparition d'anti-résonnance sur les rangs 5 et 7 ; surcharge du condensateur C2.


# TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

| Summary I  | nformation  | Vo   | ltage Cu   | ırrent   | Record I  | nformation<br>Max   | A.,  |       |
|--|---|--|--|--|---|---|--|-------|
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF         | 50,0<br>0,00<br>0,59<br>0,40<br>1,10<br>91° lead<br>0,00<br>-0,01   | RMS Peak DC Offset Crest THD Rms THD Fund HRMS KFactor | 227<br>309<br>0<br>1,36<br>3,1<br>3,1<br>7   | 2,59<br>6,50<br>0,01<br>2,51<br>72,9<br>106,5<br>1,88<br>25,3  | V RMS A RMS V Peak A Peak V THD-R A THD-R KWatts KVAR TPF DPF Frequence | 1%<br>1%  | Average  |       |
| Harmo  | nic Information   |  |  |  |   |   |  |       |
| DC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Freq. 0 50 100 100 150 200 250 299 349 399 449 599 649 699 749 999 1049 1099 1149 1299 1349 1399 1449 1499 1549 | 1,0  | %V RMS 0,1 100,0 0,5 0,7 0,1 2,7 0,1 1,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | V ذ 0 0 -139 -16 137 -58 86 -31 79 111 -119 -53 -38 -60 180 -112 -53 31 160 142 -30 -85 47 -64 -159 -174 | I Mag   | %I RMS 0,2 68,4 1,8 16,3 1,1 50,5 1,5 46,0 1,3 9,1 0,4 11,9 0,7 5,3 0,2 6,5 0,2 4,1 0,1 4,1 0,2 2,9 0,2 3,3 0,1 2,7 0,3 2,7 0,1 2,5 0,3 2,3 | 1 ذ Pow<br>0<br>91<br>-96<br>140<br>-25<br>-141<br>-63<br>-150<br>-56<br>-165<br>-41<br>-7<br>144<br>-44<br>142<br>159<br>-53<br>106<br>-69<br>-33<br>151<br>-101<br>66<br>131<br>-37<br>58<br>-108<br>-67<br>94<br>-143<br>51<br>98 | ver ( |
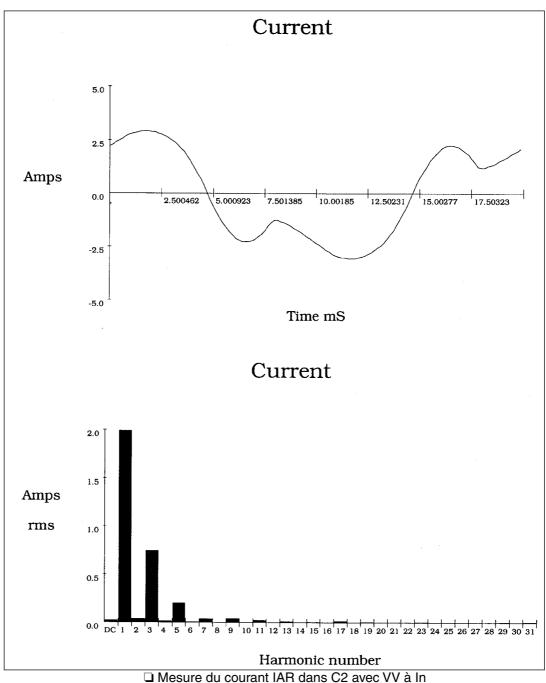
### TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

11/14

2 - Remède permettant de supprimer l'antirésonnance : mise en service de la self Lah L3



- □ L1, L3 (Lah), C2 connectés
- ☐ Conclusion :
- décalage de l'anti résonnance à 135 Hz (rang pauvre en harmonique) par la self L3;
- suppression de l'anti-résonnance sur les rangs 5 et 7 ;
- réduction des contraintes en courant et tension dans C2.

# TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

| Summary Ir   | normation  |   |   |  | Record I   | nformation   |  |   |
|--|--|---|---|--|--|--|--|---|
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF         | 50,0<br>0,01<br>0,49<br>0,45<br>0,70<br>89° lead<br>0,03<br>0,01 | RMS Peak DC Offset Crest THD Rms THD Fund HRMS KFactor  | oltage Cu<br>227<br>310<br>0<br>1,36<br>2,9<br>2,9<br>6   | rrent<br>2,14<br>3,06<br>-0,02<br>1,43<br>36,4<br>39,1<br>0,78<br>2,3  | V RMS<br>A RMS<br>V Peak<br>A Peak<br>V THD-F<br>KWatts<br>KVAR<br>TPF<br>DPF<br>Frequence   | R%   | Average  | Mii   |
| Harmor   | ic Information   | 1   |   |  |  |  |  |   |
| DC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |  | 2,0,0 2 0,0 0 0,0 6 0,9 0 0,9 2 0,9 1 0,9 0 0,9 1 0,9 0 0,9 1 0,9 0 0,9 | 100,1<br>0,4<br>0,7<br>0,1<br>2,5<br>0,0<br>0,9<br>0,1<br>0,3<br>0,0<br>0,2<br>0,0<br>0,1<br>0,0<br>0,1<br>0,0<br>0,1<br>0,0<br>0,0 | V ذ  0  0  -147  -45  -178  168  -172  -8  -57  -79  -26  36  141  -19  34  -83  180  70  124  -75  -166  -120  109  -96  -169  61  -172  -20  -5  -19  44 | I Mag 0,02 1,99 0,04 0,75 0,01 0,20 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | %I RMS 1,1 94,1 1,7 35,3 0,7 9,5 0,2 1,7 0,1 1,8 0,1 1,1 0,1 0,5 0,0 0,4 0,1 0,6 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | I ذ Pov<br>0<br>89<br>-98<br>-44<br>130<br>83<br>-126<br>-179<br>-79<br>-131<br>-7<br>-37<br>124<br>39<br>116<br>105<br>-144<br>176<br>-4<br>-57<br>98<br>-25<br>103<br>66<br>-109<br>163<br>-17<br>-63<br>-103<br>-81<br>43<br>40 | ver (KW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |

## TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

13/14

- Mise en évidence de la surtension aux bornes du condensateur C2 et donc sur le réseau à l'anti résonnance.
- ☐ Condition de mesure :
- Mesure tension et courant dans C2.
- Analyseur en U2 et IAR
- Self L1 connectée pour se découpler du réseau de façon à pouvoir créer une surtension malgré la faible puissance réactive de C2
- ☐ Tableau de mesure :

| Mesures U2 (V)<br>et IAR (A) | C2 déconnectée | C2 connecté<br>L3 déconnectée | C2 et L3<br>connectées |
|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| Uh1                          | 218            | 231                           | 227                    |
| Uh5                          | 16             | 43                            | 18                     |
| Uh7                          | 11             | 25                            | /                      |
| Ueff                         | 220            | 237                           | 228                    |
| TDHu (%)                     | 14             | 24                            | 11                     |
| lh5                          | /              | 1,65                          | 0,25                   |
| lh7                          | /              | 1,3                           | 0                      |
| leff                         | /              | 2,9                           | 2,35                   |

■ Vérification par le calcul de cette surtension liée à l'anti résonnance sur les rangs 5 et 7 avec C2 connectée et L3 déconnectée

Ih5 dans C2 = 1,65A (cf tableau)

Ih7 dans C2 = 1,3A

 $C2 = 24.8 \mu H$ 

☐ Calcul de la surtension

$$Uh5 = \frac{Ih5}{C\omega} = \frac{1,65}{24,8 \cdot 10^{-6} \cdot 2\pi \cdot 250} = 42V$$

$$Uh7 = \frac{Ih7}{C\omega} = \frac{1,3}{24,8 \cdot 10^{-6} \cdot 2\pi \cdot 250} = 24V$$

# TP 3 : Étude «Harmoniques et compensation d'énergie réactive»

14/14

Uh1 = 231V

$$\sqrt{231^2 + 42^2 + 24} = 236V$$

☐ Calcul du TDHu:

TDHu % = 
$$100 \cdot \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{n=\infty} Uhn^2}}{Uh1} = \frac{100 \cdot \sqrt{42^2 + 24^2}}{231} = 21 \%$$

Note: Les calculs confirment bien les mesures.

- Solution : la surtension et le TDHu seront réduit fortement par la self L3 en série avec C2.
- Conclusion : la mise en service de la self L3 permet de supprimer les rangs d'antirésonnance 5 et 7. Il y donc réduction importante :
- de la surtension aux bornes de C2 et du réseau en U2,
- des courants lh5 et lh7 donc du l efficace dans C2 et du facteur d'amplification en courant (FA) lié à l'antirésonnance.
- Une règle simple :
- GH : puissance du générateur d'harmonique.
- SN : puissance de la source d'alimentation.
- C : condensateur d'énergie réactive = C2 dans notre application.
- Lah : self d'antirésonnance = L3dans notre application.
- $\Box$  Si  $\frac{GH}{SN}$  < 15 % alors C standard
- $\ \square$  Si 15 % <  $\frac{GH}{SN}$  < 25 % alors C de classe H (surclassement en tension et courant)
- $\square$  Si 25 % <  $\frac{GH}{SN}$  < 60 % alors Lah en série avec C
- $\square$  Si  $\frac{GH}{SN}$  > 60 % alors mise en place d'un filtre antiharmonique accordé

HarmoCem

#### 2.7 TP 4: Influence de l'impédance de source sur le taux de distorsion en tension

#### Étude des phénomènes harmoniques

d'activité système

Lieu Laboratoire d'essai de

Transfert et complément de connaissance

#### Conditions de réalisation

#### **■** Sécurité

L'enseignant doit énoncer de manière explicite les consignes de sécurités.

Pour réduire au maximum les risques d'origine électrique :

- ☐ Tous les points de mesure sont accessibles sur le coté de l'armoire par bornes de sécurité.
- ☐ Le raccordement des appareils de mesure doit être réalisé exclusivement par des cordons de sécurité.

#### ■ Matériels et documents utilisés

- ☐ Le système «Banc d'étude des perturbations des réseaux électriques CEM et Harmoniques»,
- ☐ Le dossier technique du système,
- Un analyseur d'harmoniques.

#### ■ Pré-requis

Sensibilisation du risque électrique.

#### Conditions de mesure

#### ■ Configuration du système


- ☐ Raccorder les deux armoires par :
- le câble d'alimentation de la partie opérative.
- le câble d'alimentation du variateur repéré (raccordé CEM).
- ☐ Utiliser des cordons de sécurité pour raccorder l'analyseur harmonique aux bornes U1 et U3 pour réaliser la mesure de la tension réseau.
- ☐ Remplacer un des cavaliers I1 (phase ou neutre) par un cordon de sécurité pour permettre la mise en place de la pince TI de l'analyseur harmonique et réaliser la mesure du courant réseau.
- ☐ Agir sur les boutons poussoirs correspondant aux différents filtres mis en oeuvre.
- ☐ Remplacer un des cavaliers I<sub>M</sub> courant de sortie VV par un ampèremètre RMS pour réaliser la mesure du courant de charge réglé par le frein à poudre.
- ☐ Agir sur le bouton poussoir S1 pour connecter L1.
- ☐ Eviter de mettre hors tension le variateur entre les différentes manipulations pour éviter de surcharger la résistance de pré-charge du condensateur d'entrée du variateur. Pour cela utiliser le commutateur à 3 positions pour arrêter et démarrer le moteur.

#### Obiectif de l'activité

- Influence de l'impédance de ligne ou source sur le TDHu.
- ☐ H0 : Connaître les normes en vigueur BF et HF, le marquage CE, ainsi que leurs champs d'application;
- ☐ H2 : Choisir et appliquer une stratégie de protection en fonction des données du constructeur.
- ☐ H5: Proposer un protocole d'investigation et de mesures sur site;

# TP 4 : Influence de l'impédance de source sur le taux de distorsion en tension

1/8

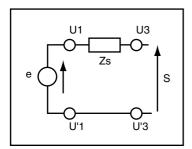

#### A-Introduction

- Etude du taux de distorsion en tension : influence du ratio puissance récepteur / puissance de la source (réseau)
- Lien entre distorsion de courant et de tension : l'impédance de source

Pour chaque harmonique de courant IHn, il apparaît une tension UHn aux bornes de l'impédance de source Zsn.

UHn = Zsn. IHn

Pour que S soit affecté par cette tension UHn, il faut que le spectre harmonique soit riche et d'une amplitude en adéquation avec la puissance de la source e.

Dans notre cas, le ratio puissance de source / puissance de la charge est tel que le TDHu mesuré ne dépend que de cette charge mais est l'image du taux de distorsion en tension du réseau d'alimentation de l'établissement.

■ Utilisation du coffret de charges : relevé avec le variateur à In, L1 connecté

L1 simule la self réseau (15mH).

Le ratio puissance récepteur / puissance source ne permet pas de mettre en évidence un TDHu significatif apporté par la circulation de courant harmonique.

Pour mettre en évidence ce phénomène, nous augmentons artificiellement l'impédance du réseau (diminution de la puissance de la source) en introduisant une self de forte valeur L1 = 15 mH.

Le réseau simulé se mesure en U3.


# TP 4 : Influence de l'impédance de source sur le taux de distorsion en tension

2/8

#### **B-Mesure**


- Mesurer en toute sécurité, à l'aide d'un analyseur, les paramètres de l'alimentation en énergie électrique du coffret aux points de mesure U1I1 (mesure TDHu en amont de L1), TDH pour le taux de distorsion de tension et de courant par rapport aux fondamental (THD Fund).
- Mesurer en toute sécurité, à l'aide d'un analyseur, les paramètres de l'alimentation en énergie électrique du coffret aux points de mesure U3I1 (mesure TDHu en aval de L1), TDH pour le taux de distorsion de tension et de courant par rapport aux fondamental (THD Fund).
- $\blacksquare$  Nota : on considère que 1 mètre de câble rond est équivalent à une self de 1  $\mu H/m \\$ ètre, quelque soit sa section et la fréquence des courants le traversant.
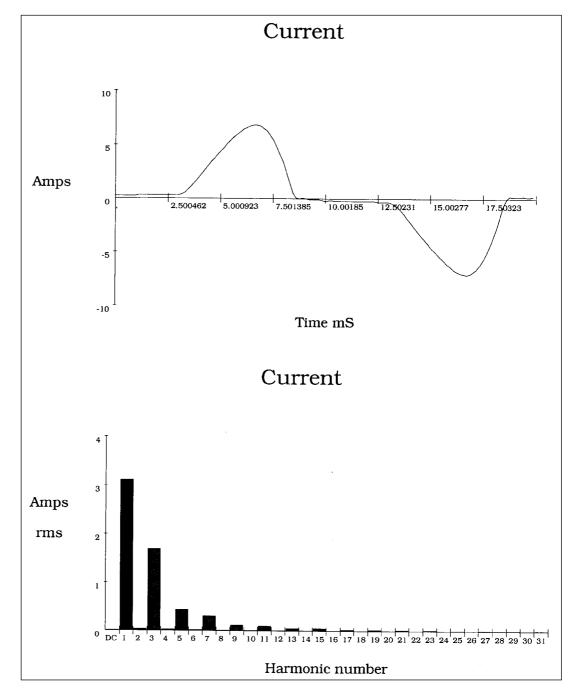
# TP 4 : Influence de l'impédance de source sur le taux de distorsion en tension



- ☐ Mesure sur le réseau en U1I1 (en amont de L1)
- ☐ VV seul à In
- ☐ Self L1 connectée
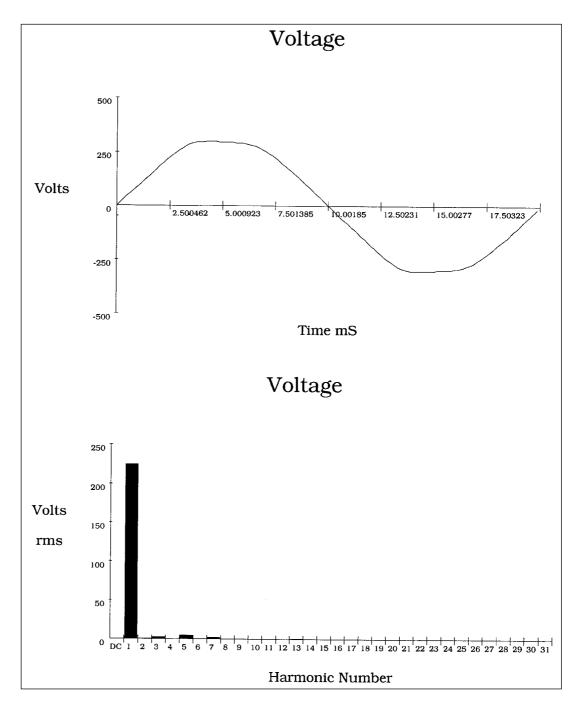
# TP 4 : Influence de l'impédance de source sur le taux de distorsion en tension




- ☐ Mesure sur le réseau en U1I1
- ☐ VV seul à In
- ☐ Self L1 connectée
- ☐ Pas de TDHu

# TP 4 : Influence de l'impédance de source sur le taux de distorsion en tension

| Summary Inf  | formation   |  |   |  | Record I   | nformation    |             |              |
|--|---|--|---|--|--|---------------|-------------|--------------|
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF | 50,0<br>0,66<br>0,81<br>0,23<br>2,08<br>19° lag<br>0,82<br>0,95 | RMS Peak DC Offset Crest THD Rms THD Fund HRMS KFactor | /oltage<br>225<br>307<br>0<br>1,37<br>2,9<br>2,9<br>7 | Current 3,59 7,17 -0,01 2,0 49,8 57,4 1,78 3,9 | V RMS<br>A RMS<br>V Peak<br>A Peak<br>V THD-F<br>KWatts<br>KVAR<br>TPF<br>DPF<br>Frequen | <b>?</b> %    | Average     | Min          |
| Harmoni  | c Information   | ı  |   |  |  |               |             |              |
| DC   | Freq.   | V Mag  | %V RMS<br>0 0   | 5 Vذ<br>,0 0                                   | I Mag<br>0,01  | %I RMS<br>0,3 | Iذ Pow<br>0 | er (KW)      |
| 1  |   | ),0 22   | -   |  | 3,11   | 86,9          | -19         | 0,00<br>0,66 |
| 2  | 100   |  |   | ,4 38  | 0,04   | 1,2           | 37          | 0,00         |
| 3<br>4   | 150<br>200  |  |   | ,2 -58   | 1,69   | 47,3          | 110         | 0,00         |
| 5  | 250   |  | -   | ,1 -20<br>,3 165                               | 0,03<br>0,44   | 0,9<br>12,2   | 127<br>-153 | 0,00         |
| 6  | 299   | 9,9  | 0 0   | 0 -72  | 0,02   | 0,5           | -172        | 0,00         |
| 7  | 349   |  |   | ,0 16  | 0,30   | 8,5           | -103        | 0,00         |
| 8<br>9   | 399<br>449  |  | 0 0   |  | 0,01<br>0,12   | 0,4<br>3,2    | -119<br>-21 | 0,00<br>0,00 |
| 10   | 499   |  | 0   |  | 0,12   | 0,3           | -21<br>-94  | 0.00         |
| 11   | 549   |  | 0 0   |  | 0,10   | 2,9           | 11          | 0,00         |
| 12<br>13   | 599   |  |   | ,0 -50   | 0,01   | 0,3           | -51         | 0,00         |
| 13   | 649<br>699  |  |   | ,3 -37<br>,0 37                                | 0,05<br>0,01   | 1,5<br>0,2    | 73<br>-5    | 0,00<br>0,00 |
| 15   | 749   | , .  | 0   |  | 0,05   | 1,5           | 120         | 0,00         |
| 16   | 799   |  |   | .0 -35   | 0,00   | 0,1           | 65          | 0,00         |
| 17<br>18   | 849<br>899  |  | 0 0   | 1 49<br>0 -45                                  | 0,03<br>0,01   | 0,9           | 174<br>109  | 0,00         |
| 19   | 949   | ,  | -   | 0 -48  | 0,01   | 0,2<br>0,9    | -124        | 0,00         |
| 20   | 999   | ,8   | 0   | 0 -73  | 0,00   | 0,1           | -173        | 0,00         |
| 21   | 1049  |  |   | 0 -163   | 0,02   | 0,5           | -78         | 0,00         |
| 22<br>23   | 1099<br>1149  |  |   | 0 118<br>0 115                                 | 0,00   | 0,1           | -134        | 0,00         |
| 24   | 1199  |  |   | 0 115<br>0 -72                                 | 0,02<br>0,01   | 0,5<br>0,2    | -19<br>-91  | 0,00         |
| 25   | 1249  |  |   | 0 -105   | 0,01   | 0,4           | 24          | 0,00         |
| 26   | 1299  | ,  |   | 0 10   | 0,00   | 0,1           | -42         | 0,00         |
| 27<br>28   | 1349<br>1399  |  | ) 0,<br>) 0   | 0 -109<br>0 -48                                | 0,01<br>0,00   | 0,4<br>0,1    | 89<br>19    | 0,00         |
| 29   | 1449  |  | 0   |  | 0,00   | 0,1           | 144         | 0,00         |
| 30   | 1499  | ,7   | 0   | 0 26   | 0,00   | 0,1           | 49          | 0,00         |
| 31   | 1549  | 17   | 0.  | .0 105   | 0,01   | 0,3           | -169        | 0,00         |
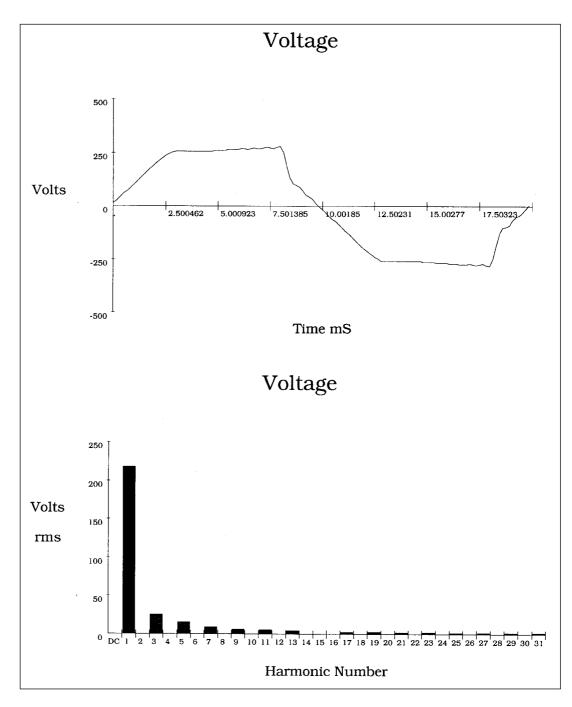
# TP 4 : Influence de l'impédance de source sur le taux de distorsion en tension



- ☐ Mesure sur le réseau en aval de L1 en U3I1
- ☐ VV seul à IN
- ☐ Self L1 connecté
- ☐ Apparition du TDHu

# TP 4 : Influence de l'impédance de source sur le taux de distorsion en tension

| Summary Inf   | ormation   | Vo   | Itage Cu   | rrent   | Record I  | nformation<br>Max   | Avoraga  | Min  |
|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
| Frequency<br>Power<br>KW<br>KVA<br>KVAR<br>Peak KW<br>Phase<br>Total PF<br>DPF  | 50,0<br>0,64<br>0,79<br>0,17<br>2,00<br>15° lag<br>0,81<br>0,97  | RMS Peak DC Offset Crest THD Rms THD Fund HRMS KFactor   | 222<br>290<br>0<br>1,31<br>14,4<br>14,6<br>32  | 3,57<br>7,17<br>-0,02<br>2,01<br>52,7<br>62,1<br>1,88<br>4,3  | V RMS A RMS V Peak A Peak V THD-F A THD-F KWatts KVAR TPF DPF Frequence | 1%<br>1%  | Average  | Min  |
| Harmonio  | c Information  |  |  |   |   |   |  |  |
| DC<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 | Freq. 0, 50, 100, 250, 299, 349, 399, 449, 499, 549, 699, 749, 899, 999, 1049, 1199, 1199, 1249, 1399, 1349, 1399, 1449, | 0 220<br>0 0 0 24<br>0 0 0 15<br>0 9 9 8 9 0 7 0 9 9 5 9 9 9 5 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 | %V RMS 0,1 99,0 0,1 10,9 0,1 3,6 0,1 3,0 0,0 2,3 0,0 2,1 1,7 0,0 1,4 0,0 1,3 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0 0,8 | V ذ 0 0 170 26 -150 155 -98 -165 -45 -70 -2 -20 91 59 170 109 -154 -169 -112 8 -40 70 20 135 91 -155 153 -58 -140 -63 -76 | I Mag   | %I RMS 0,5 85,3 0,6 50,0 0,2 13,7 0,1 8,7 0,0 4,1 0,1 3,3 0,1 2,1 0,1 1,6 0,0 1,1 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,3 0,3 0,3 | I ذ Pow 0   -15   -134   123   -47   -125   35   -77   30   21   166   57   123   149   -117   -164   60   -80   0   -31   69   41   124   103   -144   169   -27   -130   86   -62   44   4 | ver (KW) 0,00 0,64 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 |

# TP 4 : Influence de l'impédance de source sur le taux de distorsion en tension

8/8

#### C - Commentaire des relevés :

Chaque rang d'harmonique contribue à une chute de tension Uhn = Zsn.lhn

Donc le TDHu dépendra de :

- la richesse du spectre harmonique
- de l'impédance de source ou ligne

#### Avec L1

| TDHu% en U1    | TDHu% en U3   |
|----------------|---------------|
| en amont de L1 | en aval de L1 |
| 2,9            | 14,6          |

Ce TDHu de 2,9% en amont mesuré sur le réseau simulé est compatible avec le TDHu de 8% standard fixé par le niveau de compatibilité réseau.

En revanche, le TDHu aval de 14,6% ne doit pas dégrader le couple moteur.

Rappelons que la self L1 de 15 mH dépasse volontairement la valeur proposée en standard de 10 mH de façon mieux mettre en évidence le TDHu.

HarmoCem



# Cours et TP «CEM»

| Titre |  | page     |
|-------|--|----------|
| 3.1   | Cours «CEM»  | 156      |
| 3.2   | TP 1 : Mesure du rayonnement d'un câble en sortie variateur          | 197      |
| 3.3   | TP 2 : Mesure du rayonnement d'un câble sur un écran cathodique      | 207      |
| 3.4   | TP 3 : Mesure de l'efficacité d'une armoire CEM sur le champ rayonné | 211      |
| 3.5   | TP 4 : Mesure d'émission conduite HF réinjectée su le réseau         | r<br>213 |
| 3.6   | TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire           | 223      |

#### 3.1 Cours «CEM»

#### 1. Généralités

☐ Objectif:

Donner les principales définitions.

Fixer les rappels théoriques

## 2. Les normes, directives et marquages CE

☐ Objectif:

Présenter l'état de l'art concernant les principales normes, la directive CEM avec ses enjeux ainsi que le marquage CE.

### 3. Les couplages

☐ Objectif:

définir les modes de transmission des perturbations.

## 4. Règles de câblage

☐ Objectif:

- Connaître et savoir mettre en œuvre les règles pratiques d'installation et de câblage.
- Connaître les schémas de liaison à la Terre sur une installation en milieu perturbé.

#### Cours «CEM»

#### ■ 1. Généralités


1/9

### A - Rappels

#### Le champ magnétique
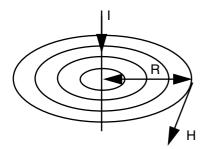
#### **■** Définition

- ☐ Le champ magnétique est l'espace dans lequel un aimant est soumis à des forces.
- ☐ H s'exprime en Ampère par mètre (A/m)



 $H = \frac{I}{2\pi B}$ 


- Quelques sources de champ magnétique :
- ☐ champ de fuite d'un transformateur,
- □ courant basse fréquence dans les conducteurs,
- □ courant de la foudre.

#### ■ Quelques effets perturbateurs du champ magnétique :

- □ déformation des images des tubes cathodiques (écrans des PC, téléviseurs...),
- ☐ tension induite dans les boucles.

Le champ électrique
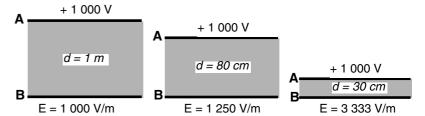
$$E = \frac{U}{d} = \frac{U_A - U_B}{d}$$
 en V/m - Exemples :



#### Les formules

#### **■** Inductance

$$Z = \dot{L} \cdot \omega$$
  $U = Z \cdot I$ 

Z croît avec f

#### ■ Résistance

$$R = \frac{\rho \cdot I}{S}$$
  $U = R \cdot I$ 

R indépendant de f

#### **■** Condensateur

$$i = C \cdot \frac{dv}{dt} \qquad \quad i = C \cdot \omega \cdot U \qquad Z = \frac{1}{C \cdot \omega} = \frac{1}{C \cdot 2\pi f} \qquad \textbf{Z décroît avec f}$$

#### **■** Induction

$$e = \mu_0 \cdot S \cdot \frac{dH}{dt}$$

#### ■ Longueur d'onde

$$\lambda = \frac{c}{f}$$
  $\lambda$ : longueur d'onde (mètres) c : vitesse de la lumière (300 000 km/s) f en Hz

#### Cours «CEM»

#### ■ 1. Généralités

2/9

#### Les décibels ■ Définition

☐ C'est un nombre sans dimension, issu de la relation de base :

nombre (dB) =  $20 \cdot Log_{10}$  (nombre)

☐ La commodité des Log consiste en la transformation :

- des multiplications en additions,

- des divisions en soustractions. (Simplification des calculs)

■ Valeurs :

0 dB = 20 . Log<sub>10</sub> (1) 
$$Log_{10}$$
 (1)  $Log_{10}$  (1) = 0  
20 dB = 20 . Log<sub>10</sub> (10)  $Log_{10}$  (10) = 1  
40 dB = 20 . Log<sub>10</sub> (100)  $Log_{10}$  (100) =  $Log_{10}$  (10) +  $Log_{10}$  (10) = 2

#### **■** Exemples

☐ Gain d'un amplificateur : c'est le rapport des amplitudes exprimé

en dB: gain(dB) = 
$$20 \cdot Log_{10} \left( \frac{U_{sortie}}{U_{entree}} \right)$$

☐ Tableau des principales valeurs à retenir :

| dB | rapport | dB | rapport |
|----|---------|----|---------|
| 0  | 1       | 12 | 4       |
| 1  | 1,12    | 14 | 5       |
| 2  | 1,26    | 20 | 10      |
| 3  | 1,41    | 40 | 100     |
| 6  | 2       | 60 | 1 000   |
| 10 | 3,2     | 80 | 10 000  |

#### ■ Exemples de calcul :

$$\Box$$
 1,26 x 10 x 2 4 = ?

$$\frac{100 \times 4}{4 \times 1, 41} = ?$$
en dB: 260 + 12 - 12 - 3 = 57 dB
$$57d B = 60 dB - 3 dB$$

$$-> \frac{100 \times 4}{4 \times 1, 41} = 709$$

Cours «CEM»

■ 1. Généralités


3/9


### **B** - Les sources de perturbation

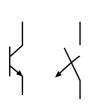
#### Généralités ■ Origine des perturbations HF en électronique de puissance

 $\Box$  Origine :  $\frac{dV}{dt}$ ,  $\frac{dI}{dt}$ ,  $\frac{dH}{DT}$  élevés

☐ Exemple : commutation d'un transistor de puissance



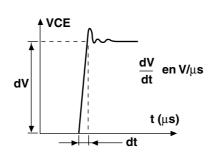

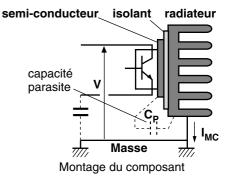

#### Allure du $V_{\text{CE}}$


# ■ Caractéristiques des perturbations : forme d'onde ou temps de montée

☐ Conversion du temps de montée en fréquence équivalente :

$$F = \frac{1}{\pi \cdot t_m} = \frac{0.35}{t_m}$$
 (Hz),

où  $t_{m}$  (s) = temps de montée de 10 à 90% de l'amplitude du signal

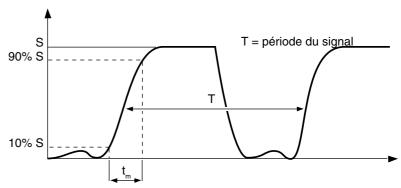La fréquence équivalente HF dépend du temps de montée t<sub>m</sub> et non de la période T



□ Exemple

- ouverture d'un circuit CMOS :  $t_m = 50$  ns

$$F = \frac{0,35}{50 \times 10^{-9}} = 7MHz$$

- coup de foudre :  $t_m = 1 \mu s$ 

$$F = \frac{0.35}{1 \times 10^{-6}} = 350 \text{kHz}$$


Compatibilité électromagnétique

Cours «CEM»

■ 1. Généralités
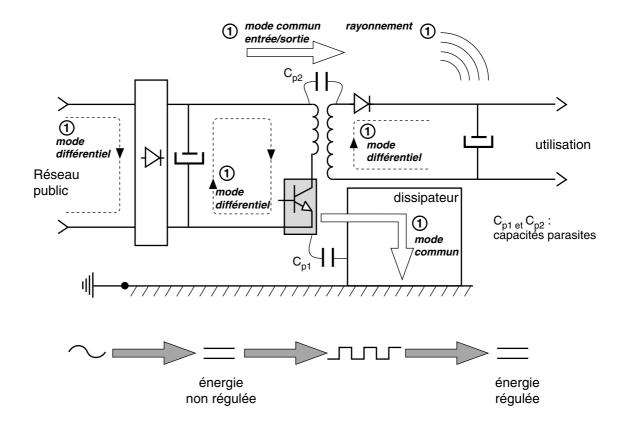
#### ■ Application : l'alimentation à découpage


☐ Les 6 types de perturbation différents :





#### L'émission conduite
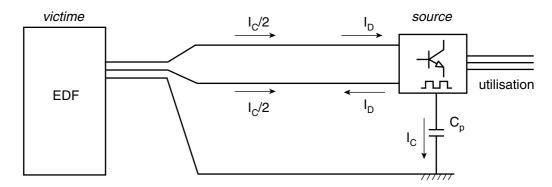
## ■ Émission conduite par une alimentation à découpage sans filtrage




Ce type d'alimentation génère des courants de mode **différentiel** et de mode **commun**.

 $\square$  Le courant de mode différentiel ( $I_D$ ) est généré par les dl/dt issus de la commutation des semi-conducteurs.  $I_D$  circule entre les conducteurs actifs.

 $\square$  Le courant de mode commun  $I_C$  est généré par les dU/dt issus de la commutation des semi-conducteurs.  $I_C$  circule sur les masses ou le conducteur PE par l'influence des capacités parasites ( $C_P$ ) et se reboucle sur les conducteurs actifs.

☐ Conclusion : le réseau est pollué.
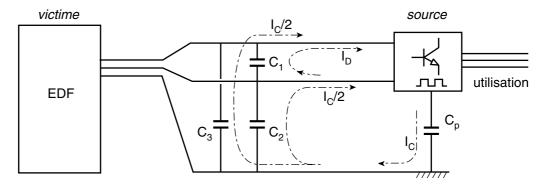
# ■ Émission conduite par une alimentation à découpage avec filtrage





#### ☐ Remède :

- insertion de C<sub>1</sub> pour reboucler I<sub>D</sub>,
- insertion de  $C_2$  et  $C_3$  pour reboucler  $I_C$ .
- ☐ Conclusion : le réseau n'est plus pollué.

Compatibilité Cours «CEM» électro-6/9 ■ 1. Généralités magnétique
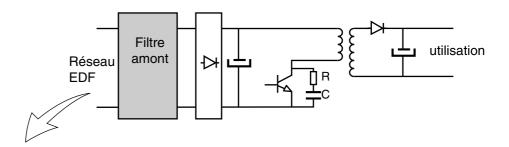
#### ■ Les remèdes : filtres amont et aval



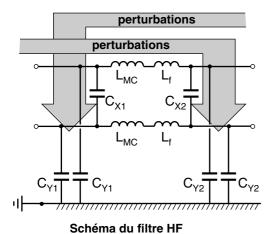


Filtrage du mode différentiel : L<sub>f</sub> et C<sub>X</sub>.

☐ Filtrage du mode commun : L<sub>MC</sub> et C<sub>Y</sub>.

- $(L_f < L_{MC})$ .
- ☐ Ces filtres sont aujourd'hui de plus en plus intégrés au produit (source) - exemple : variateur ATV 28. Lorsqu'ils ne le sont pas, ils doivent être câblés au plus près du produit.
- ☐ Ces filtres sont bi-directionnels.
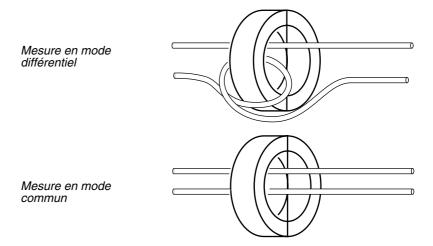
#### ■ La mesure :

Mesure des courants sur site permettant d'adapter le remède pour rendre l'installation conforme ou fonctionnelle :



- ☐ Attention à la Bande Passante, la vitesse d'échantillonnage et à l'impédance de transfert Zt du tore de mesure.
- ☐ Besoin d'un analyseur de spectre.

Compatibilité électromagnétique

Cours «CEM»


7/9

1. Généralités


#### L'émission rayonnée

## ■ Étude du phénomène de rayonnement d'un câble de puissance


☐ En mode différentiel : I<sub>MD</sub>

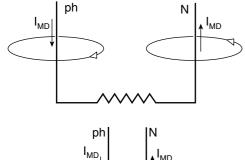

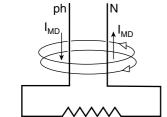Câbles écartés, donc chaque câble rayonne



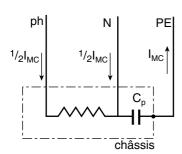Câbles rapprochés, donc annulation des champs : le rayonnement global diminue fortement




 $\blacksquare$  En mode commun filaire :  $I_{MC}$ 

Le phénomène est identique à condition de serrer tous les câbles, y compris le câble de protection PE.

Ainsi le câble ne rayonnera pas, y compris sur courant de défaut.

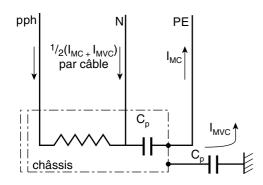**Remède :** utilisation de câble multipolaire ou de câbles unipolaires rapprochés



☐ Le VRAI mode commun : I<sub>VMC</sub>

En réalité, du fait de l'impédance relative du PE en haute fréquence, il y aura toujours un courant appelé de «VRAI mode commun» ( $I_{MVC}$ ) qui échappera au câble pour se reboucler par les structures métalliques (chemin de câble) via les condensateurs parasites ( $C_p$ ).

Le câble redevient alors rayonnant.

Le remède consiste à utiliser un *câble blindé* : le blindage étant peu impédant, le câble global ne rayonnera pas


Compatibilité électromagnétique

Cours «CEM»


■ 1. Généralités

#### ■ Le blindage des câbles

#### ☐ Câble non blindé:

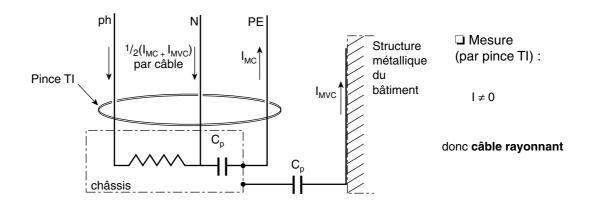

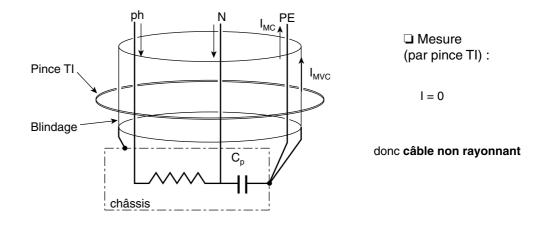
#### ☐ Câble blindé raccordé des deux côtés :



#### Conclusion
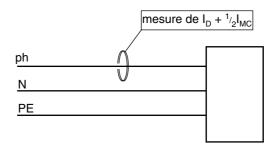
#### **■** En laboratoire :


mesure du courant de mode commun filaire et de mode différentiel



☐ Objectif : empêcher les appareils de réinjecter du courant HF sur le réseau ainsi que dans les autres équipements.
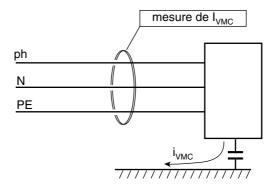
#### ■ Sur site :

mesure du vrai mode commun i<sub>VMC</sub>



☐ Objectif : empêcher les câbles de rayonner dans l'installation, entraînant des perturbations rayonnées sur les récepteurs sensibles situés au voisinage des câbles.


Compatibilité électromagnétique

Cours «CEM»

■ 2. Les normes, directives et marquages CE

#### A - Généralités

#### Les instances de normalisation

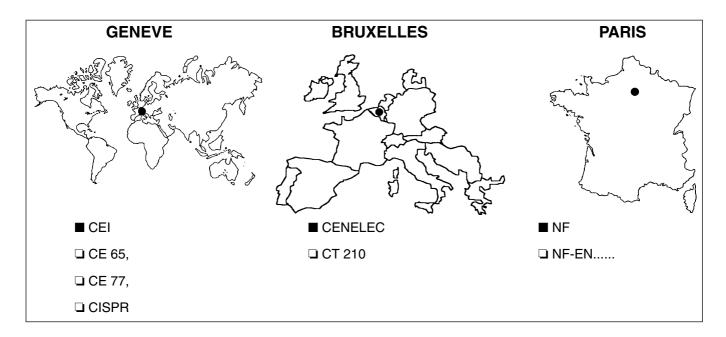

#### Définitions ■ Les courants forts, les courants faibles

☐ Courants forts : ce qui s'applique aux installations de distribution de l'énergie électrique.

☐ Courants faibles : ce qui s'applique aux transmissions d'informations ou de signaux entre dispositif électroniques.

La compatibilité électromagnétique est l'art de les faire coexister.

#### Cours «CEM»

■ 2. Les normes, directives et marquages CE

2/10

#### L'environnement

#### ■ L'électronique dans un environnement perturbé

#### ☐ Principales sources d'origine naturelle :

☐ Atmosphérique (foudre), galactique, solaire, bruit thermique terrestre.

#### ☐ Principales sources d'origine artificielle :

- ☐ Émetteurs intentionnels : radioélectriques, talkie-walkie,...
- ☐ Émetteurs non intentionnels : la traction, les moteurs, l'appareillage, les ordinateurs, les tubes fluorescents,...

#### □ ... et dans le même temps :

- ☐ Prolifération de l'électronique numérique.
- ☐ Sensibilité croissante des composants.

#### ■ Les différents niveaux de perturbations

# Niveau de perturbation

## ☐ Niveau de susceptibilité :

Niveau de perturbation à partir duquel il y a dysfonctionnement d'un matériel ou d'un système.

#### ☐ Niveau d'immunité :

Niveau normalisé d'une perturbation supporté par un matériel ou un système.

### ☐ Niveau de compatibilité électromagnétique :

Niveau maximal spécifié de perturbation auquel on peut s'attendre dans un environnement donné.

#### ☐ Limite d'émission :

Niveau normalisé d'émission que ne doit pas dépasser un matériel.

Compatibilité électromagnétique

Cours «CEM»

■ 2. Les normes, directives et marquages CE


#### Mesures en laboratoire :

#### **■** Objectifs

- ☐ la validation des équipements pour l'obtention d'un bon fonctionnement sur site de l'installation complète,
- ☐ le respect de la directive CEM 89/336 CEE pour l'obtention du marquage (€ au titre de la CEM
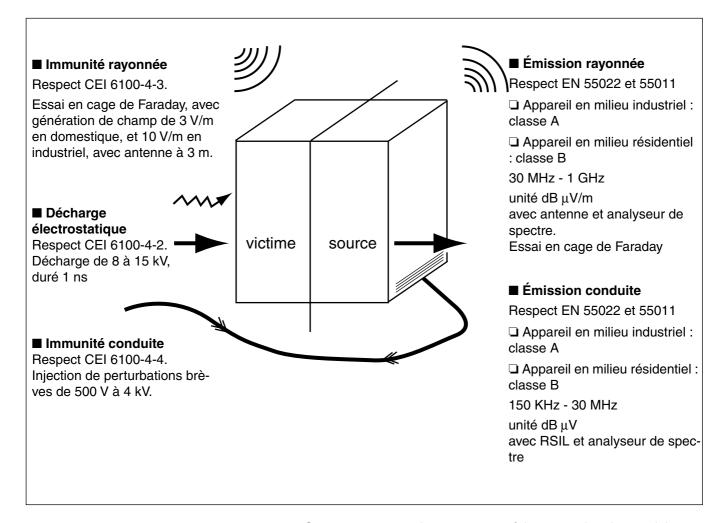
#### ■ Les 5 familles de mesure en laboratoire

Pour cela, 5 familles de mesure sont réalisées :



Ces normes sont prises en compte à la conception des produits par les fabricants, et apparaissent sur leur documentation.


Voir les exemples en pages suivantes.

#### Cours «CEM»

■ 2. Les normes, directives et marquages CE

4/10
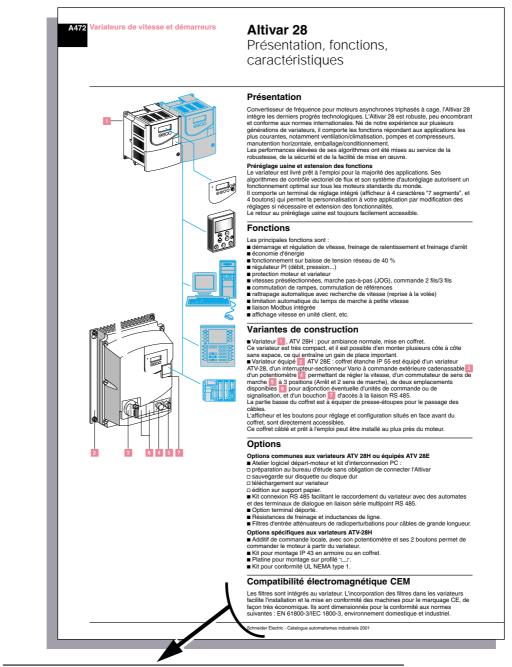
## □ Extraits de document constructeur (catalogue "Automatismes industriels Telemecanique" P A472).



### Compatibilité électromagnétique CEM

Les filtres sont intégrés au variateur. L'incorporation des filtres dans les variateurs facilite l'installation et la mise en conformité des machines pour le marquage CE, de façon très économique. Ils sont dimensionnés pour la conformité aux normes suivantes : EN 61800-3/IEC 1800-3, environnement domestique et industriel.


Schneider Electric - Catalogue automatismes industriels 2001

#### Cours «CEM»

■ 2. Les normes, directives et marquages CE

5/10
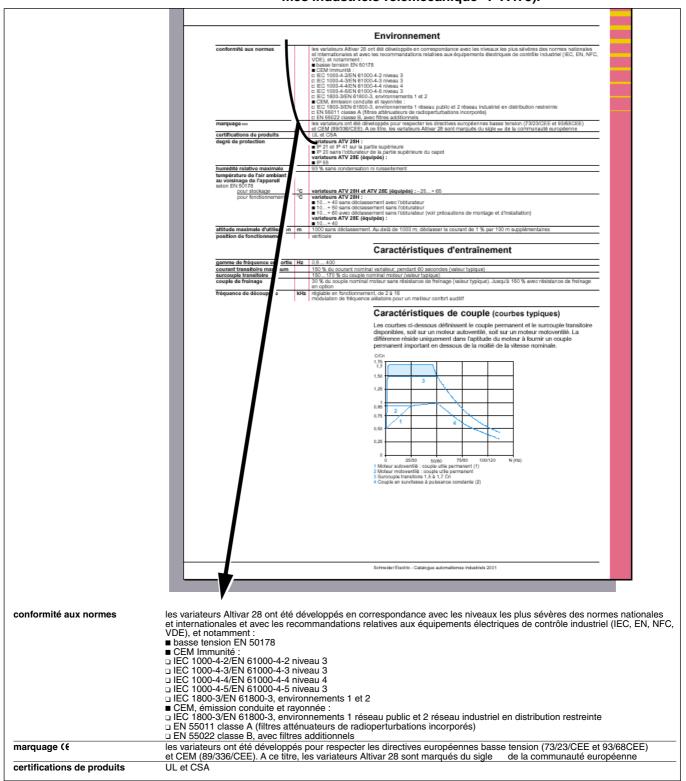
## ☐ Extraits de document constructeur (catalogue "Automatismes industriels Telemecanique" P A473).



| Compatibilité<br>électro-<br>magnétique | Cours «CEM» ■ 2. Les normes, directives et marquages CE | 6/10 |
|---|---|------|
|---|---|------|

#### B - Les normes d'émission

## Différents niveaux de normes d'émission

#### ■ Les normes d'émission «familles de produits»

- ☐ EN 55011 : appareils industriels, scientifiques et médicaux
- ☐ EN 55022 : appareils de traitement de l'information
- ☐ EN 55014 : appareils électrodomestiques
- □ EN 55015 : luminaires

#### ■ Les normes d'émission «produits»

Exemple: variateurs de vitesse - CEI 61800-3

#### **■** Les normes génériques

- □ EN 50081-1 (résidentiel)
- □ EN 50081-2 (industriel)


Application par défaut de normes «familles de produits» ou de normes «produits».

Exemples: systèmes, machines,...

#### Les normes familles de produit EN 55011 et EN 55022
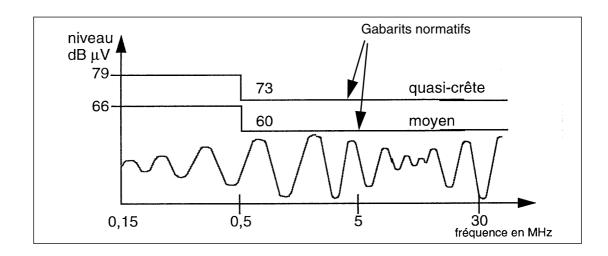
#### **■** Environnement industriel

Niveau d'émission conduite en environnement industriel EN 50081-2 (génériques) niveau EN 55011 classe A (distribution restreinte).




Compatibilité électromagnétique

Cours «CEM»

■ 2. Les normes, directives et marquages CE
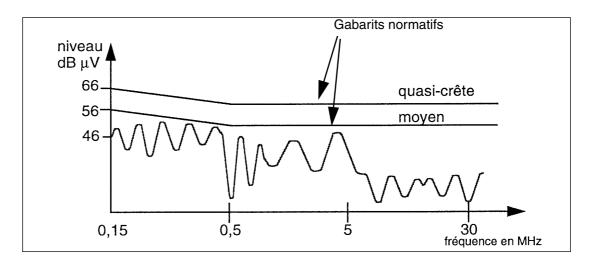
#### **■** Environnement domestique

Émission conduite en environnement domestique EN 50081-1 (génériques) niveau EN 55022 classe B (distribution non restreinte).



**Note :** en émission conduite, la norme impose 2 gabarits (quasicrête et valeur moyenne) provenant de 2 protocoles de mesure différents.

Pour mémoire, 60 dB représente un facteur 1000 :  $60 \text{ dB}\mu\text{V} = 1000 \,\mu\text{V}$ , soit 1 mV

## Particularité concernant les PDS (Power Drive Systems)

Exemple : variateur de vitesse.

Existence d'une norme produit CEI 61800-3 :

- Domaine d'application : PDS (POWER DRIVE SYSTEM).
- Définition de niveaux de perturbations conduites et rayonnées dépendant de :
- ☐ La puissance du PDS.
- ☐ De l'environnement :
- Premier Environnement : Mesure et respect du niveau de perturbations au niveau du produit.
- Deuxième Environnement : Mesure et respect du niveau de perturbations au niveau du plaignant.
- ☐ Du domaine de distribution restreinte ou non restreinte.

| Compatibilité<br>électro-<br>magnétique | Cours «CEM» ■ 2. Les normes, directives et marquages CE | 8/10 |
|---|---|------|
|---|---|------|

## La norme produit CEI 61800-3 : niveaux d'émission

#### **■** PDS en premier Environnement :

PDS alimenté par un transformateur public qui alimente aussi des bâtiments à usages domestiques.

#### ☐ Perturbations Conduites

|  | PDS     | non restreinte       | restreinte           |
|--|---------|----------------------|----------------------|
| Mesure en labora-<br>toire Filtre RFI<br>classe A ou B | I < 25A | EN 55022<br>classe B | EN 55011<br>classe A |
|  | I > 25A | EN 55011<br>classe A |                      |

**Note :** La classe B est plus contraignante que la classe A car elle touche le domaine domestique (grande diffusion des produits).

#### □ Perturbations Rayonnées

|   | PDS     | non restreinte       | restreinte           |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Mesure en labora-<br>toire avec antenne | I < 25A | EN 55022<br>classe B | EN 55011<br>classe A |
| de mesure                               | I > 25A | EN 55011<br>classe A |                      |

#### ■ PDS en deuxième Environnement :

PDS alimenté par un transformateur public ou privé qui n'alimente pas des bâtiments à usages domestiques.

| - mesure au niveau du plaignant                    |  |
|--|--|
| - mesure au niveau uu piaignar                     |  |
| mesure au niveau du plaignant                      |  |
| Filtre RFI classe A                                |  |
| Antenne de mesure à 30<br>mètres du mur d'enceinte |  |
|  |  |

Compatibilité électromagnétique

Cours «CEM»

■ 2. Les normes, directives et marquages CE

9/10

### C - Les normes d'immunité

# Les principales normes d'immunité

#### ■ CEI

| <b>□</b> 61000-4-2 | : décharges électrostatiques               |
|--------------------|--|
| <b>□</b> 61000-4-3 | : champs rayonnés (immunité rayonnée)      |
| □ 61000-4-4        | : transitoires rapides (immunité conduite) |
| □ 61000-4-5        | : ondes de choc                            |
| □ 61000-4-6        | : tension HF induites                      |
| <b>□</b> 61000-4-8 | : champ magnétique 50/60Hz                 |
| <b>□</b> 61000-4-9 | : champ magnétique impulsionnel            |
| □ 61000-4-10       | : champs magnétique oscillatoire amorti    |
| □ 61000-4-11       | : creux de tension et interruption brèves  |
| □ 61000-4-12       | : ondes oscillatoires                      |

#### Cours «CEM»

■ 2. Les normes, directives et marquages CE


10/10

#### **D** - le marquage (€
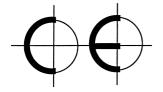
#### La directive 89 / 336 / CEE

Le marquage CE au titre de la CEM est rendu obligatoire depuis le 1er janvier 1996 : il s'agit de la directive 89/336 CEE

Note: n'oublions pas le marquage CE au titre des directives «machine» et «basse tension».



### ■ Le domaine d'application

- ☐ Les appareils électriques et électroniques perturbateurs.
- ☐ Les appareils électriques et électroniques susceptibles.

#### ■ Les exigences essentielles (CEM)


- ☐ Perturbations limitées.
- ☐ Niveau adéquat d'immunité.

Elles sont respectées si les appareils sont conformes aux normes nationales les concernant.

#### ■ Le marquage CE (01/96)


- ☐ Ce n'est pas un label de qualité, mais de conformité à toutes les directives applicables au produit.
- □ Il concerne la CEM, mais aussi les directives BT, machines, produit de construction.
- ☐ Le marquage est possible après attestation de conformité à disposition du Ministère des finances, s'il la demande.
- ☐ Le dossier technique s'impose par déontologie professionnelle,... et en cas de contrôle.

#### ■ Les 2 voies d'attestation

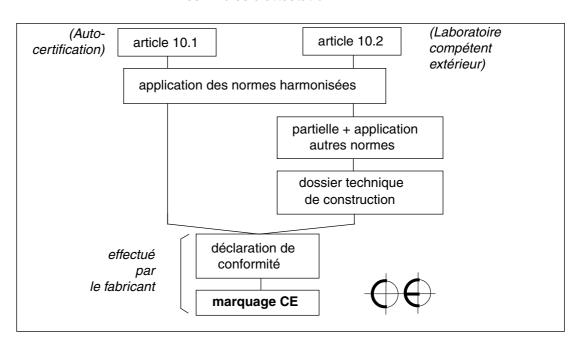



## Étude des couplages

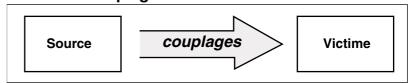

☐ Les couplages dépendent de l'installation.

#### **Principaux couplages**

- A Couplage par impédance commune
- B Couplage inductif
- C Couplage capacitif
- D Couplage champ à câble
- E Couplage champ à boucle

Cours «CEM»

■ 3. Les couplages


2/4

## A - Couplage par impédance commune

■ Le courant I va créer une chute de tension u', entraînant une ddp perturbatrice entre A et B.

$$u' = Z \cdot I = L \omega I$$

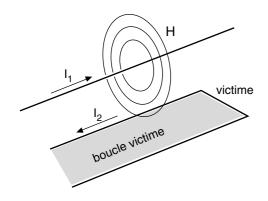- ☐ L représente la self due à la longueur du câble PE
- ☐ Inductance linéique : 1 µH pour 1 m de câble
- Remèdes
- ☐ filtrage du courant,
- ☐ réduction de l'impédance commune par maillage des masses.



### **B** - Couplage inductif

■ Le champ magnétique H généré par I<sub>1</sub> va générer un courant I<sub>2</sub> sur le fil victime. Une tension est insérée dans la boucle victime :

 $u = 2\pi \cdot f \cdot M \cdot I_1$  si  $I_1$  sinusoïdal, et  $u = M \cdot \frac{dI_1}{dt}$  si  $I_1$  impulsionnel

M = mutuelle inductance, dépend de :

- ☐ la distance entre les deux câbles,
- ☐ la surface de la boucle du câble victime.
- Remèdes
- ☐ éloignement des 2 câbles,
- ☐ réduction de la surface de boucle victime par torsadage,
- □ blindage,
- ☐ chemin de câble métallique.


> câble victime

#### Cours «CEM»

■ 3. Les couplages

3/4



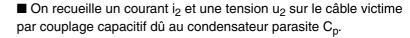


$$i_2 = C_p \cdot \frac{dv}{dt}$$
, donc  $u_2 = R \cdot i_2$ 



☐ éloignement des 2 câbles,

☐ blindage,

☐ chemin de câble métallique.

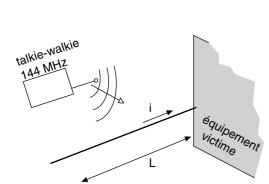

### D - Couplage champ à câble

■ Un champ électrique E, généré par exemple par un *talkie walkie*, va introduire un courant i sur le câble victime, entraînant une perturbation sur l'équipement.

Si L
$$\geq \frac{\lambda}{4}$$
:

i =  $\frac{E \cdot \lambda}{240}$ , où  $\lambda$  longueur d'onde du talkie walkie (en m), E (V/m)

■ Exemple :

 $\Box$  Calcul de  $\lambda$  du talkie walkie :

 $\lambda = \frac{c}{f}$ , où c : vitesse de la lumière = 300 000 km/s, f = 144 MHz

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{144 \times 10^6} = 2,08 \text{ m}$$

■ Calcul du courant i pour un talkie walkie générant un champ électrique E = 10 V/m, placé à L = 1 m de la victime.

$$i = \frac{E \cdot \lambda}{240} = \frac{10 \cdot 2,08}{240} = 83 \text{ mA}$$

■ Remèdes

☐ éloignement,

□ blindage,

☐ chemin de câble métallique.

☐ filtrage

Compatibilité électromagnétique

Cours «CEM»

■ 3. Les couplages

# phase surface s de victime victime boucle de câblage

$$H = \frac{I_1}{2\pi \cdot R}$$

## E - Couplage champ à boucle

■ Le courant I<sub>1</sub> va créer un champ magnétique H induisant une tension u dans la boucle de câblage victime :

 $u \,=\, \mu_0 \cdot S \cdot \frac{dH}{dt} \,\,\text{ en régime impulsionnel}$ 

 $u \,=\, \mu_0 \cdot S \cdot 2\pi \cdot f \cdot H \ \ \text{en régime sinuso\"idal}$ 

 $\mu_0$  = perméabilité relative de l'air =  $4\pi \times 10^{-7}$ 

■ Remèdes

☐ réduction de la surface de boucle par torsadage ou maillage,

☐ éloignement,

☐ chemin de câble métallique.

## Cours «CEM»

■ 4. Règles de câblage

1/16

|                                       | A - Introduction   |
|---------------------------------------|--|
| La documentation fabricant            | ☐ Le marquage (€ engage le fabricant sur le respect des niveaux normatifs concernant le produit.   |
|                                       | ☐ Sur site en revanche, l'objectif final consiste à assurer le bon fonctionnement final de toute l'installation.   |
|                                       | Cet objectif sera atteint à condition de respecter les <b>Règles de câblage CEM</b> préconisées par le (les) fabricant(s) concernés.   |
| Méthode de résolution des problèmes : | ■ Quel est le type d'environnement ?   |
| état des lieux de l'installation      | ☐ urbain, rural, zone industrielle.  |
|                                       | ■ Perturbateurs voisins :  |
|                                       | ☐ émetteurs,   |
|                                       | ☐ industries,  |
|                                       | ☐ réseaux de distribution  |
|                                       | ■ Mener l'enquête auprès des utilisateurs pour déterminer :  |
|                                       | ☐ les problèmes rencontrés - quels matériels ? nature des défauts, - lieu, moment, - fréquence de répétition ;   |
|                                       | ☐ les régimes de neutre,   |
|                                       | ☐ la réalisation de la Terre,  |
|                                       | ☐ les liaisons électriques, informatiques, etc, entre bâtiments : - mise à la Terre des canalisations électriques et mécaniques (par fil, tresse, section, longueur, etc), - descente de paratonnerre (nombre, longueur, section, raccordement à la Terre, etc); |
|                                       | ☐ la mise à la masse des charpentes métalliques, chemins de câble, goulottes, équipement, parasurtenseurs, filtres,  |
|                                       | ☐ l'existence d'un maillage ou plan de sol, dimension des mailles, raccordement,   |
|                                       | ☐ la qualité des reprises de blindage (connecteurs, brides, colliers,),  |
|                                       | ☐ les passages des câbles (murs, plafond, plancher) :<br>- nature des signaux véhiculés,<br>- type de câble ;  |
|                                       | <ul> <li>☐ les équipements :</li> <li>- arrivée, raccordement,</li> <li>- type de câbles, reprises des blindages,</li> <li>- protection filaire et mise en œuvre,</li> </ul>   |

- câblage interne de l'équipement.


#### Cours «CEM»

■ 4. Règles de câblage

2/16
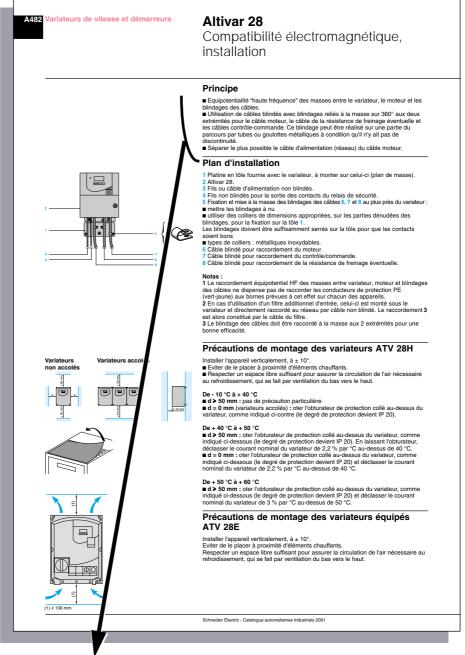
#### ☐ Exemple de règles de câblage préconisées par un fabricant

Extraits de document (catalogue "Automatismes industriels Telemecanique" P A482)



#### **Principe**

- Equipotentialité "haute fréquence" des masses entre le variateur, le moteur et les blindages des câbles.
- Utilisation de câbles blindés avec blindages reliés à la masse sur 360° aux deux extrémités pour le câble moteur, le câble de la résistance de freinage éventuelle et les câbles contrôle-commande. Ce blindage peut être réalisé sur une partie du parcours par tubes ou goulottes métalliques à condition qu'il n'y ait pas de discontinuité.
- Séparer le plus possible le câble d'alimentation (réseau) du câble moteur.


|                           | Compatibilité<br>électro-<br>magnétique | Cours «CEM»<br>■ 4. Règles de câblage | 3/16 |
|---------------------------|---|---------------------------------------|------|
| Classificat<br>électrique | tion des signaux<br>s                   | ■ 4 Groupes distincts                 |      |
| •                         |   | ☐ Groupe 4:                           |      |
|                           |   | Très sensible.                        |      |
|                           |   | ☐ Groupe 3 :                          |      |

☐ Groupe 2 : Peu sensible mais perturbe les groupes précédents

Sensible aux impulsions, perturbe le groupe précédent.

☐ Groupe 1 :

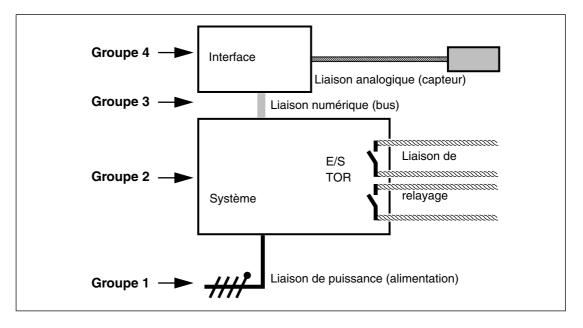Peu sensible mais perturbe le groupes précédents




Note: Il apparaît des couplages entre ces différents types de couplage



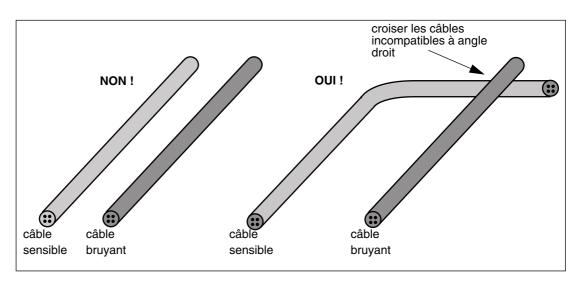
## B - Les règles de câblage

Règles de base ■ Éloigner les câbles incompatibles.


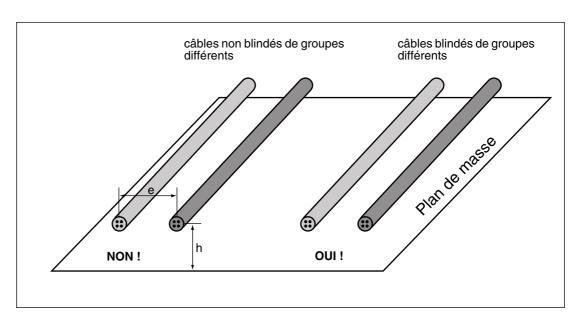
## ■ Risque de diaphonie en mode commun si e < 3h, si câbles non blindés




Cours «CEM»

■ 4. Règles de câblage

5/16

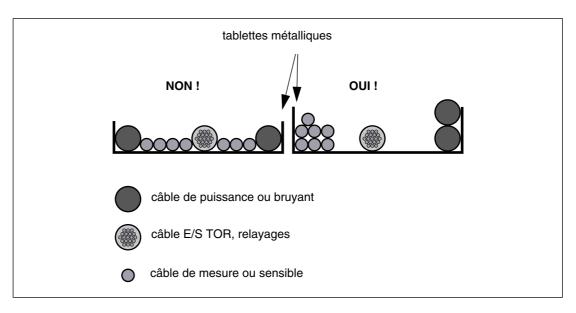
#### ■ Répartition des câbles dans une tablette



Note Penser à la ségrégation des câbles

#### Chemins de câbles métalliques

#### **■** Généralités

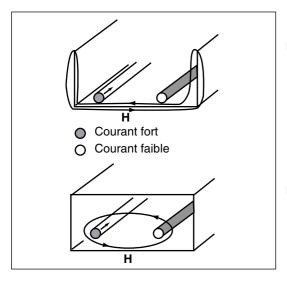

☐ La mise à la masse des chemins de câbles doit être parfaite de bout en bout.

☐ Attention à la diaphonie :


ligne de champ courte = champ H fort.


#### Cours «CEM»


■ 4. Règles de câblage

6/16

#### ■ Répartition des câbles

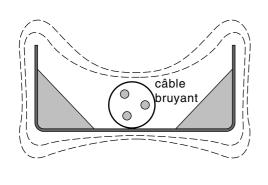

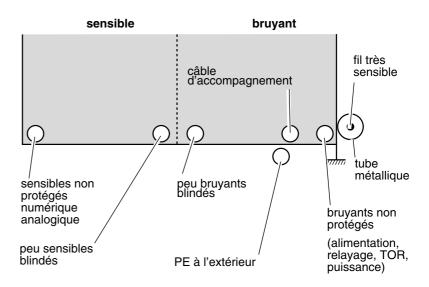

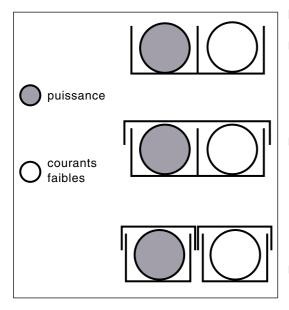

#### ■ Les goulottes

☐ Cloisonnement : résultat moyen

☐ Cloisonnement capoté : résultat bon

☐ Goulottes séparées et capotées : résultat excellent


Compatibilité électromagnétique

Cours «CEM»


4. Règles de câblage

#### Câblage et raccordements
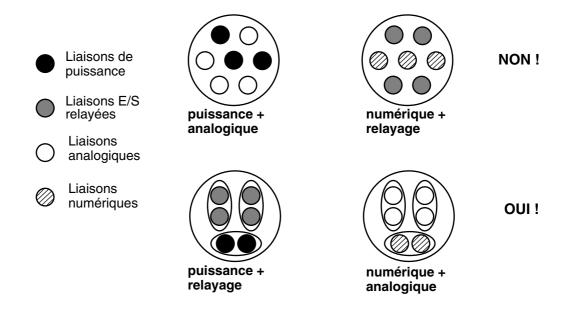
#### ■ Signaux incompatibles —> câbles et torons différents



#### ■ Le raccordement des blindages

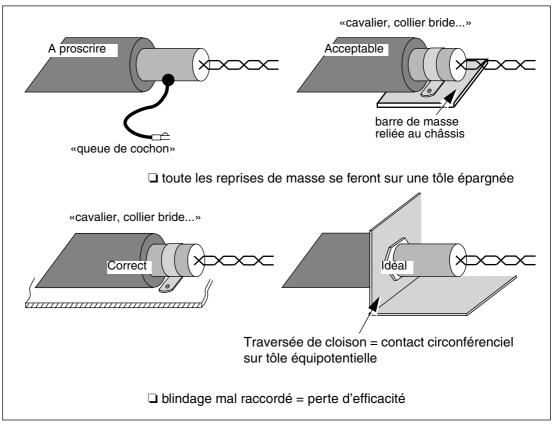


#### Cours «CEM»

■ 4. Règles de câblage

8/16

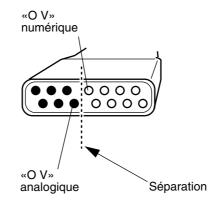
#### ■ La connectique

☐ Séparer les conducteurs selon la nature des signaux véhiculés




- Broches de signaux analogiques
- O Broches de signaux numériques

#### ■ Le torsadage des fils

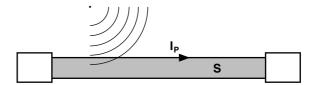

#### Limitation de IP:

torsadage des fils

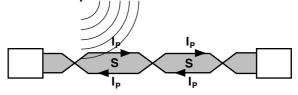

Réduction des perturbations induites par l'utilisation de fila torsadés :

| Type de conducteur            | Rapport de réduction | dB |
|-------------------------------|----------------------|----|
| Fils parallèles               | 1/1                  | 0  |
| Paire torsadée, pas de 10 cm  | 1/14                 | 23 |
| Paire torsadée, pas de 5 cm   | 1/112                | 41 |
| Paire torsadée, pas de 2,5 cm | 1/141                | 43 |
|                               |                      |    |


Compatibilité électromagnétique

Cours «CEM»

■ 4. Règles de câblage


#### Le cheminement des câbles et torons
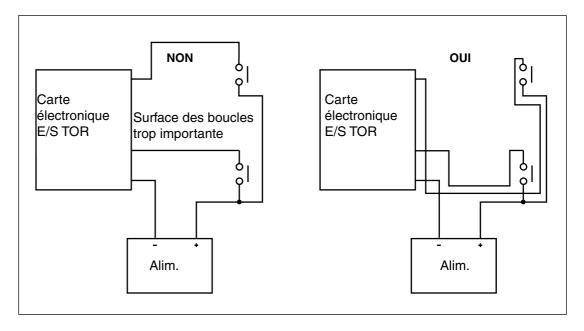
#### ■ Le cheminement des liaisons ALLER / RETOUR



**Note** Fil aller et fil retour doivent toujours rester voisins pour supprimer les surfaces de boucles.

#### ■ Les réserves de câblage

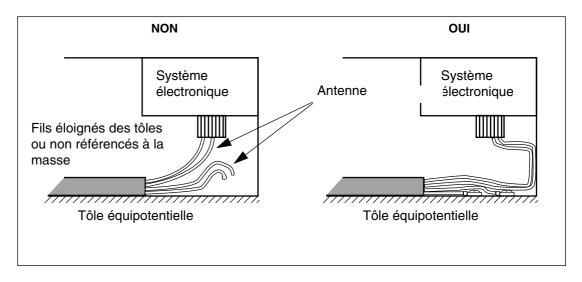


Note Raccorder les fil libres à la masse (sauf câbles très bas niveau BF)


Compatibilité électromagnétique

Cours «CEM»

■ 4. Règles de câblage

#### ■ Le cheminement : cas pratique

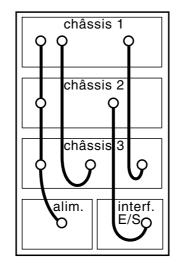

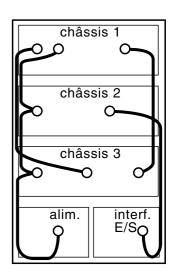


Toutes les parties métalliques (châssis, structures, enveloppes...) sont équipotentielles.

#### Plaquer les liaisons filaires de bout en bout contre la masse

Une statistique intéressante : taux d'erreur d'une liaison rapide dans différentes configurations
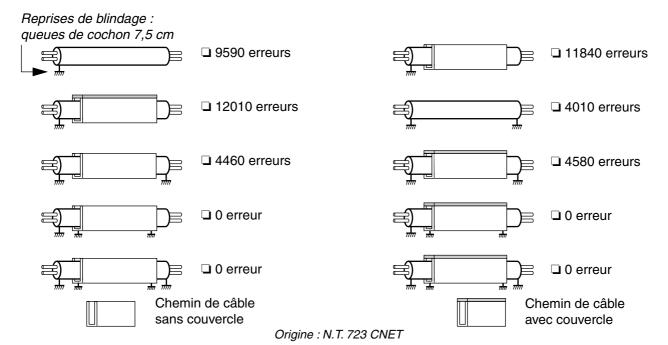
## ■ Liaison paire blindée à 2 Mbits/s - test CEI 61004-4 Mesure effectuée en laboratoire




Compatibilité

Cours «CEM» électro-11/16 ■ 4. Règles de câblage magnétique C - Les terres et les masses Particularités vis à vis ■ Rappel des définitions des différents types de Schéma de Liaison à la Terre ☐ Neutre à la Terre TT PΕ masse ☐ Neutre isolé IT PΕ masse ☐ Mise au neutre TN-C L2 L3  $\mathsf{R}_{\mathsf{PAB}}$ masse \_ ☐ Mise au neutre TN-S N et PE distincts  $\mathsf{R}_\mathsf{PAB}$ masse.

## Cours «CEM»

■ 4. Règles de câblage

12/16

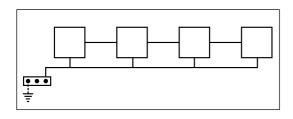

#### ■ Le raccordement au PE

Raccordement au conducteur de protection le plus proche.

- ☐ Surface des boucles de masse plus faibles,
- ☐ impédance commune moins élevée,
- ☐ économique,
- ☐ faible tension de contact,
- ☐ attention à la mauvaise évacuation des courant HF.

#### ■ Comparatif des SLT en milieu perturbé

|   | TT  | TN-C  | TN-S  | IT   |   |  |
|---|---|---|---|--|---|--|
| Sécurité des  | Bien  | Bien  | Bien  | Bien   |   |  |
| personnes   | Disjoncteur différentiel obligatoire                                    | Être vigilants et assure sions d'installation   | r la continuité du condu  | cteur PE lors d'exten-   |   |  |
| Sécurité des biens                                  | Bien  | Mauvais   | Mauvais   | Bien   |   |  |
| risques d'incendie<br>risques pour les<br>matériels |   | Courants très élevés<br>dans le conducteur<br>PEN (> 1kA)<br>Interdit dans les<br>locaux à risque | Protection différen-<br>tielle 500 mA   | Recommandé en<br>sécurité intrinsèque<br>car pas d'arc électri-<br>que |   |  |
| Disponibilité de<br>l'énergie                       | Bien  | Bien  | Bien  | Très bien  |   |  |
| Comportement en                                     | Bien  | Mauvais   | Très bien   | Bien   |   |  |
| «CEM» et<br>harmoniques                             | Le PE n'est plus une référence de potentiel unique pour l'installation. | ☐ Circulation de courants perturbateurs dans les masses   | ☐ Nécessite la gestion<br>des équipements à<br>courants de fuite éle-<br>vés situés en aval des<br>protections différen-<br>tielles | cautions sur l'installa<br>tion de filtre HF de                        |   |  |
|   | ☐ Parafoudres à prévoir (distribution                                   | ☐ Rayonnement de perturbations «CEM» par le PE  |   | Mode Commun  ☐ Il peut être nécessaire de fragmenter                   |   |  |
|   | aérienne  Nécessite la gestion des équipements à courants de fuite éle- | ☐ À déconseiller si<br>générateur d'harmoni-<br>ques dans l'installation                          | énérateur d'harmoni-  |  | d'harmoni- importants dans le PE réduire<br>l'installation (perturbations indui- des câ | l'installation pour<br>réduire la longueur<br>des câbles et limiter<br>les courants de fuite |
|   | vés situés en aval des<br>protections différen-<br>tielles              |   | ☐ Une seule Terre   | ☐ Schéma TN au<br>2ème défaut.   |   |  |
| La foudre   | Bien  | Bien  | Bien  | Bien   |   |  |
|   | Avec parafoudre<br>MC + MD  | Avec parafoudre<br>MC + MD  | Avec parafoudre<br>MC + MD  | Avec parafoudre MC   |   |  |


Compatibilité électromagnétique

Cours «CEM»

■ 4. Règles de câblage

## D - Les composants réducteurs

#### ■ La mise en oeuvre des filtres

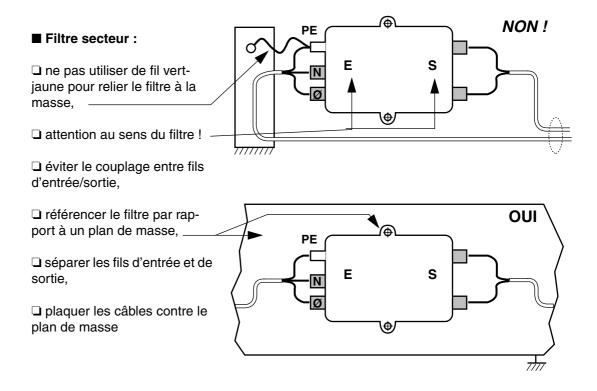


Cours «CEM»

■ 4. Règles de câblage

14/16

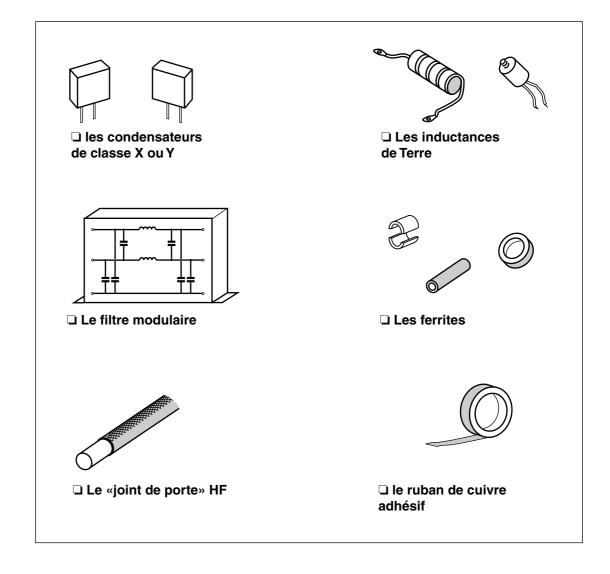■ Les remèdes de première urgence : «valise de remèdes à utiliser sur site»



Compatibilité électromagnétique


Cours «CEM»

■ 4. Règles de câblage
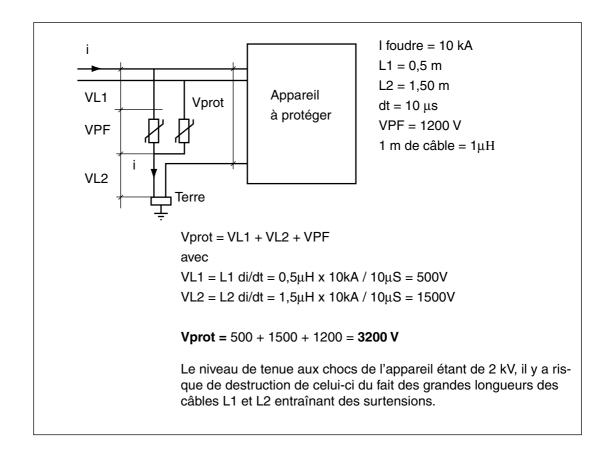
#### **■** Les parasurtenseurs

☐ Exemple : calcul de la surtension lors d'un coup de foudre

La foudre est assimilée à un phénomène haute fréquence



Règle de câblage : Il faut raccorder l'appareil à protéger aux bornes du parafoudre.

| electro- | Cours «CEM»<br>■ 4. Règles de câblage | 16/16 |
|----------|---------------------------------------|-------|
|----------|---------------------------------------|-------|

#### **E - Les conclusions**

- Anticiper
- Respecter les règles de câblage
- Rester homogène
- Se méfier des «recettes de cuisine»

# Important ■ Pour la cohabitation courants forts / courants faibles, pensez au câblage

# Évaluation «CEM» ■ QCM

1/1

| 1 - Solution de réduction des courants haute fréquence :  | un filtre anti-harmoniques             |
|---|--|
| •   | un câble blindé                        |
|   | un filtre haute fréquence              |
| 2 - Solution de réduction du rayonnement d'un câble   | un câble blindé non raccordé           |
| d diri cable  | un filtre haute fréquence              |
|   | un câble blindé raccordé à 360°        |
| 3 - Moyen de mesure d'un courant haute fréquence :  | sonde de Moebius                       |
| inoquolito .  | pince TI RMS                           |
|   | pince haute fréquence                  |
|   | antenne de mesure HF                   |
| <ul> <li>4 - Incidence du couplage inductif dans<br/>une surface de boucle de masse de câblage</li> </ul> | diaphonie capacitive                   |
| une surface de bodcie de masse de cabiage   | génération d'une tension perturbatrice |
|   | génération de champ électrique         |

#### 3.2 TP 1: Mesure du rayonnement d'un câble en sortie variateur

#### CEM - Compatibilité électromagnétique

d'activité système

Lieu Laboratoire d'essai de

Transfert et complément de connaissance

#### Conditions de réalisation

#### **■** Sécurité

L'enseignant doit énoncer de manière explicite les consignes de sécurités.

Pour réduire au minimum les risques d'origine électrique :

le raccordement des appareils de mesure doit être réalisé exclusivement par des cordons de sécurité.

#### ■ Matériels et documents utilisés

| ☐ Le système «Banc d'étude d | les perturbations | des | réseaux | électri- |
|------------------------------|-------------------|-----|---------|----------|
| ques CEM et Harmoniques»,    |                   |     |         |          |

- ☐ Le dossier technique du système,
- ☐ Un analyseur de spectre HF ou un oscilloscope + adaptateur
- ☐ Une boucle de Moebius, une paire informatique torsadée, 3 câbles VV.

#### ■ Pré-requis

- ☐ Sensibilisation du risque électrique
- Cours CEM.

## mesure

#### Conditions de ■ Configuration du système

- ☐ Raccorder les deux armoires par :
- le câble d'alimentation de l'armoire PO,
- les trois types de câble VV en fonction des questions.
- ☐ Utiliser la pince HF pour mesurer le rayonnement du câble.
- ☐ Connecter le filtre FVV d'entrée.
- ☐ Variateur à In, aucune solution de filtrage harmoniques connectée.

#### Objectif de l'activité

Mis en évidence de l'efficacité d'un câble blindé.

- ☐ H1 : Connaître et savoir mettre en œuvre les règles de câblage et d'installation pour assurer la coexistence des différents courants (forts et faibles)
- ☐ H2 : **Choisir** et **appliquer** une stratégie de protection en fonction des données constructeur (montage et remèdes)
- ☐ H4 : **Identifier** les différents pollueurs et victimes de l'installation.
- ☐ H5: **Proposer** un protocole d'investigation et de mesures sur site, face à un problème de dysfonctionnement de l'installation


# TP 1 : Mesure du rayonnement d'un câble en sortie variateur

1/8


#### A - Mesure du rayonnement d'un câble

Configurations de mesure Variateur à In - Filtre RFI amont en service

| Configuration Oscilloscope 0,2 V/div - 0,1 m              |                  | div - 0,1 ms/ div | ms/ div Analyseur de spectre HAMEG HM 5005 |                  |  |
|---|------------------|-------------------|--|------------------|--|
|   | 3 phases sans PE | 3 phases avec PE  | 3 phases sans PE                           | 3 phases avec PE |  |
| Câble :<br>Blindage non rac-<br>cordé                     | > 2 Vcc          | 1,5 Vcc           | 70 dBμV                                    | 60 dBμV          |  |
| Câble :<br>Blindage raccordé<br>avec «queue de<br>cochon» | 0,3 Vcc          |                   | 50 dE                                      | βμV              |  |
| Câble :<br>blindage raccordé<br>«CEM» (I <sub>VMC</sub> ) | 0 Vcc            |                   | 20 à 30 dBμV                               |                  |  |

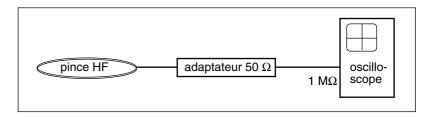

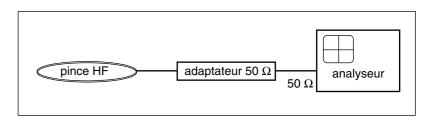
 $\hfill \Box$  Toutes les mesures à l'analyseur de spectre s'effectuent par entrée directe sans adaptateur.



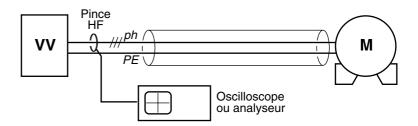
# TP 1 : Mesure du rayonnement d'un câble en sortie variateur


3/8

Câble non raccordé : mesure sur les 3 phases Mesure de  $I_{MC}$  sur les trois phases sans le conducteur PE



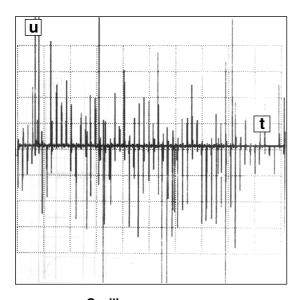

Oscilloscope 0,2 V/div - 0,1 ms

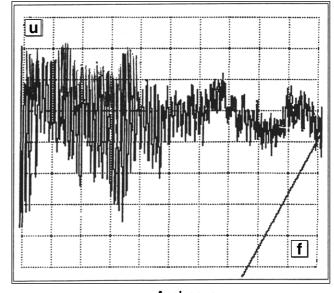



Analyseur 10 dBµV/div 2 MHz/div
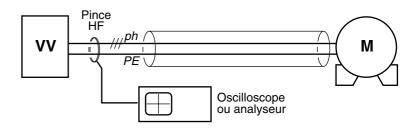
# TP 1 : Mesure du rayonnement d'un câble en sortie variateur


3/8

Câble non raccordé : mesure sur les 3 phases + PE Mesure de  $I_{VMC}$  sur les trois phases + le conducteur PE



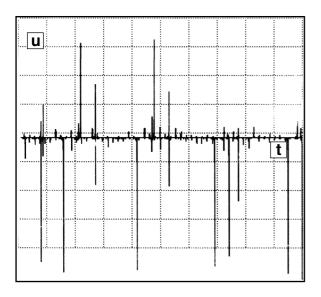

Oscilloscope 0,2 V/div - 0,1 ms

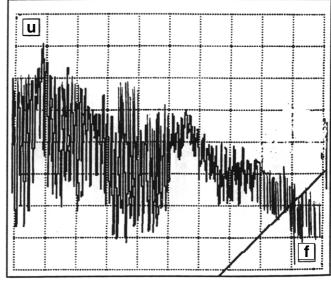


Analyseur 10 dBµV/div 2 MHz/div


# TP 1 : Mesure du rayonnement d'un câble en sortie variateur


4/8


Blindage raccordé avec «queue de cochon»

Mesure de I<sub>VMC</sub>

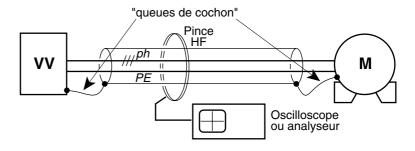

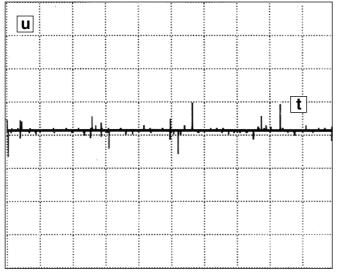

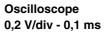

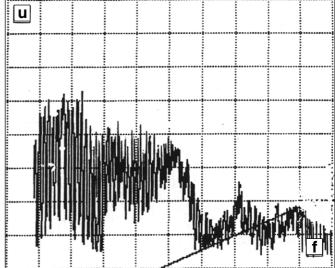



Analyseur 10 dBµV/div 2 MHz/div

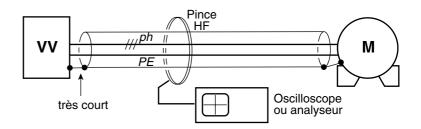
# TP 1 : Mesure du rayonnement d'un câble en sortie variateur

5/8

Blindage raccordé «CEM» Mesure de I<sub>VMC</sub>



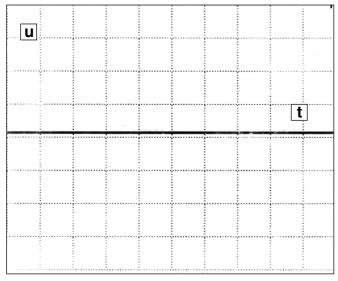

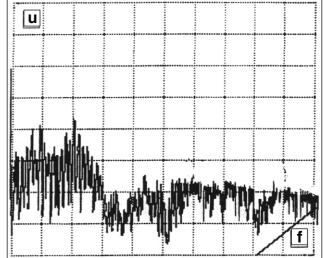

Oscilloscope 0,2 V/div - 0,1 ms Analyseur 10 dBµV/div 2 MHz/div

# TP 1 : Mesure du rayonnement d'un câble en sortie variateur

6/8

#### Conclusion

■ Installation rendue conforme :

☐ en sortie grâce au câble blindé raccordé des deux côtés à 360°,

☐ en entrée grâce à l'efficacité du filtre RFI intégré au variateur.

■ Par mesure concernant les trois câbles de puissance, il est mis en évidence que le câble blindé bien raccordé est celui qui donne les meilleurs résultats, car tout le courant est rebouclé par le PE + le blindage.

I<sub>VRAI</sub> MODE COMMUN = 0 le câble ne rayonne pas

De plus, ce blindage permet d'obtenir des mesures répétitives, dès lors que les 4 câbles sont mécaniquement forcés à être plaqués ensemble, supprimant de ce fait les surfaces de boucle de câblage.

■ En revanche, dans la 2ème série de mesures (3 phases + PE), le résultat est variable, car il dépend :

☐ de l'impédance du PE par rapport aux structures métalliques du bâtiment,

☐ d'une proximité de chemin de câble, modifiant la valeur des condensateurs parasites,


☐ de l'écartement des 4 câbles entre eux.


# TP 1 : Mesure du rayonnement d'un câble en sortie variateur

7/8

# B - Influence du rayonnement d'un câble sur une liaison informatique

#### Câble non raccordé

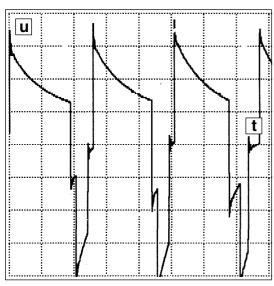


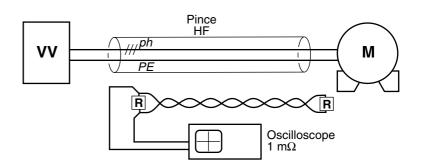


Oscilloscope 0,2 V/div - 0,1 ms

16 Vcc

#### Câble raccordé CEM

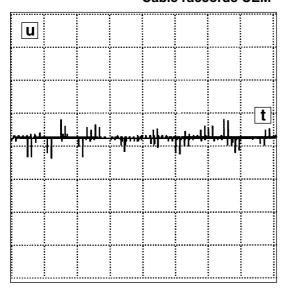

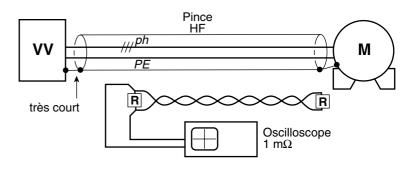

Oscilloscope 0,2 V/div - 0,1 ms

2 Vcc

#### Conclusion

☐ Le câble raccordé «CEM» est celui qui génère le moins de pollution.


☐ Il est préconisé par le fabricant.


# TP 1 : Mesure du rayonnement d'un câble en sortie variateur

8/8

# C - Mesure du rayonnement d'un câble dû à l'écartement des conducteurs


# Câble non blindé phase écartée

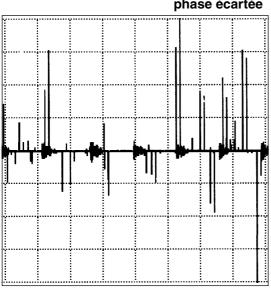


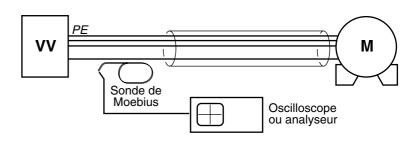

Oscilloscope 0,5 V/div - 0,2 ms
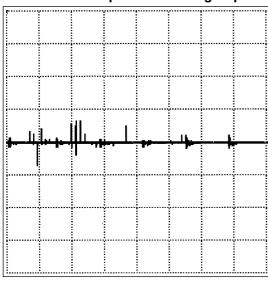
# Câble non blindé 3 phases + PE regroupées



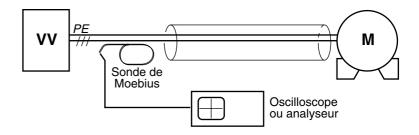

Oscilloscope 0,5 V/div - 0,2 ms

#### Conclusion

Le regroupement des câbles annule le rayonnement, par l'annulation des champs magnétiques.

HarmoCem

#### 3.3 TP 2 : Mesure du rayonnement d'un câble sur un écran cathodique

#### CEM - Compatibilité électromagnétique

d'activité système

Lieu Laboratoire d'essai de

Transfert et complément de connaissance

#### Conditions de réalisation

#### **■** Sécurité

L'enseignant doit énoncer de manière explicite les consignes de sécurités.

Pour réduire au minimum les risques d'origine électrique :

le raccordement des appareils de mesure doit être réalisé exclusivement par des cordons de sécurité.

#### ■ Matériels et documents utilisés

| 🗅 Le système «Banc d'étude d | es perturbations | des | réseaux | électri- |
|------------------------------|------------------|-----|---------|----------|
| ques CEM et Harmoniques»,    |                  |     |         |          |

- ☐ Le dossier technique du système,
- Un écran cathodique,
- ☐ Une rallonge d'alimentation (Ph + N + PE) dénudée.

#### ■ Pré-requis

- ☐ Sensibilisation du risque électrique
- □ Cours CEM.

## mesure

#### Conditions de ■ Configuration du système

- ☐ Raccorder les deux armoires par :
- le câble d'alimentation de l'armoire PO,
- le câble VV raccordé «CEM».
- ☐ Mettre en série avec le cordon d'alimentation du banc la rallonge dénudée.
- ☐ Plaquer le câble de phase contre l'écran cathodique.
- ☐ Variateur à In, aucune solution de filtrage harmoniques connectée.

#### Objectif de l'activité

Mis en évidence de l'efficacité d'un câble blindé.


- ☐ H1 : Connaître et savoir mettre en œuvre les règles de câblage et d'installation pour assurer la coexistence des différents courants (forts et faibles)
- ☐ H2 : **Choisir** et **appliquer** une stratégie de protection en fonction des données constructeur (montage et remèdes)
- ☐ H5 : **Proposer** un protocole d'investigation et de mesures sur site, face à un problème de dysfonctionnement de l'installation

# TP 2 : Mesure du rayonnement d'un câble sur un écran cathodique

1/2
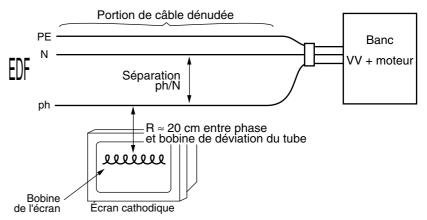
#### A - Configuration

Influence du champ magnétique généré par le rayonnement d'un câble sur un écran cathodique d'ordinateur.



#### **B** - Descriptif

- **1** Raccorder le banc avec un câble unipolaire trois conducteurs ph, N, PE séparés le plus possible (câble dénudé fourni).
- **2 -** Plaquer le câble de phase sur la face avant de l'écran cathodique, l'ordinateur étant sous tension.
- $\bf 3$  Mettre le banc en fonctionnement, variateur à  $\bf I_N = 2,1$  A en sortie.

Note: ne mettre aucun filtre harmonique en service.

- 4 Mesure du lefficace amont : 4,6 Aeff.
- **5 -** On constate une déformation à 150 Hz de l'image de l'écran. Pourquoi ?

 $\Box$  La phase étant séparée du Neutre, ce câble va rayonner un champ magnétique  $H = \frac{I}{2\pi \cdot R}$ 

R = 20 cm = 0.2 m = distance séparant le câble des bobines de déviation du tube cathodique.

$$H = \frac{4, 6}{2\pi \cdot 0, 2} = 3,7 \text{ A/m}$$

☐ Le niveau d'immunité d'un écran cathodique est d'environ 1 A/m.

**Note :** Les écrans à cristaux liquides (ordinateurs portables) ne sont pas perturbés.

# TP 2 : Mesure du rayonnement d'un câble sur un écran cathodique

2/2

#### **C** - Solutions

#### Éloignement du câble

On peut réduire le champ magnétique en éloignant le câble de l'écran.

■ Calcul de cette distance R pour une réduction de 1 A/m :

$$H = \frac{I}{2\pi \cdot R}$$

$$\Rightarrow R = \frac{I}{2\pi \cdot H} = \frac{4, 6}{2\pi \cdot H} = 0.7 \text{ m}$$

■ Vérifier en pratique le phénomène.

# Rapprochement phase et Neutre

■ On peut réduire le champ magnétique, donc le rayonnement du câble, en rapprochant les deux câbles phase et Neutre.

Les deux champs s'annulant en mode différentiel, le câble ne rayonne plus.

■ On peut constater l'avantage d'un câble multipolaire.

# Interposition d'un filtre anti-harmoniques

■ on peut mettre en œuvre les différents filtres anti-harmoniques du banc :

□ self L<sub>1</sub>,

☐ filtre passif de rang 3.

Le rayonnement demeure cependant sur le courant fondamental 50 Hz (écran perturbé à 50 Hz).

#### **D** - Conclusion

Un câble multipolaire regroupant naturellement les câbles sera moins pollueur que des câbles unipolaires séparés. (annulation des champs magnétiques)

C'est la solution préférentielle.

HarmoCem

#### TP 3: Mesure de 3.4 l'efficacité d'une armoire CEM sur le champ rayonné

#### CEM - Compatibilité électromagnétique

d'activité système

Lieu Laboratoire d'essai de

Transfert et complément de connaissance

#### Conditions de réalisation

#### **■** Sécurité

L'enseignant doit énoncer de manière explicite les consignes de sécurités.

Pour réduire au minimum les risques d'origine électrique :

le raccordement des appareils de mesure doit être réalisé exclusivement par des cordons de sécurité.

|  |  | <b>Matériels</b> | et | documents | utilisés |
|--|--|------------------|----|-----------|----------|
|--|--|------------------|----|-----------|----------|

| ☐ Le système «Banc d'étude c | les perturbations | des réseaux | électri- |
|------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| ques CEM et Harmoniques»,    |                   |             |          |

- ☐ Le dossier technique du système,
- Un analyseur de spectre HF,
- □ Une boucle de Moebius.

#### ■ Pré-requis

- ☐ Sensibilisation du risque électrique
- □ Cours CEM.

## mesure

#### Conditions de ☐ Configuration du système

- ☐ Raccorder les deux armoires par :
- le câble d'alimentation de l'armoire PO,
- le câble VV raccordé «CEM».
- ☐ Régler le courant variateur à In
- ☐ Placer la boucle de Moebius devant l'armoire
- ☐ Manœuvrer la porte suivant les consignes du professeur, et utiliser le bouton SA0 pour travailler porte ouverte.


#### Objectif de l'activité

Mis en évidence de l'efficacité d'une armoire CEM.

- ☐ H2 : **Choisir** et **appliquer** une stratégie de protection en fonction des données constructeur (montage et remèdes)
- ☐ H5: **Proposer** un protocole d'investigation et de mesures sur site, face à un problème de dysfonctionnement de l'installation

# TP 3 : Mesure de l'efficacité d'une armoire CEM sur le champ rayonné

1/1

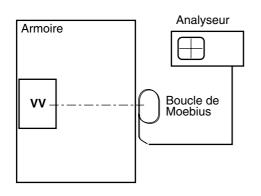


## A - Configuration

Les mesures sont effectuées à la boucle de Moebius reliée à l'analyseur de spectre.

Le filtre HF (FVV) est connecté le variateur est à pleine charge


## **B** - Descriptif

#### Armoire porte ouverte

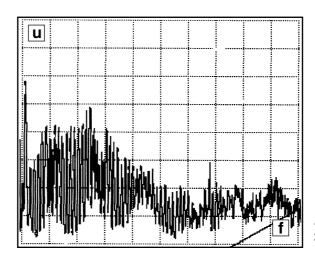

Analyseur 2 MHz/div

#### Armoire porte fermée

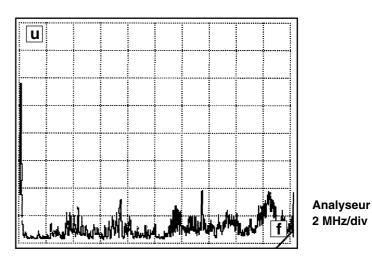

#### **C** - Conclusion

Le rayonnement est réduit lorsque la porte est fermée

#### TP 4: Mesure 3.5 d'émission conduite HF réinjectée sur le réseau

#### CEM - Compatibilité électromagnétique

d'activité

Lieu Laboratoire d'essai de système

Transfert et complément de connaissance

#### Conditions de réalisation

#### **■** Sécurité

L'enseignant doit énoncer de manière explicite les consignes de sécurités.

Pour réduire au minimum les risques d'origine électrique :

le raccordement des appareils de mesure doit être réalisé exclusivement par des cordons de sécurité.

#### ■ Matériels et documents utilisés

| □ Le système «Banc d'étude de | s perturbations | des réseaux | électri- |
|-------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| ques CEM et Harmoniques»,     |                 |             |          |

- ☐ Le dossier technique du système,
- ☐ Une pince HF,
- ☐ Un analyseur de spectre HF ou un oscilloscope + adaptateur 50 Ω

#### ■ Pré-requis

- Sensibilisation du risque électrique
- Cours CEM.

## mesure

#### Conditions de ■ Configuration du système

- ☐ Raccorder les deux armoires par :
- le câble d'alimentation de l'armoire PO.
- le câble VV raccordé «CEM».
- ☐ Remplacer les cavaliers I1 (phase et neutre) par 2 cordons de sécurité pour permettre la mesure des courants conduits.
- ☐ Agir sur le bouton poussoir S5 pour mettre en œuvre ou enlever le filtre FVV (intégré dans le variateur).
- ☐ Variateur à vide, sans aucune solution de filtrage harmoniques connectée.

#### Obiectif de l'activité

Mis en évidence de l'intérêt d'un filtre CEM.

- ☐ H0 : **Connaître** les normes en vigueur BF et HF, le marquage CE, ainsi que leurs champs d'application.
- ☐ H1 : Connaître et savoir mettre en œuvre les règles de câblage et d'installation pour assurer la coexistence des différents courants (forts et faibles)
- ☐ H4 : **Identifier** les différents pollueurs et victimes de l'installation.
- ☐ H5: **Proposer** un protocole d'investigation et de mesures sur site, face à un problème de dysfonctionnement de l'installation.

Notes:

## TP 4 : Mesure d'émission conduite HF réinjectée sur le réseau

1/8


| A - Configuration   |
|---|
| Mesure de l'émission conduite HF réinjectée sur le réseau en entrée du banc.  |
| ☐ Outil de mesure : pince HF.   |
| ☐ Lieu de mesure : sur les deux cavalier l1   |
| B - Descriptif  |
| 1 - Mesure du courant HF à l'oscilloscope et à l'analyseur de spectre, en connectant et déconnectant le filtra (FV) intégré au variateur par action sur le poussoir S5. |
| 2 - Calcul du courant mesuré à la pince HF.   |
| 3 - Corrélation (à des fins pédagogiques) entre le courant mesuré   |
| à la pince et la mesure normative (tension) effectuée en laboratoire  |

☐ Entrée directe (sans adaptateur) sur l'analyseur).


## TP 4 : Mesure d'émission conduite HF réinjectée sur le réseau

2/8
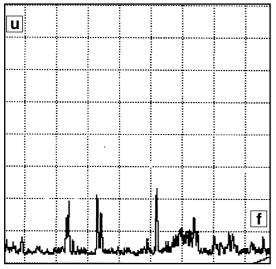
## Mesures d'émission HF en entrée du bruit de fond à l'analyseur de spectre



Banc hors tension

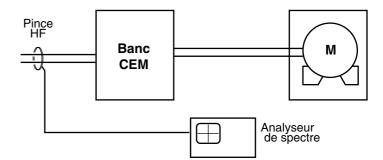


Le niveau de bruit de fond se situe en moyenne à  $10 \text{ dB}\mu\text{V}$ 


Analyseur 10 dBµV/div 2 MHz/div


# **TP 4 : Mesure d'émission conduite HF réinjectée sur le réseau**

3/8
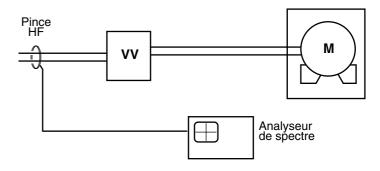
## Mesures d'émission HF en entrée à l'analyseur de spectre en mode commun



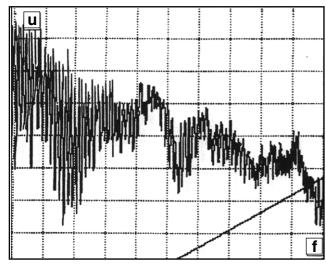

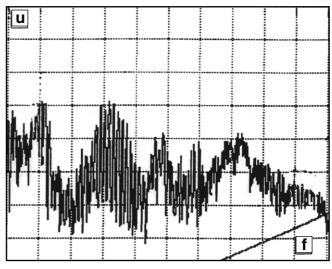

Variateur seul sans filtre

Variateur seul avec filtre


Analyseur 10 dBµV/div 2 MHz/div


Rappel: - 10 dB correspondent à une atténuation d'un facteur 3


# **TP 4 : Mesure d'émission conduite HF réinjectée sur le réseau**

4/8
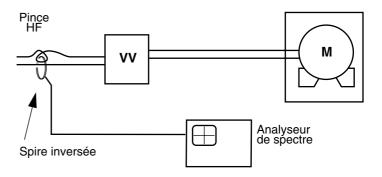
### Mesures d'émission HF en entrée à l'analyseur de spectre en mode différentiel



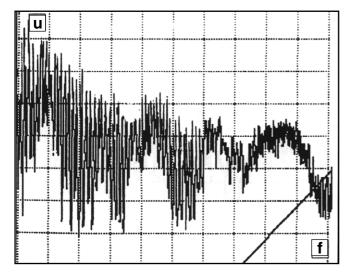

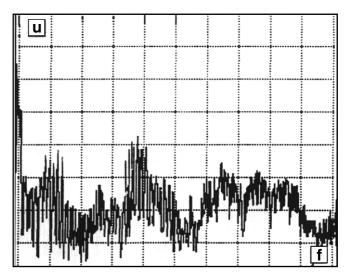

Variateur seul sans filtre


Variateur seul avec filtre


Analyseur 10 dBµV/div 2 MHz/div

# **TP 4 : Mesure d'émission conduite HF réinjectée sur le réseau**

5/8
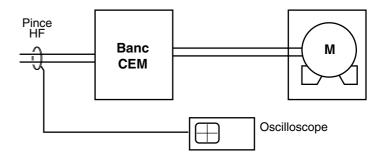
## Mesures d'émission HF en entrée du bruit de fond à l'oscilloscope en mode commun



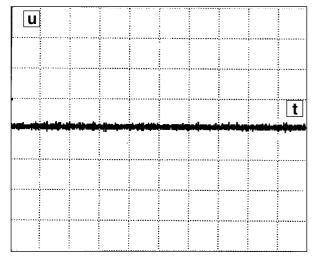

Oscilloscope 5 mV/div 2 ms


Banc hors tension

Oscilloscope adapté à 50  $\Omega$ 

## TP 4 : Mesure d'émission conduite HF réinjectée sur le réseau

6/8
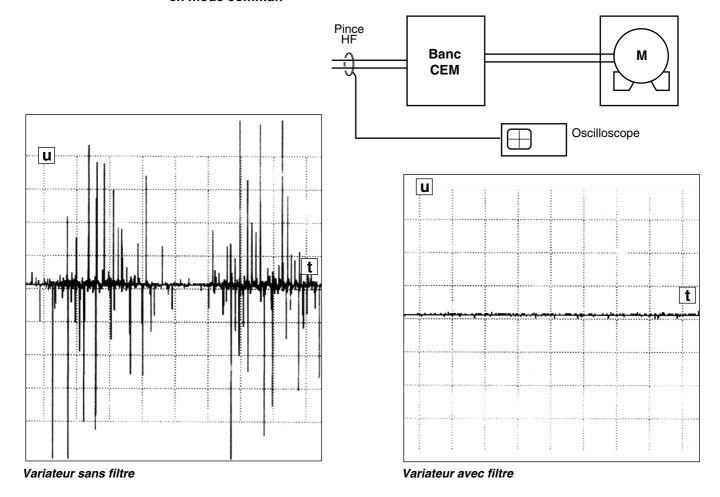
### Mesures d'émission HF en entrée à l'oscilloscope en mode commun




Oscilloscope 0,5 V/div 2 ms

Oscilloscope adapté à 50  $\Omega$ 

# **TP 4 : Mesure d'émission conduite HF réinjectée sur le réseau**

7/8

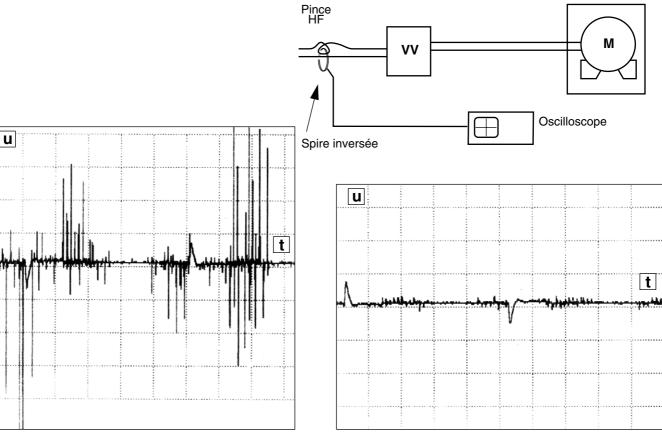
### Mesures d'émission HF en entrée à l'oscilloscope en mode différentiel



Variateur seul sans filtre

Variateur seul avec filtre

Oscilloscope 0,5 V/div 2 ms

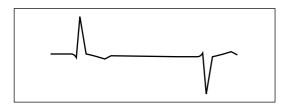

## ■ Remarque:

La visualisation du courant à 50 Hz reste inchangée avec et sans filtre.

On constate que le filtre RFI atténue la HF et non la BF.

## TP 4 : Mesure d'émission conduite HF réinjectée sur le réseau

8/8

## **C** - Conclusion

On a pu mettre en évidence l'efficacité du filtre en fonction des différentes méthodes de mesure, à oscilloscope et à l'analyseur de spectre.

Le filtre Haute Fréquence atténue fortement les perturbations électromagnétiques, sous réserve d'un câblage correct, et ceci quel que soit le niveau de charge (BF) du variateur.

## Notes concernant le filtre haute fréquence (FEN)

Dans le banc, le filtrage des perturbations HF est assuré par le filtre (FVV) intégré dans le variateur.

Le filtre FEN n'a donc qu'un rôle pédagogique : il permet de mettre en évidence les règles de câblage d'un filtre HF.

(voir cours sur les règles de câblage)

HarmoCem

### 3.6 TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

## CEM - Compatibilité électromagnétique

d'activité système

Lieu Laboratoire d'essai de

Transfert et complément de connaissance

#### Conditions de réalisation

#### **■** Sécurité

L'enseignant doit énoncer de manière explicite les consignes de sécurités.

Pour réduire au minimum les risques d'origine électrique :

le raccordement des appareils de mesure doit être réalisé exclusivement par des cordons de sécurité.

#### ■ Matériels et documents utilisés

| ☐ Le système «Banc d'étude de | s perturbations | des réseaux | électri- |
|-------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| ques CEM et Harmoniques»,     |                 |             |          |

- ☐ Le dossier technique du système
- ☐ Une pince HF
- ☐ Un analyseur de spectre HF

#### ■ Pré-requis

- ☐ Sensibilisation du risque électrique
- ☐ Cours CEM.

## mesure

### Conditions de ■ Configuration du système

- ☐ Raccorder les deux armoires par :
- le câble d'alimentation de l'armoire PO,
- le câble VV raccordé «CEM».
- ☐ Remplacer les cavaliers I<sub>1</sub> (phase et neutre) par 2 cordons de sécurité pour permettre la mesure des courants conduits.
- ☐ Agir sur le bouton poussoir S5 pour mettre en œuvre ou enlever le filtre FVV.

#### Obiectif de l'activité

☐ H0: **Connaître** les normes en vigueur BF et HF, le marguage CE, ainsi que leurs champs d'application


☐ H5: **Proposer** un protocole d'investigation et de mesures sur site, face à un problème de dysfonctionnement de l'installation

## TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

1/12
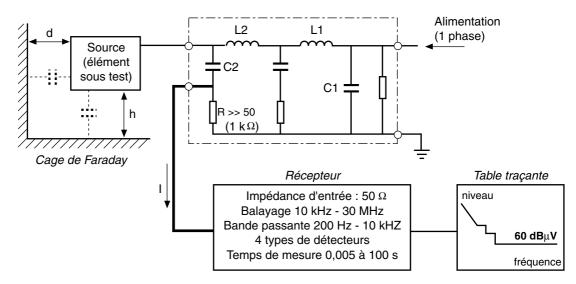
## A - présentation du RSIL

■ La mesure normative en tension en laboratoire s'effectue à l'aide d'un Réseau Stabilisateur s'Impédance de Ligne «RSIL».



☐ La mesure d'émission conduite se traduit par un niveau de tension.

Par exemple : 60 dBµV ⇔ 1 mV

☐ Le RSIL n'effectue la mesure que sur un fil, de façon à mettre en évidence les perturbations HF qui pénètrent en mode commun et en mode différentiel à l'intérieur des équipements.

#### ■ Objectif et principe de fonctionnement du RSIL

- ☐ Élimination des perturbations venant du réseau par filtre passebas 50 Hz (L1 C1).
- ☐ C2 assure la dérivation des perturbations HF venant de l'appareil sous test vers l'analyseur de mesure (filtre passe-haut), et blocage du 50 Hz.

L2 empêche le I<sub>HF</sub> de repartir sur le réseau.

Ce RSIL raccordé à un analyseur de spectre permettra d'effectuer des mesures normatives.

## TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

2/12

#### ■ Niveaux normatifs d'émission conduite sur le réseau

☐ Norme EN 55011 pour les appareils scientifiques et médicaux :

- Classe A = installation en milieu industriel derrière un transfo privé.
- Classe B = installation en milieu résidentiel derrière un transfo public.

☐ Pour chaque classe, trois niveaux de mesure sont effectuées dans la bande passante de 150 kHz à 30 MHz :

- détection crête,
- détection quasi-crête (élimination des crêtes fugitives),
- détection valeur moyenne (moyenne des valeurs).

En application industrielle standard, nous retenons les mesures *quasi-crête* et *valeur moyenne*.


☐ Les niveaux sont fixés par les gabarits ci-joints.


**Note:** Le banc respecte les limites de la classe A de la norme EN 55011.

## TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

3/12
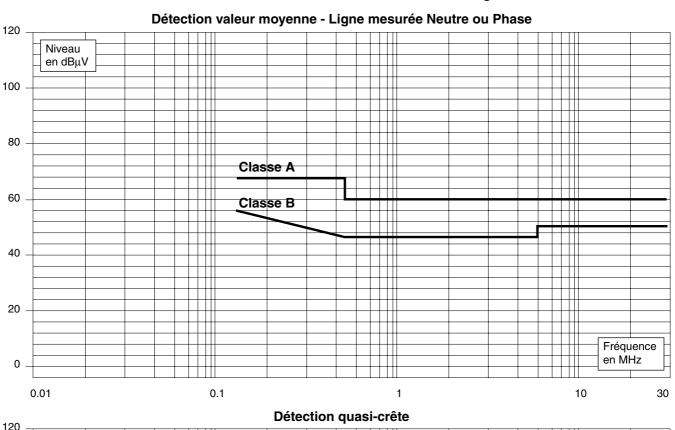
## ☐ Niveaux d'émission conduite : gabarits EN 55011



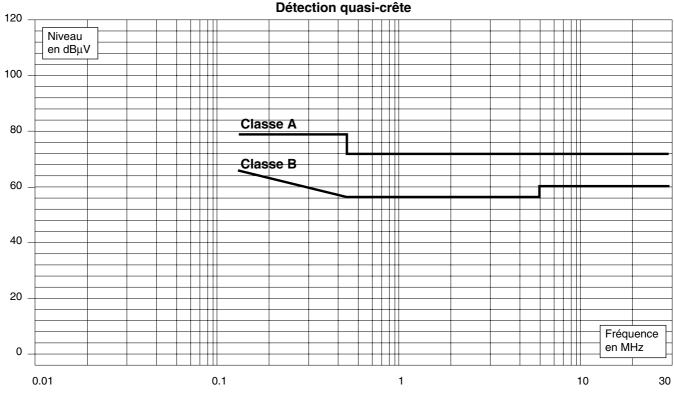


## TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

4/12

## B - méthode permettant d'effectuer la corrélation de mesure (site/labo)

## Mesure en tension au RSIL en laboratoire

Mesure sur un fil à la fois.

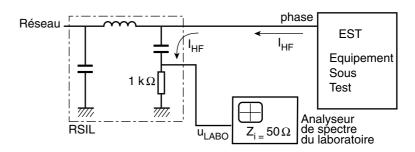


 $U_{LABO} = R \cdot I_{HF} = 50 \cdot I_{HF}$ 

U<sub>LABO</sub> : tension mesurée à l'analyseur de spectre

 $R = 50 \Omega$  (impédance d'entrée de l'analyseur de spectre)
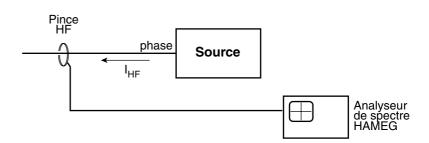
### Mesure en courant à la pince HF sur site



$$I_{HF} = \frac{u_p}{Z_t}$$

 $U_p$ : U de la pince mesuré à l'analyseur HAMEG

Zt: Z de transfert de la pince

La pince doit être placée sur un seul fil (phase ou Neutre) pour une mesure équivalente.

## TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

5/12

Sachant que le courant  $I_{HF}$  est identique pour les deux mesures (si l'impédance de source 50  $\Omega$  est identique), on peut écrire :

$$u_{LABO} = 50 \cdot \frac{u_p}{Z_t}$$

Donc le lien entre la mesure en courant  $I_{HF}$  à la pince et la mesure en tension  $U_{LABO}$  au RSIL est :

$$U_{LABO} = I_{HF} \times 50$$

Notes:

Attention, cette corrélation n'a qu'un objectif pédagogique. Elle est très approximative, car :

 $\blacksquare$  La mesure à la pince est faite sur un réseau de 50  $\Omega$  en HF (sachant que  $Z_{RESEAU} \approx$  50  $\Omega$  à 1 MHz)

I étant mesuré sur un seul fil (mesure RSIL), il est équivalent à :

MODE DIFFERENTIEL + 1 MODE COMMUN

☐ On suppose qu'il n'y a pas de pollution préexistante arrivant du réseau, entraînant une erreur de mesure comparative.

☐ On ne tient pas compte des perturbations de la pince venant des champs voisins (la pince didactisée n'est pas blindée)

 $\square$  La lecture sur la courbe de l'impédance de transfert  $Z_t$  de la pince didactisée est approximative.

**Unités :** Les valeurs de u et Z<sub>t</sub> sont données en dB.


Le courant dans la pince I<sub>HF</sub> sera :

$$I_{HF} = \frac{u_p}{Z_t}$$

$$I_{HF} (dBmA) = u_p (dB\mu V) - Z_t (dB\Omega)$$

# TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

6/12

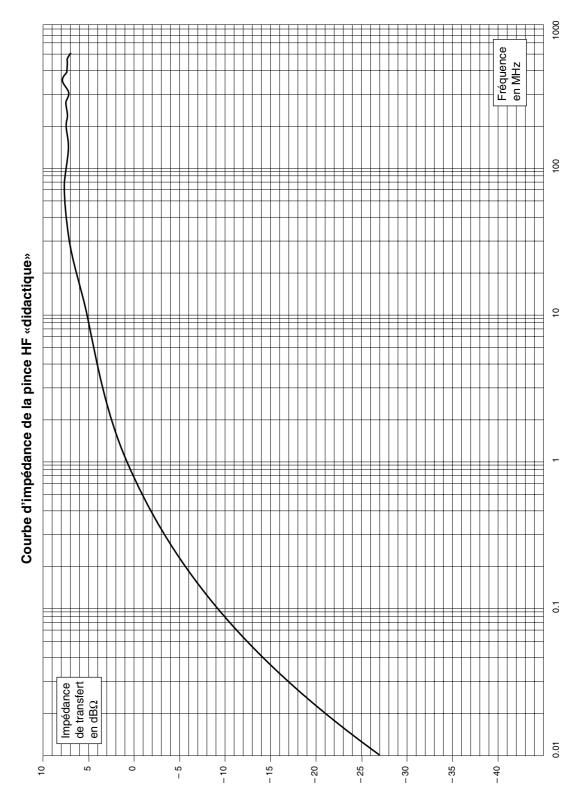

## TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

7/12

### À propos de la pince HF

■ La précision sur la courbe d'impédance de transfert de cette pince HF didactisée est approximative, du fait de l'adaptation de cet outil à des fins pédagogiques.

Cette pince n'est en particulier pas blindée (sensibilité à l'environnement).

■ En effet, l'objectif n'est pas de réaliser des mesures normatives, mais de visualiser les phénomènes à fins pédagogiques, en utilisant des outils de mesure relativement économiques (à titre indicatif, le coût d'une pince HF normative est de l'ordre de 7 000F).


Par ailleurs, cette pince didactique pourra être reproduite facilement par les enseignants (schémas et caractéristiques des composants sont joints au manuels).

■ Précaution d'emploi de la pince : ne pas dépasser un courant BF d'environ 3 A pour éviter sa saturation.

## TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

8/12

Mesure d'émission HF en entrée à l'analyseur de spectre sur un fil (phase) Cette mesure permettra d'établir une corrélation avec la mesure normative faite au RSIL en laboratoire.

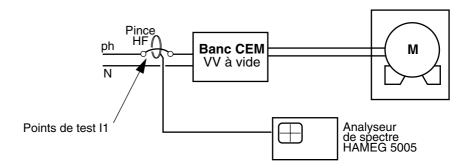

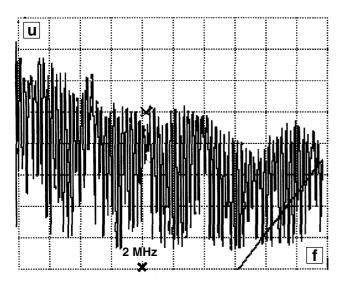


Figure 1 : variateur seul sans filtre

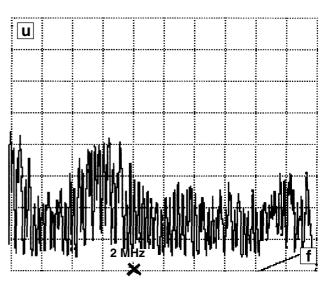


Figure 2 : variateur seul avec filtre

Analyseur 0,5 MHz/div 10 dBµV/div

## TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

9/12

## Calcul du courant I mesuré à la pince HF

#### ■ Variateur à vide avec filtre HF (FVV) déconnecté

(voir relevé de mesures en figure 1, page 231)

Exemple : point de mesure à 2 MHz  $\Rightarrow$   $u_{ANALYSEUR\ HAMEG} = 50\ dB\mu V$ 

#### ☐ Calcul du u mesuré sur l'analyseur

u dB
$$\mu$$
V = 20 . log( $\frac{u_1}{u_0}$ ), avec  $u_0$  = 1  $\mu$ V (car unité de mesure en  $\mu$ V)  
50 dB $\mu$ V = 20 . log( $u_1$ ),  
ou log( $u$ ) =  $\frac{50}{20}$  = 2,5 (valeur lue sur l'analyseur)  
 $\Rightarrow u_1$  = 316  $\mu$ V

## ☐ Calcul de Zt de cette pince à 2 MHz

Impédance de transfert de la pince relevée sur la courbe page 229 :  $Z_{\rm t} = 3~{\rm dB}\Omega$  à 2 MHz

$$Z_t dB\Omega = 20 \cdot log(Z_t)$$

$$3 dB\Omega = 20 . log(Z_t),$$

ou 
$$log(Z_t) = \frac{3}{20} = 0.15$$

$$\Rightarrow$$
  $Z_t = 1.4 \Omega$ 

$$\Box I = \frac{u}{Z_t} = \frac{316\mu V}{1, 4\Omega} = 225 \mu A$$

### ☐ Corrélation avec la mesure normative en tension :

(Choix de la norme EN 55011 classe A - environnement industriel)

- Détection valeur moyenne correspondant à la mesure de l'analyseur HAMEG 5005
- La valeur normative à ne pas dépasser sur le gabarit à 2 MHz est de 60 dB $\mu V$  = 1 mV
- $u_{RSIL}$  en la bo = 82 dB $\mu$ V (cf. enregistrement 1, page 233), soit 12 mV

Corrélation courant/tension : 
$$u = 50 \times I_{PINCE\ HF}$$
  
 $\Rightarrow u = 50 \times 0,225 = 11,2 \text{ mV}$ 

**Notes :** Compte tenu de l'approximation de la pince didactisée, la corrélation est bonne.


□ Le gabarit normatif de 60 dBµV (c.a.d 1 mV) est dépassé car le filtre RFI (FVV) du variateur est déconnecté.

## TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

10/12
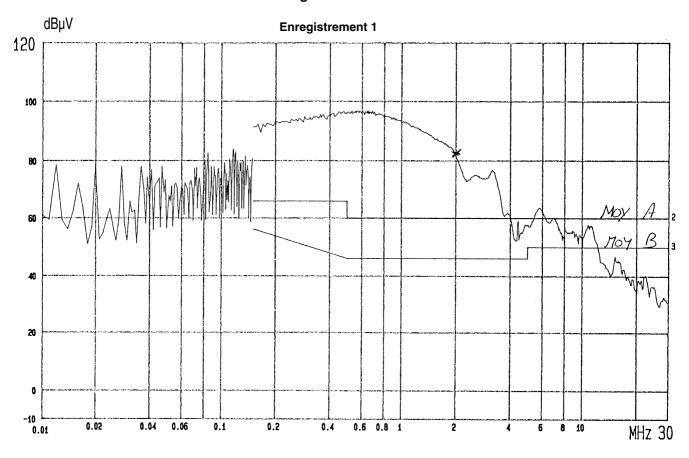
#### ■ Relevé du bruit du banc CEM à vide :

- En laboratoire, avec RSIL
- Sans filtre RFI
- Détection valeur moyenne
- Ligne mesurée Neutre



## TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

11/12

#### ■ Variateur avec filtre RFI (FVV) connecté

(voir relevé de mesures en figure 2, page 231)

Exemple : point de mesure à 2 MHz  $\Rightarrow$   $u_{ANALYSEUR\ HAMEG} = 25 dB\mu V$ 

☐ Calcul de u mesuré à l'analyseur

$$u = 25 dB\mu V = 17 \mu V$$

☐ Impédance de transfert de la pince :

 $Z_t = 3 \text{ dB}\Omega$  à 2 MHz ou  $Z_t = 1,4 \Omega$  (inchangée)

$$\Box \mathbf{I} = \frac{\mathbf{u}}{Z_t} = \frac{17\mu V}{1, 4\Omega} = \mathbf{12,1} \ \mu \mathbf{A}$$

#### ☐ Corrélation avec la norme de mesure en tension :

- $u_{RSIL}$  en labo = 43 dB $\mu$ V (cf. enregistrement 2, page 235), soit 141  $\mu$ V
- Corrélation courant/tension :  $u = 50 \text{ x I}_{HF}$  $\Rightarrow u = 50 \text{ x } 12,1 \mu\text{A} = 605 \mu\text{V}$

Notes:

☐ La corrélation est correcte, compte tenu des approximations faites

□ Le gabarit normatif classe A de 60 dBµV, soit 1 mV est respecté car le filtre RFI (FVV) du variateur est reconnecté.

☐ Rappelons que la mesure est approximative, et n'a qu'un but pédagogique.


Les mesures à la pince HF sont surtout destinées à vérifier le bon fonctionnement d'une installation.

## TP 5 : Corrélation entre mesure sur site et en laboratoire

12/12
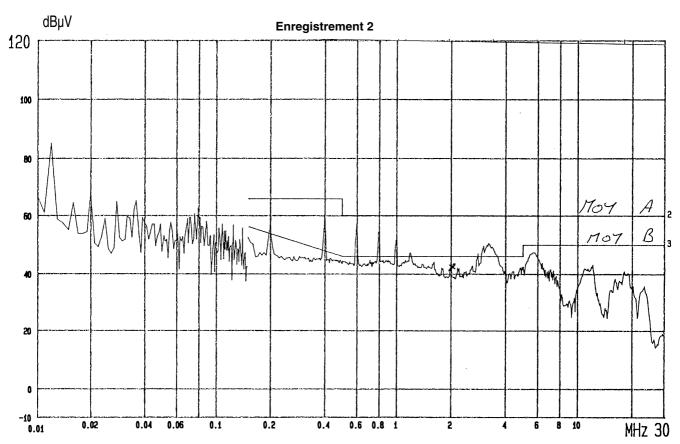
#### ■ Relevé du bruit banc CEM à vide :

- En laboratoire, avec RSIL
- Avec filtre RFI
- Détection valeur moyenne
- Ligne mesurée Neutre



## **C** - Conclusion

On met ainsi en évidence l'efficacité du filtre incorporé dans le variateur : ce variateur est conforme à la norme.

L'atténuation du filtre est de 40 dB, soit un facteur 100.

HarmoCem



Merlin Gerin
Modicon
Square D
Telemecanique

Institut Schneider Formation CITEF S.A. 7, rue Henri. Sainte Claire Deville 92500 Rueil Malmaison - France Ce document est la proprieté de l'Institut Schneider Formation. Il ne peut être reproduit, même partiellement et par quelque procédé que ce soit, sans son autorisation expresse.

MDG9AD152 09 - 2002 / IE02